

ГЛАВА I. НАЗНАЧЕНИЕ РАДИОСТАНЦИИ

Коротковолновая приемопередающая телефонно-телографная с амплитудной модуляцией и механическим полудуплексом радиостанция типа Р-104М предназначается для связи в диапазоне 1500-4250 кгц.

Радиостанция Р-104М выпускается в четырех вариантах: Р-104АМ, Р-104М, Р-104УМ и Р-104УМУ.

Варианты Р-104АМ и Р-104М — автомобильные, вариант Р-104УМ — стационарный (ящичный), вариант Р-104УМУ — носимый.

Каждый из этих вариантов выполнен с целью обеспечения 2-х видов работы и транспортировки:

— **возимый**, для работы полной мощностью и транспортировки автомобилем;

— носимый, для работы уменьшеннюю мощностью и переноски 2-мя радиостанции.

Переход с одного вида работы радиостанции к другому осуществляется сменой источников питания, при которой одновременно изменяется мощность передатчика.

Полный комплект радиостанции Р-104АМ или Р-104М размещается и транспортируется в специально оборудованном автомобиле типа УАЗ-69Э и приспособлен к работе на ходу и на стоянке (рис. 20).

В автомобильной радиостанции Р-104АМ устанавливается УКВ радиостанция Р-105Д с усилителем мощности УМ-3 для обеспечения связи на ходу и на стоянке автомобиля с однотипной радиостанцией.

Автомобильный вариант Р-104М радиостанцией Р-105Д и УМ-3 не комплектуется, но возможность установки и работы УКВ радиостанций (Р-105Д, Р-108Д, Р-109Д) с усилителем мощности УМ-3 обеспечивается. В радиостанциях Р-104АМ и Р-104М предусмотрена возможность подзаряда аккумуляторов от дополнительно установленного генератора с приводом от двигателя автомобиля УАЗ-69Э.

Радиостанция Р-104УМ (стационарная) транспортируется в 4-х укладочных ящиках.

Радиостанция Р-104УМУ транспортируется в двух ящиках.

Для работы радиостанции в носимом варианте используются приемопередатчик и упаковка питания с аккумуляторами, антеннами и др.

- Радиостанция работоспособна в условиях тряски на ходу автомобиля по разным дорогам, при разных скоростях движения и при перевозке радиостанции радиостом (шагом, бегом или ползком).

Радиостанция переносится без повреждения транспортировку по железной дороге, автомобильным и гужевым транспортом, самолетом.

Радиостанция сохраняет полную работоспособность в переменных климатических условиях при температуре от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и при относительной влажности воздуха до 98%, при температуре $+40^{\circ}\text{C}$.

ГЛАВА II.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

Радиостанции Р-104М и Р-105Д обеспечивают вхождение в связь без поиска и ведение связи без подстройки, что облегчает работу радиостанции и гарантирует устойчивость связи.

В радиостанциях предусмотрена возможность коррекции частоты по собственному кварцевому калибратору, контроль питающих напряжений, ручная ретрансляция сигналов, дистанционное управление радиостанциями и работа с линии, с полевого телефонного аппарата ТАИ-43Р или ТАИ-43, снабженного дистанционной приставкой при длине 2-х проводной линии из полевого кабеля до 300 метров для р-ст. Р-104М и до 2 км для р-ст. Р-105Д.

Диапазон частот радиостанции Р-104М 1500—4250 кгц разбит на два поддиапазона: 1-й 1500—2880 кгц., 2-й 2880—4250 кгц.

В указанном диапазоне радиостанция имеет 275 каналов связи через 10 кгц, на которых обеспечивается вхождение в связь без поиска и ведение связи без подстройки. Радиостанция обеспечивает плавную установку частоты.

Шкала установки частоты градуирована в килогерцах. Риски на шкале нанесены через 10 кгц, а цифры — через 100 кгц.

Радиостанция Р-104М может работать на антенны.

1. В возимом варианте:

- а) 4-х метровый штырь «ЛШ»;
- б) наклонный луч;
- в) симметричный диполь;
- г) тело телескопической мачты, изолированное от корпуса автомобиля.

2. В носимом варианте:

- а) комбинированная антenna, состоящая из антенны «Куликова» и 8-ми штыревых колен (общая высота 4 м);
- б) наклонный луч.

Радиостанция Р-105Д может работать на антенные:

1. Штырь «Куликова» с четырьмя штыревыми коленами.
2. Антенну «бегущей волны».
3. Штыревую антенну с противовесом на телескопической мачте для работы радиостанции Р-105Д с блоком УМ-3 или без него.

Радиостанции обеспечивают надежную двухстороннюю связь с однотипными радиостанциями в условиях среднепересеченной местности ориентировано на следующих расстояниях (км):

Вариант мощности, тип антennы	Днем		Ночью	
	ТЛФ	ТЛГ	ТЛФ	ТЛГ
КВ радиостанция				
1. Возимый вариант				
а) штырь	30	50	15	30
б) наклонный луч	50	≥50	30	50
в) тело телескопической мачты	≥30	50	5	30
2. Носимый вариант				
а) штырь	20	30	10	15
б) наклонный луч	30	50	15	30
УКВ радиостанция				
1. С усилителем мощности				
а) штырь 4-х метровый	25	—	20	—
б) комбинированная антenna, состоящая из антенны «Куликова», штыревых колен и противовесов, установленных на телескопической мачте.	50	—	40	—
2. Без усилителя мощности				
а) штырь 4-х метровый	8	—	8	—
б) комбинированная антenna, состоящая из антенны «Куликова», штыревых колен и противовесов, установленных на телескопической мачте.	20	—	20	—

Связь в ночное время, в особенности телефоном, в значительной степени зависит от уровня атмосферных помех, а также помех, создаваемых посторонними радиостанциями. Дальность действия радиостанции Р-104М при работе на антенну симметричный диполь через согласующую приставку значительно возрастает за счет использования отраженного луча передатчика. Но при этом необходимо руководствоваться прогнозом прохождения и отражения радиоволн при выборе частот связи. Связь на антенну симметричный диполь, как правило, используется на расстояниях более 50 км.

Связь в ночное время на расстояниях более 20 км следует обеспечивать на УКВ р-станции с блоком умощнения при работе на штырь, поднятый на 11-метровую телескопическую мачту.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. При работе УКВ р-ст. Р-105 на 4-х метровую штыревую антенну лучше работать без верхнего колена, т. е. на 3 колена, что улучшает качество и увеличивает дальность связи за счет лучшего согласования

Мощность, отдаваемая передатчиками в эквивалент антennы при номинальных напряжениях источников питания составляет:

КВ радиостанции

В телеграфном режиме возимого варианта не менее	20 вт.
В телеграфном режиме носимого варианта не менее	3,5 вт.
В телефонном режиме возимого варианта не менее	10 вт.
В телефонном режиме носимого варианта не менее	1 вт.

УКВ радиостанции

Без усилителя мощности не менее	1 вт.
С усилителем мощности не менее	50 вт.

Промышленный КПД передатчика р-ст. Р-104М в телеграфном режиме возимого и носимого вариантов равен — 15% — 12% соответственно.

Чувствительность приемника р-ст. Р-104М по диапазону, при выходном напряжении на одних низкоомных головных телефонах микро-телефонной гарнитуры, равном 1,5 вольта, составляет: в телефонном режиме — не хуже 8 мкв., в телеграфном режиме — не хуже 4 мкв. (при температуре $+20^{\circ}\text{C} \div +25^{\circ}\text{C}$).

При замере чувствительности приемника напряжение с выхода в/ч генератора (ГСС или др.) подавать через емкость 100 пф. При этом пользование придаваемым в «ЗИПе» эквивалентом антенны недопустимо, т. к. последний является только нагруженным сопротивлением для проверки мощности, отдаваемой передатчиком без выхода в эфир.

В радиостанции Р-104М используются лампы типа 2Ж27Л — 10 шт. ГУ-50 — 1 штука и 4П1Л — 2 штуки.

Выход приемника нагружается на двойной низкоомный головной телефон микротелефонной гарнитуры или телефон микротелефонной трубки. Предусмотрена возможность одновременной работы на оба телефона, но при этом слышимость несколько ухудшается.

Модуляция осуществляется от угольного микрофона (МК-10) микротелефонной трубки или микротелефонной гарнитуры.

В радиостанции предусмотрена возможность повышения чувствительности индикатора настройки при малой отдаче в антенну нажатием кнопки «Свет. Чувств. индикатора».

Радиостанция обеспечивает

1. Одновременную работу радиостанций при специальном выборе волн в соответствии с графиком выбора волн (см. приложения).
2. Управление радиостанциями через пульт командира.
3. Работу любой УКВ радиостанции с усилителем мощности.
4. Ручную ретрансляцию. Однако дальность действия каждой радиостанции при этом несколько сокращается за счет дополнительной модуляции шумами с выхода приемников.
5. Дистанционное управление радиостанциями с двухпроводных линий длиной до 300 м для радиостанции Р-104М и длиной до 2 км для радиостанции Р-105Д.

6. Громкоговорящий прием любой радиостанции через усилитель на кристаллических триодах пульта командира.

7. Зарядку резервных аккумуляторов от генератора Г-8, приводимого во вращение двигателем автомобиля, как при движении автомобиля, так и на стоянке.

Первичными источниками питания радиостанции являются:

Для УКВ радиостанций — 2 аккумулятора НКН-24; для усилителя мощности — 2 аккумулятора 5КН-45К.

Для КВ радиостанций — в носимом варианте 2 аккумулятора 2НКН-24; в возимом варианте 2 аккумулятора 2НКН-24 и 2 аккумулятора 5КН-45К.

Пульт командира питается от аккумулятора автомобиля.

Номинальными напряжениями радиостанции являются — 12 и 4,8 вольта. Радиостанция сохраняет работоспособность при напряжениях питания 10 и 4,0 вольта,

Рабочий комплект аккумуляторов обеспечивает непрерывную работу радиостанции при соотношении времени приема к времени передачи 3 : 1 в течение:

— При работе УКВ радиостанции с усилителем мощности или радиостанции Р-104М в возимом варианте — не менее 24 часов.

При одновременной работе УКВ р-станции с усилителем мощности и р-станции Р-104М в возимом варианте — не менее 8 часов.

— При работе УКВ радиостанций без усилителя мощности или радиостанции Р-104М в носимом варианте — не менее 12 часов.

Более подробные тактико-технические данные радиостанций Р-105Д, Р-108Д, Р-109Д и блока умощнения УМ-3 изложены в технических описаниях этих изделий.

ПРИМЕЧАНИЕ: Одновременная работа р/ст. Р-104М в возимом варианте и УКВ р/ст. с блоком умощнения допускается только в исключительных случаях ввиду чрезмерно быстрого разряда аккумуляторов 5КН-45К.

ГЛАВА III.

СОСТАВ РАДИОСТАНЦИИ

1. Состав автомобильной радиостанции Р-104АМ.

- В полный комплект автомобильной радиостанции Р-104АМ входят:
1. Приемопередатчик Р-104М.
 2. Упаковка питания с аккумуляторами 2НКН-24 — 2 шт.
 3. Блок питания.
 4. Пульт командира.
 5. Сумка радиста.
 6. Зарядно-распределительный щиток.
 7. Аккумуляторные батареи типа 5КН-45К — 4 шт. (из них 2 штуки запасных).
 8. Аккумуляторные батареи типа 2НКН-24 — 4 шт. (запасные).
 9. Упаковки с такелажным имуществом — 2 шт.
 10. Согласующая приставка.
 11. Ящик с запасным имуществом.
 12. Генератор Г-8.
 13. Реле-регулятор РР-8.
 14. Фильтр радиопомех ФР-81.
 15. Кабели соединительные (комплект).
 16. Радиостанция Р-105Д с аккумуляторами типа НКН-24 — 4 штуки (из них 2 шт. запасных).
 17. Блок умощнения УМ-3 с блоком питания БП-150.
 18. Запасное имущество к радиостанции Р-105Д.
 19. Запасное имущество к блоку умощнения УМ-3 и блоку питания БП-150.

2. Состав автомобильной радиостанции Р-104М

- В полный комплект автомобильной радиостанции Р-104М входят:
1. Приемопередатчик Р-104М.
 2. Упаковка питания с аккумуляторами 2НКН-24 — 2 шт.
 3. Сумка радиста.
 4. Блок питания.
 5. Пульт командира.
 6. Зарядно-распределительный щиток.
 7. Аккумуляторные батареи 5КН-45К — 4 шт. (из них 2 шт. запасных).
 8. Аккумуляторные батареи 2НКН-24 — 6 шт. (запасные).
 9. Генератор Г-8.
 10. Реле-регулятор РР-8.
 11. Фильтр радиопомех ФР-81.

12. Упаковки с такелажным имуществом — 2 шт.
13. Ящик с запасным имуществом.
14. Согласующая приставка.
15. Кабели соединительные (комплект).

3. Состав радиостанции Р-104М, выполненный в ящичном варианте (Р-104УМ).

В полный комплект ящичной радиостанции Р-104УМ входят:

1. Приемопередатчик Р-104М.
2. Упаковка питания с аккумуляторами 2НКН-24 — 2 шт.
3. Блок питания.
4. Аккумуляторные батареи типа 5КН-45К — 4 шт. (из них 2 штуки запасных).
6. Антенные укладки — 2 шт.
7. Согласующая приставка.
8. Бензоэлектрический агрегат АБ-1-П/30.
9. Сумка радиста.
10. Ящик с запасным имуществом.

4. Состав радиостанции Р-104М, выполненный в носимом варианте (Р-104УМУ).

В полный комплект носимой радиостанции Р-104УМУ входят:

1. Приемопередатчик Р-104М.
2. Упаковка питания с аккумуляторами 2НКН-24 — 2 шт.
3. Сумка радиста.
4. Аккумуляторные батареи 2НКН-24 — 4 шт. (запасные).
5. Сумка с антенным имуществом.
6. Коробка с запасным имуществом.

Полный состав радиостанций перечисленных вариантов приведен в формуляре на радиостанцию.

Общий вес полного комплекта радиостанции Р-104АМ в автомобиле составляет 335 кг (без обслуживающего персонала и зап. имущества автомобиля).

Общий вес полного комплекта автомобильной радиостанции Р-104М составляет 300 кг.

Комплект носимого варианта включает в себя приемопередатчик и упаковку питания. Он переносится и обслуживается двумя радистами.

Общий вес комплекта носимого варианта составляет 39,5 кг при весе приемопередатчика с чехлом, подушкой и переносными ремнями не более 21,5 кг.

Общий вес комплекта радиостанции Р-104М (Р-104УМ) в ящичном варианте составляет 227 кг без укладочных ящиков (нетто) и 360 кг с ящиками (брутто).

ГЛАВА IV.

ПРИНЦИП РАБОТЫ И ОПИСАНИЕ СХЕМ БЛОКОВ РАДИОСТАНЦИИ Р-104М.

4. Приемопередатчик.

Приемопередатчик собран по трансиверной схеме. Основной особенностью его является схема возбудителя, позволяющая перекрыть два поддиапазона частот приемника и передатчика одним однодиапазонным генератором. При работе на передачу дополнительно включается кварцевый генератор. Процесс преобразования частот, происходящий в приемнике и передатчике, поясняется блок-схемой на рис. 2.

Как видно из схемы, в передатчике частота генератора плавного диапазона с помощью кварцевого генератора смещается на определенную величину (690 кгц) в сторону увеличения или уменьшения частоты в зависимости от поддиапазона: на 1-м поддиапазоне $f_{изл.} = f_{пл.} - f_{кв.}$, на 2-ом поддиапазоне $f_{изл.} = f_{пл.} + f_{кв.}$. Так как высокочастотные контуры приемника и передатчика общие, а промежуточная частота равна частоте кварцевого генератора, то в приемнике происходит обратное преобразование сигналов высокой частоты и плавного генератора в сигнал промежуточной частоты: на 1-м поддиапазоне $f_{пр.} = f_{гет.} - f_{сиг.}$, а на 2-м поддиапазоне $f_{пр.} = f_{сиг.} - f_{гет.}$.

Ниже будет подробно рассмотрена схема передатчика и приемника по каскадам в порядке прохождения сигнала.

A. Передатчик.

a) Общая характеристика

Всего передатчик содержит 8 ламп, из которых 4 лампы типа 2Ж27Л—в возбудителе, одна лампа типа 4П1Л—в каскаде предварительного усилителя, одна лампа типа 4П1Л—в каскаде усилителя мощности носимого варианта, одна лампа ГУ-50—в каскаде усилителя мощности возимого варианта и одна лампа 2Ж27Л—в каскаде модулятора. В усилителе мощности возимого варианта в качестве ограничителя включен кремниевый диод типа Д-204. Кроме того, кремниевый диод Д-204 подключается в режиме «ТЛФ» носимого варианта (см. подробно пункты «г» и «е» данного раздела и принц. схему приемопередатчика).

Передатчик имеет два варианта мощности: для носимого и возимого вариантов радиостанции. Переход от одного варианта к другому осуществляется переключателем: «носимый» — «возимый». Модуляция в носимом и возимом вариантах осуществляется на защитную сетку ламп усилителей мощности (поз. 36 и 39 см. принц. схему).

Телеграфная манипуляция осуществляется путем запирания ламп выходных каскадов подачей большого отрицательного напряжения на управляющие сетки при отжатом ключе. При нажатии ключа отрицательное напряжение снимается.

б) Возбудитель

Возбудитель передатчика состоит из 3-х элементов: генератора плавного диапазона, кварцевого генератора и двухлампового балансного смесителя.

Главным и наиболее ответственным элементом возбудителя передатчика (см. принц. схему) является генератор плавного диапазона частот (он же первый гетеродин приемника), именуемый ниже плавным генератором. Он собран по двухконтурной схеме с электронной связью.

Диапазон частот плавного генератора от 2190 кгц до 3570 кгц (с учетом перекрытия на стыке поддиапазонов).

Генератор с электронной связью представляет собой электронное устройство, собранное на одной лампе 2Ж27Л (82), которая работает одновременно задающим генератором и усилителем напряжения.

Катод, управляющая сетка и экранирующая сетка лампы образует триод, входящий в схему задающего генератора; экранирующая сетка лампы выполняет роль анода.

Схема генератора автотрансформаторная с обратной связью с последовательным анодным питанием.

Обратная связь осуществляется за счет прохождения высокочастотной составляющей анодного и экранного токов через катодную часть катушки (86), (индуктивность L_a , см. рис. упрощенной схемы плавного генератора на стр. 12).

При прохождении высокочастотной составляющей анодного и экранного токов через катушку индуктивности в ней создается магнитный поток, который пронизывает витки катушки участка сетка-катод (индуктивность L_c , см. рис. упрощенной схемы плавного генератора на стр. 12). Магнитный поток наведет в катушке индуктивность L_c ЭДС самоиндукции.

На концах катушки индуктивности L_c будет создано напряжение положительной обратной связи, компенсирующее потери в катушке индуктивности L_a , и амплитуда генерируемых колебаний будет поддерживаться постоянной.

Схема генератора с автотрансформаторной связью или индуктивная трехточечная схема называется так потому, что между катодом и сеткой включена индуктивность L_c , между сеткой и анодом — емкость C_k , а между анодом и катодом индуктивность L_a , (86).

Внутренний (сеточный) контур плавного генератора собран по трехточечной схеме и включает в себя катушку индуктивности (86) и конденсатор переменной емкости (24Д).

Параллельно конденсатору 24Д в контур включены 3 конденсатора. Первый конденсатор (87) постоянной емкости типа КГК-1С (КГК-1Р) служит для укладки диапазона плавного генератора. Второй (253) —

термокомпенсирующий конденсатор, имеющий отрицательный температурный коэффициент, служит для уменьшения влияния изменений температуры окружающего воздуха на частоту генератора. Третий — корректируочный конденсатор служит для коррекции частоты (подстройки частоты плавного генератора) радиостанции, если частота плавного генератора несколько изменяется от первоначально установленной вследствие дестабилизирующих факторов, как например: после сильного механического удара, после большого перерыва в работе, после длительного пребывания радиостанции в тяжелых климатических условиях или после смены лампы 2Ж27Л (82) плавного генератора. Ротором корректируочного конденсатора является винт (с диском на конце), ввернутый в станину конденсатора переменной емкости (24Д). Статором корректируочного конденсатора является пластина, укрепленная на одной из статорных осей конденсатора (24Д).


Винт выведен на переднюю панель приемопередатчика и закрыт заглушкой. Рядом с винтом надпись — «калибр».

В цепи управляющей сетки лампы (82) стоит сопротивление (84), на котором автоматически создается отрицательное смещение за счет прохождения через это сопротивление постоянной составляющей сеточного тока.

Параллельно сопротивлению (84) включен конденсатор (85), обеспечивающий беспрепятственное прохождение токов высокой частоты.

Анодной нагрузкой лампы служит внешний (анодный) контур генератора, состоящий из катушки индуктивности (76) и конденсатора переменной емкости (24Г), настраивающийся на генерируемую частоту. Вторичная обмотка при помощи конденсаторов связи (65) и (74) связывает плавный генератор с балансным смесителем.

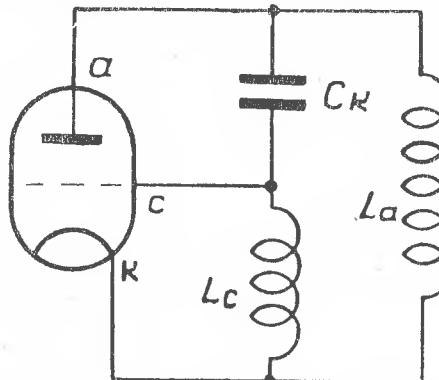Поскольку нить накала лампы (82) находится под высокочастотным переменным потенциалом, то для предотвращения замыкания его через



Упрощенная индуктивная трехточечная схема плавного генератора без вспомогательных деталей.

источники питания в цепь накала лампы включен дроссель высокой частоты (83).

На экранирующую сетку (анод генератора) подается напряжение через гасящее сопротивление (81), а для прохождения переменной со-

ставляющей анодного тока (т. е. тока экранирующей сетки) плавного генератора включен конденсатор (80).

Принцип работы плавного генератора заключается в следующем: высокочастотные колебания, возникшие во внутреннем (сеточном) контуре плавного генератора за счет общего электронного потока внутри лампы (82) усиливаются лампой и выделяются во внешнем контуре, настроенном в резонанс с колебаниями внутреннего контура плавного генератора.

Ток анода лампы (82) проходит не только через внешний контур, но также и через внутренний контур плавного генератора, что увеличивает напряжение обратной связи. Благодаря применению такой схемы генератора плавного диапазона связь между анодным и сеточным контурами лампы сведена до минимума. Емкость между анодом и экранирующей сеткой лампы настолько мала, что изменения параметров элементов анодного контура в пренебрежительно малой степени будут влиять на частоту колебаний, генерируемых возбудителем.

Связь же анодной цепи лампы с сеточной через общий электронный поток внутри лампы на генерируемую частоту не влияет и является положительным свойством данной схемы. Последнее и послужило поводом к названию «генератор с электронной связью».

Напряжение к нити накала лампы (82) плавного генератора подводится в носимом и возимом вариантах от упаковки питания (см. рис. 22), от клеммы «+» (1) аккумулятора к гнезду 3 фишке (5) на упаковке питания, через кабель питания приемопередатчика на штырек 3 фишке (196) приемопередатчика (см. принципиальную схему). Затем напряжение попадает на подвижный контакт переключателя (203А1) и с неподвижных контактов этого переключателя через контакт 7 разъема «А» к нитям накала ламп (67), (82) и (183).

Второй конец нитей накала этих ламп подсоединен к корпусу. На пожки ламп подается напряжение $2,2 \pm 0,2$ вольта.


Как видно из схемы нити накала ламп (67), (82) и (183) выключаются в положении «выкл.» переключателя (203А).

Следовательно, лампа плавного генератора (82) и одна из ламп балансного смесителя (67), работающая также в приемнике в качестве буферного каскада, работают во всех остальных положениях переключателя (203А).

Другой элемент возбудителя — кварцевый генератор собран на лампе 2Ж27Л (97). Работа кварцевого генератора аналогична работе генератора плавного диапазона.

Возбудитель кварцевого генератора собран на первых трех электродах лампы (97) катод, управляющая и экранирующая сетки.

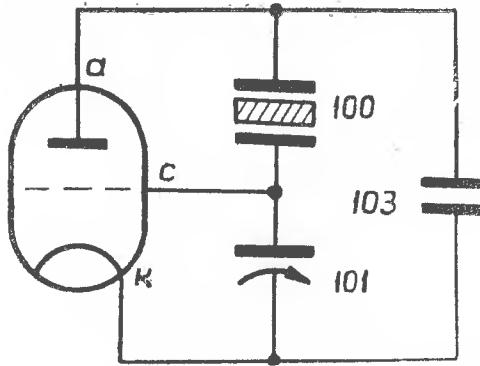Экранирующая сетка лампы служит анодом возбудителя. Между экранирующей и управляющей сетками включен кварц (100). Между анодом возбудителя и катодом включена емкость (103). Между управляющей сеткой и катодом включена емкость (101). Все эти элементы образуют схему автогенератора с емкостной обратной связью (см. рис. ниже).



Упрощенная емкостная трехточечная схема возбудителя кварцевого генератора без вспомогательных элементов.

В приведенной выше схеме автогенератора генерирование колебаний будет происходить только в том случае, если сопротивление между анодом и сеткой будет иметь индуктивный характер.

Последнее условие обеспечивается включением кварца между анодом и управляющей сеткой автогенератора.

Таким образом, генерируемые автогенератором высокочастотные колебания создадут на нагрузке (между анодом и катодом) переменное напряжение. Часть этого напряжения, снимаемая с емкости (101), вводится в цепь управляющей сетки как напряжение положительной обратной связи для поддержания незатухающих колебаний, генерируемых автогенератором.

Благодаря наличию в схеме кварца, автогенератор генерирует высокостабильные колебания с частотой, равной собственной резонансной частоте кварца.

В схеме автогенератора имеются вспомогательные элементы. Сопротивление (102) является гасящим. Сопротивление (99) является сопротивлением утечки в цепи управляющей сетки автогенератора. Дроссель (98) служит для предотвращения проникновения токов высокой частоты в цепи питания (особенно гармоник кварцевого генератора).

Анодной нагрузкой лампы (97) служит двухконтурный фильтр (91, 94, 93, 90) с внешнеемкостной связью между контурами, осуществляющей при помощи емкости (92). Анодный контур настраивается на первую гармонику колебаний, генерируемых автогенератором (690 кГц). Связь между анодной и сеточной цепями лампы (97) осуществляется за счет общего электронного потока внутри лампы (аналогично генератору плавного диапазона).

Напряжение накала к нити лампы (97) подводится в носимом и во-зимом вариантах от упаковки питания (см. рис. 22) от клеммы «—» (3) аккумулятора к гнезду 4 фишке (5) упаковки питания через кабель питания приемопередатчика на штырек 4 фишке (196) приемопередатчика.

Затем напряжение поступает на запараллеленные подвижные контакты секций переключателя (203ВХ и 203ГХII) и с неподвижных запараллеленных контактов этих секций через контакты 17 и 18 реле (198) на контакт 5 разъема «A», дроссель (98) к нити накала лампы.

Второй конец нити накала лампы (97) подсоединен к корпусу.

Таким образом, нить накала лампы (97) выключается при работе на прием разрывом контактов 17 и 18 реле (198) или постановкой переключателя (203) в положение «выкл.».

При нажатии кнопки «Калибр» напряжение 2,4 вольта подается к нити лампы (97), минуя контакты реле (198), через контакты кнопки (217), что обеспечивает работу кварцевого генератора при калибровке.

Третьим элементом возбудителя является двухламповый балансный смеситель, назначение которого состоит в смещении частоты плавного генератора и частоты кварцевого генератора (690 кГц) для получения частоты излучения при максимальном подавлении гармоник. Гармоники (3-я — $3 \times 690 = 2070$ кГц, 4-я — 4×690 кГц = 2760 кГц, 5-я — 3450 кГц, 6-я — 4140 кГц), а также и другие комбинационные частоты, лежащие в диапазоне частот передатчика, в противном случае будут усиливаться его каскадами и излучаться, создавая в ряде случаев постоянную помеху приемнику соседних станций.

На управляющие сетки ламп балансного смесителя (67) и (72) со вторичной обмотки (75) анодного контура плавного диапазона через разделительные конденсаторы (65) и (74) подается напряжение высокой частоты от генератора плавного диапазона, причем направление витков анодного контура установлено таким образом, что напряжение плавного генератора на сетки ламп балансного смесителя попадает в противоположных фазах. На среднюю точку вторичной обмотки (75) того же контура подается напряжение от кварцевого генератора, которое через обмотки (75) попадает на сетки обеих ламп в одинаковой фазе:

Аноды ламп балансного смесителя нагружены на первичную обмотку (62) анодного контура, вторичная обмотка которого (61) является катушкой индуктивности первого поддиапазона (1500 кГц — 2880 кГц) сеточного контура предварительного усилителя передатчика (катушка 61 и емкость 24 в).

На нагрузке этих ламп (67) и (72) выделяется напряжение ряда частот, из которых основные, полезные — суммарная и разностная частоты плавного и кварцевого генераторов, а другие частоты, образуемые плавным генератором и высшими гармониками (2-я, 3-я, 4-я и т. д.) кварцевого генератора, являются вредными. Для нейтрализации вредных частот направление катушек первичной обмотки (62) анодного контура выбрано так, что напряжение сигнала кварцевого генератора, имеющее на анодах ламп одинаковую фазу, индуцирует в половинках вторичной обмотки (61) ЭДС в противоположных фазах, которые в силу этого компенсируются.

Частоты плавного генератора, всегда смещенные относительно резонансных частот последующих контуров на 690 кГц, в значительной мере ослаблены и не создают опасности побочного излучения.

При поступлении на управляющие сетки лампы смесителя (67) и (72) напряжений высокой частоты от генератора плавного диапазона и кварцевого генератора в результате биений этих частот в анодной цепи

смесителя возникнут переменные колебания различных частот в соответствии с формулой.

$f_a = \pm n \cdot f_{pl} \pm n \cdot f_{kv...}$ (1), где n — ряд последовательных цепей чисел 1, 2, 3, 4, 5 и т. д. Из множества частот, возникших в анодной цепи, анодный контур смесителя выделит только ту частоту, на которую он настроен, токи же других частот не создадут практически колебательного напряжения на контуре. Диапазон настройки анодного контура смесителя находится в пределах 1500–4250 кГц.

Очевидно, частотам настройки анодного контура смесителя соответствуют только следующие частоты из формулы I.

$f_a = f_{pl} \pm f_{kv}$, т. е. частоты соответствующие разности или сумме первых гармоник ($n = 1$) генератора плавного диапазона и кварцевого генератора.

Таким образом, первым же после балансного смесителя контуром (61, 24в) выделяется суммарная или разностная частоты плавного и кварцевого генераторов, т. е. частоты излучения. Так, например, если приходящая на сетки балансного смесителя частота плавного генератора (f_{pl}) составляет 2500 кГц, а частота кварцевого генератора (f_{kv}) — 690 кГц, на анодной нагрузке (62) каждой лампы балансного смесителя выделяется:

$$1. f_{pl} - f_{kv} = 2500 \text{ кГц} - 690 \text{ кГц} = 1810 \text{ кГц}.$$

$$2. f_{pl} + f_{kv} = 2500 + 690 = 3190 \text{ кГц}.$$

Поскольку контуры усилительных каскадов передатчика в этих случаях настроены при работе на первом поддиапазоне на частоту 1810 кГц, а при работе на 2-м поддиапазоне на частоту 3190 кГц, то только та или другая из этих основных частот будет выделена из всех комбинационных частот и усиlena усилительными каскадами передатчика.

Для балансирования смесителя при различных коэффициентах усиления ламп (67) и (72) сопротивление экранной сетки (71) лампы (72) сделано переменным. Ось его со штицем для регулировки выведена на шасси блока № 5 (ПП).

Напряжение накала (—2,4 вольта) на нить лампы (72) подается от аккумулятора упаковки питания к контакту 5 разъема «А» по той же цепи, что и для нити накала лампы (97). После контакта 5 разъема «А» напряжение поступает на нить накала лампы (72). Второй конец нити накала лампы, а также «+» аккумулятора (средняя точка источника питания 4,8 в) соединены с корпусом приемопередатчика и упаковки питания.

Как видно из схемы, напряжение к нити лампы (72) поступает тогда, когда реле сработало в положении «передача».

Анодное и экранное напряжение подаются с 12-й ножки фишк (196), контакт I разъема «А», через сопротивление (64) и (69, 71) соответственно.

Напряжение накала (+2,4 в) на нить лампы (67) подается от аккумулятора в упаковке питания через контакт 3 фишк (5) упаковки питания, через кабель питания на штырек 3 фишк (196) приемопередатчика и далее по тем же цепям, что и для лампы (82).

в) Предварительный усилитель

Каскад предварительного усилителя собран на лампе 4П1Л (52), по схеме параллельного питания с контурами в сеточной и анодной цепях.

При работе на первом поддиапазоне (1500 кГц — 2880 кГц) при помощи переключателей (45б) и (45в) в сеточном и анодном контурах каскада предварительного усилителя закорачиваются сопрягающие конденсаторы (44, 59), а коротковолновые катушки (49) и (57) отключаются.

При работе на втором поддиапазоне (2880 кГц — 4250 кГц) при помощи тех же переключателей (45б) и (45в) сопрягающие конденсаторы (44) и (59) размыкаются параллельно первым катушкам, включаются дополнительно коротковолновые катушки (49) и (57), а конденсатор (60) отключается, чем достигается уменьшение емкости и индуктивности контуров.

Оба контура имеют самостоятельные для каждого поддиапазона подстроечные конденсаторы: первый поддиапазон — конденсатор (60) в сеточном контуре; второй поддиапазон — конденсаторы (58) в сеточном и (48) в анодном контурах.

Отрицательное смещение на управляющую сетку лампы (52) поступает по следующим цепям:

С выпрямителя на германиевых диодах (38) и (39) на гнездо 11 фишк (5) упаковки питания, кабель питания, штырек 11 фишк (196) приемопередатчика, через делитель, состоящий из сопротивлений (313, 316, 315), 4-й контакт разъема «А», через делитель, состоящий из сопротивлений (213) и (200), через сопротивления (56, 287).

Питание анода лампы (52) осуществляется по следующим цепям:

а) в носимом варианте напряжение (+200 в), снимаемое с фильтра (21) и (20) упаковки питания, подается через сопротивление (8), через гнездо 7 фишк (5) упаковки питания, кабель питания, штырек 7 фишк (196), контакт 3 разъема «А» приемопередатчика и дроссель (221);

б) в возимом варианте напряжение поступает с конденсатора 13 (смотри принципиальную схему блока питания), контакты 12 и 22 реле (14 или 16), через гнездо одной фишк (17 или 18) блока питания, через кабель питания, штырек 1 фишк (6) упаковки питания на гнездо 7 фишк (5), кабель питания, через штырек 7 фишк (196) приемопередатчика, контакт 3 разъема «А» и дроссель (221).

Напряжение (+100 вольт) для питания экранной сетки лампы (52) поступает с конденсатора (35) упаковки питания, через сопротивление (53), через гнездо 12 фишк (5) упаковки питания, кабель питания, штырек 12 фишк (196) приемопередатчика, первый контакт разъема «А» и через сопротивление (51).

В возимом варианте питание экранной сетки лампы (52) поступает с конденсатора (35) упаковки питания, через контакты 9 и 8 реле (4) упаковки питания, гнездо 12 фишк (5) и далее по тем же цепям, что и в носимом варианте. Напряжение накала 2,4 вольта на половины нити накала лампы (52) подается по той же цепи, что и на лампу (72).

Как видно из схемы, напряжение на нить лампы (52) поступает тогда, когда реле (198) сработало в положении — «передача».

г) Усилитель мощности

В усилителе мощности применены две лампы. В возомом варианте работает лампа ГУ-50 (36), в носимом — 4П1Л (39).

Анодной нагрузкой служит промежуточный контур (катушка 19 и конденсатор 24а), с которым аноды ламп соединены через разделительные конденсаторы (25) и (288). Переход с первого поддиапазона на второй и наоборот в этом контуре производится при помощи переключателя (45А). При переходе с первого поддиапазона на второй закорачивается часть катушки (19) и размыкается конденсатор (23). В цепи управляющих сеток ламп (36) и (39) включены сопротивления (38) и (292), являющиеся антипаразитными и предназначенные для уменьшения склонности к самовозбуждению каскада усиления мощности.

Напряжение (+4,8 вольта) на нить накала лампы (39) усилителя мощности носимого варианта подается со штырька 3 фишке (196) приемопередатчика через контакты 6 и 4 тумблера (205), через контакты 5 и 6 реле (198), через контакты 3 и 5 тумблера (205), разъем «В» контакт 4 и через сопротивление (305).

Ко второму концу нити лампы (39), подается напряжение (-4,8 в) со штырька 4 фишке (196) приемопередатчика, контакт 3 разъема «В».

Питание анода лампы (39), осуществляется по следующим цепям: с конденсатора (21) упаковки питания через контакт 8 фишке (5) упаковки питания, через кабель к штырьку 8 фишке (196) приемопередатчика, контакт 6 разъема «В», высокочастотный дроссель (297) и сопротивление (295).

Накал на лампу (36) подается с 6 контакта фишке (196) через контакты переключателя (203Г X и XI) через контакты 1 и 3 тумблера (194) разъем «В» контакт 10.

Напряжение на анод лампы (36) подается от блока питания с двух последовательно соединенных конденсаторов 12 и 13, через контакты 14 и 24 реле (14 или 16), через гнездо 2 фишке (17 или 18), блока питания, через кабель питания к штырьку 2 фишке (6) упаковки питания к гнезду 5 фишке (5) упаковки питания, через кабель питания к штырьку 5 фишке (196) приемопередатчика, контакт 9 разъема «В», через дроссель (26) и сопротивление (37).

Напряжение на экранную сетку лампы (36) подается от блока питания с конденсатора (13), через контакты 12 и 22 реле (14 или 16), к гнезду 1 фишке (17 или 18) блока питания через кабель питания к штырьку 1 фишке (6) и к штырьку 7 фишке (5) упаковки питания, через кабель питания к штырьку 7 фишке (196) приемопередатчика, разъем «В» контакт 8 и через сопротивление (35).

Положительное напряжение на экранную сетку лампы (39) в носимом варианте подается от выпрямителя на Д7Ж в упаковке питания через гасящее сопротивление (8) к гнезду 7 фишке (5) упаковки пи-

тания и далее по тем же цепям, что и для лампы (36), но через сопротивление (290).

В положении переключателя «ТЛГ-1» и «ТЛГ-2» от выпрямителя на Д-7Ж (38) и (39) в упаковке питания к штырьку 11 фишке (5) упаковки питания, через кабель питания к штырьку 11 фишке (196), через сопротивление (314), переключатель (203БВ) разъем «В» контакт 1 сопротивление (40 и 38) (ГУ-50) или (40) и (292) (4П1Л) подается отрицательный потенциал на управляющие сетки ламп (36) и (39), запирая их. При нажатии телеграфного ключа, т. е. замыкании гнезд колодки (199), сопротивление (40) подключается к земле и лампа отпирается.

Таким образом, запиранием и отпиранием лампы усилителя мощности осуществляется телеграфная манипуляция.

Цепь пентодной сетки лампы (36) коммутируется переключателем рода работы (203А III). В телефонном режиме на защитную сетку через сопротивление (208) с делителем, состоящего из сопротивлений (313, 316, 315), через разъем «В» контакт 7 подается отрицательное напряжение — 55÷60 в, задающее начальную рабочую точку при модуляции. В телеграфном режиме сетка закорачивается на землю при помощи переключателя (203А III).

Цепь пентодной сетки лампы (39) коммутируется переключателем (203 Б VI) и (203 В VII). В телефонном режиме на пентодную сетку подается отрицательное напряжение — 30÷40 в, задающее начальную рабочую точку при модуляции. В телеграфном режиме со штырька 8 фишке (196) приемопередатчика, через сопротивление (275), контакты 6 и 4 тумблера (194), контакты переключателя (203 Б VI), сопротивление (285) и контакты переключателя (203BVII), разъем «В» контакт 5 подается положительный потенциал на пентодную сетку лампы (39).

К пентодной сетке лампы 4П1Л (поз. 39) подключается диод Д-204 (поз. 333) в режиме «ТЛФ», назначение этого диода — снять положительный потенциал, возникающий на пентодной сетке модулируемой лампы (поз. 39), в режиме «ТЛФ» с целью создания нормального режима модуляции.

д) Антенный контур

Промежуточный контур индуктивно, через катушку связи (18) связан с настраивающимся антенным контуром.

Антенный (выходной) контур состоит из последовательно соединенных: катушки (18), катушки (17), конденсатора переменной емкости (15) и конденсатора постоянной емкости (14).

Грубая настройка антенного контура на рабочую частоту производится переключателем (16), закорачивающим часть витков катушки (17). Плавная настройка осуществляется конденсатором переменной емкости (15).

В качестве антенного индикатора использован магнитно-электрический прибор (4), на который с трансформатора тока (5), через сопротивление (13) и контакты контрольных кнопок (17) подается выпрямленное детектором (12) напряжение.

е) Модуляторный каскад

Модулятор передатчика выполнен общим, как для возимого, так и для носимого варианта. В качестве модуляторной лампы используется лампа 2Ж27Л (183), являющаяся также усилителем низкой частоты приемника.

Модуляция осуществляется от угольного микрофона типа МК-10.

В качестве микрофонного трансформатора используется выходной трансформатор приемника (188).

Звуковое напряжение на управляющую сетку лампы модулятора (183) подается с обмотки 1-6 трансформатора (188), разъем «Б» контакт 9, конденсатор (187), через контакты 11 и 12 реле (198), разъем Б контакт 5, сопротивление (331), сопротивление (189), зашунтированное конденсатором (318), и конденсатор (181).

В носимом варианте напряжение на анод модулятора подается со штырька 8 фишки (196) через сопротивление (275), контакты 6 и 4 тумблера (194), контакты переключателя (203БVI), контакты 14 и 15 реле (198) и контакт 6 разъема Б. Модулирующее напряжение в носимом варианте с сопротивления (275) нагрузки модулятора через разделительный конденсатор (286) разъем В, контакт 5, подается на пентодную сетку лампы (39).

В возимом варианте напряжение на анод модулятора подается со штырька 5 фишки (196), через сопротивление (195), контакты 2 и 4 тумблера (194) и далее по тем же цепям, что и в носимом варианте. Модулирующее напряжение в возимом варианте с сопротивления (195) нагрузки модулятора, через разделительный конденсатор (207), разъем В контакт 7 подается на пентодную сетку лампы (36). В цепь пентодной сетки лампы (36) включен кремниевый диод Д-204 (210), зашунтированный сопротивлением (320).

Диод предназначен для исключения возможности образования положительного напряжения на пентодной сетке лампы усилителя мощности (36), так как наличие положительного напряжения на пентодной сетке лампы (36) делало бы последнюю неуправляемой при модуляции.

Напряжение на экранную сетку модуляторной лампы (183) подается со штырька 12 фишки (196), разъем А контакт 1, через гасящее сопротивление (186). Напряжение накала на лампу (183) поступает со штырька 3 фишки (196) на подвижный контакт переключателя (203А I) и с неподвижного контакта через разъем А контакт 7 и через сопротивление 402. Второй конец нити соединен с корпусом приемопередатчика.

Б. Приемник

а) Общая характеристика

Приемник радиостанции собран по супергетеродинной схеме на однотипных лампах 2Ж27Л и имеет следующие каскады:

1. Усилитель высокой частоты.
2. 1-й гетеродин (он же генератор плавного диапазона передатчика).
3. Буферный каскад (лампа 67 балансного смесителя передатчика).
4. Смеситель.

5. 1-й каскад усиления промежуточной частоты.

6. 2-й каскад усиления промежуточной частоты.

7. Детектор и второй гетеродин.

8. Усилитель низкой частоты.

Питание нитей накала всех ламп приемника (2Ж27Л) так же, как и однотипных ламп передатчика, производится от аккумулятора 2НКН-24 с напряжением 2,4 вольта.

Анодные и экранные цепи ламп приемника питаются от преобразователя на кристаллических триодах, который находится в упаковке питания, через гасящие и развязывающие сопротивления, зашунтированные емкостями (113, 112, 119, 118 и т. п.).

Ручная регулировка усиления осуществляется путем изменения экранных напряжений на лампах: усилителя высокой частоты (110), смесителя (114) и первого каскада усиления промежуточной частоты (142) с помощью потенциометра (149).

Приемник работает на одну пару низкоомных головных телефонов микротелефонной гарнитуры и телефон микротелефонной трубки.

б) Вход приемника

Входным контуром и контуром преселектора приемника служит антенный (15, 17) и выходной (19, 24а) контуры передатчика. Выходной контур через разделительный конденсатор (108) подключен к управляющей сетке лампы (110) усилителя высокой частоты приемника.

в) Усилитель высокой частоты

Усилитель высокой частоты собран на лампе 2Ж27Л (110).

Управляющая сетка лампы, как было сказано выше, соединяется с контуром (19, 24а). В цепи сетки находится сопротивление утечки (109).

В цепь накала лампы поставлено низкоомное гасящее сопротивление (111), которое создает начальное сеточное смещение лампы (110). Анод лампы (110) соединен с анодом лампы (67) балансного смесителя и работает на общую нагрузку — высокочастотный трансформатор, вторичная обмотка которого (61) является катушкой сеточного контура предварительного усилителя передатчика, служащего одновременно сеточным контуром смесителя приемника.

г) Смеситель

Смеситель приемника собран на лампе 2Ж27Л (114).

Напряжение накала на лампу (114) подано с 3-го штырька фишки (196) через контакты переключателя (203А I), контакты 1 и 2 реле (198), через разъем А контакт 8 и дроссель (115).

На сетку смесителя с контура (61, 24в) подаются высокочастотные напряжения двух частот (со входа приемника через усилитель высокой частоты и с плавного генератора через лампу (67) балансного смесителя), которые всегда разнятся между собой на величину промежуточной частоты (690 кгц). Управляющая сетка лампы (114) имеет вывод 328.

Так, например, если высокочастотные контуры приемника настроены на частоту принимаемого сигнала, равную 1900 кгц, то плавный генератор в это время генерирует частоту 2590 кгц.

Таким образом, разность этих частот составляет частоту 690 кгц (2590 кгц—1900 кгц=690 кгц), которая выделяется на анодной нагрузке смесителя — контуре, настроенном на частоту 690 кгц.

Смеситель (114) работает как при приеме в телефонном и телеграфном режиме, так и при коррекции частоты. В аноде его стоит полосовой двухконтурный фильтр (135, 258, 259, 140) с емкостной связью (139), на котором выделяется сигнал промежуточной частоты. В цепи накала лампы (114) установлен дроссель (115) высокой частоты, предохраняющий этот каскад от паразитных обратных связей с последующими каскадами по накальный цепям.

д) Усилитель промежуточной частоты

За смесителем следуют две лампы усилителя промежуточной частоты (142) и (155).

Лампа (142) имеет в аноде двухконтурный фильтр с емкостной связью, а в аноде лампы (155) — трехконтурный фильтр с емкостной связью. В цепях накала этих ламп стоят гасящие сопротивления (143) и (156), создающие постоянное смещение на управляющие сетки этих же ламп.

е) Детектор и второй гетеродин

Детектор и второй гетеродин, предназначенный для приема незатухающих колебаний, собран на одной лампе 2Ж27Л (177). В качестве диодного детектора используется анод-катод лампы (177). На сопротивлении нагрузки детектора (170) выделяется напряжение звуковой частоты. Емкость (169) блокирует сопротивление нагрузки (170). Второй гетеродин собран по трехточечной схеме с последовательным питанием. Анодом его служит экранная сетка лампы (177). В контуре гетеродина стоит переменная емкость (174), позволяющая изменять частоту гетеродина в пределах 2000 гц. Ручка управления этим конденсатором выведена на переднюю панель и обозначена надписью «тон».

Для срыва колебаний гетеродина при телефонном приеме и при коррекции частоты его контур шунтируется емкостью (319) при помощи переключателя (203АП). В цепи накала лампы (177) включен дроссель (178), предохраняющий от просачивания токов частоты второго гетеродина в накальные цепи других ламп приемника, так как это может явиться причиной появления паразитных свистов, мешающих приему.

ж) Усилитель низкой частоты и узкополосный фильтр

Усилитель низкой частоты приемника (он же модулятор передатчика см. выше) собран на лампе 2Ж27Л (183).

Звуковая частота с сопротивления нагрузки детектора (170) через сопротивление (180) и разделительный конденсатор (181) попадает на сетку лампы усилителя низкой частоты (183). В анодную цепь лампы через контакты 13 и 14 реле (198) включена первичная обмотка выходного трансформатора (188), вторичная обмотка которого (выводы

25) нагружается на одну пару низкобойных головных телефонов микротелефонной гарнитуры и телефон микротелефонной трубки.

При приеме телеграфных сигналов УНЧ может работать либо с широкой полосой пропускания (переключатель рода работ в положении «ТЛГ-1»), усиливая более или менее равномерно напряжения всех частот от 300 до 3000 герц (подключением корректирующего конденсатора поз. 332, частота тона, соответствующего наибольшему усилинию, устанавливается приблизительно 1300÷1500 гц), либо с узкой полосой, усиливая преимущественно только напряжение частоты 1100 гц или частот, близких к 1100 гц («ТЛГ-II»).

Прием телеграфных сигналов с использованием узкополосного фильтра бывает необходим при значительных радиопомехах, затрудняющих прием сигналов корреспондента в «ТЛГ-1», особенно при работе в ночное время суток. Для осуществления приема в таких условиях переключатель рода работ (203) ставится в положение «ТЛГ-II».

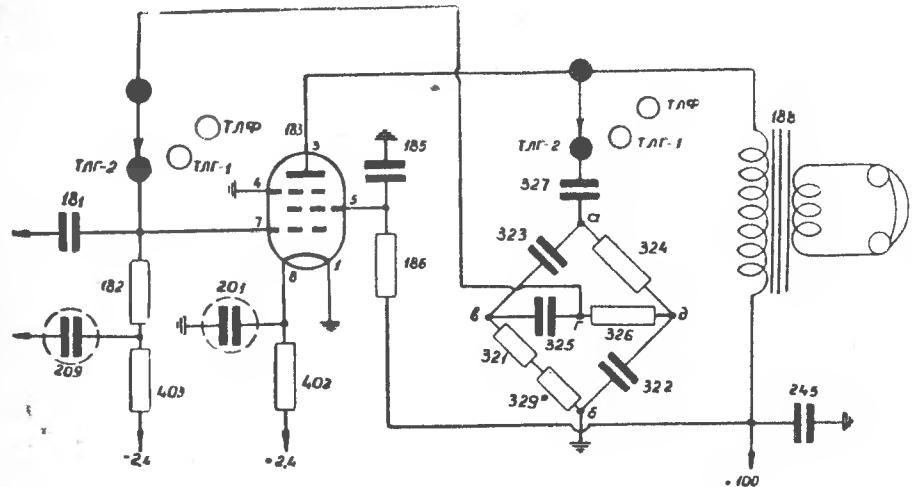


Схема усилителя низкой частоты при работе приемника в режиме ТЛГ-II

При работе приемника в режиме «ТЛГ-II» в усилителе низкой частоты образуется цепь отрицательной обратной связи за счет подключения двойного моста переменного тока к промежуткам анод-катод, сетка-катод лампы (183).

Схема усилителя низкой частоты при работе приемника в режиме «ТЛГ-II» изображена на схеме стр. 23.

Питающей диагональю (точки, к которым приложено напряжение питания) внешнего моста авбд является участок анод-катод лампы УНЧ (точки а, б); вторая диагональ этого моста (точки в, д) является питающей диагональю внутреннего моста бвгд. Вторая диагональ внутреннего моста (точки г, б) подключена к участку сетка-катод лампы УНЧ.


Из теории мостов переменного тока известно, что мост может быть сбалансирован только на одной частоте, для которой произведения сопротивлений и суммы сдвигов фаз противоположных плеч равны между собой, т. е.

$$(Z_{321} + Z_{329}) \cdot Z_{324} = Z_3 : Z_{322}$$

$$\Phi_{\text{вб}} + \Phi_{\text{ад}} = \Phi_{\text{ав}} + \Phi_{\text{бд}}$$

При балансе моста исключается влияние одной диагонали на другую. Это значит, что если, например, приложить к точкам a и b напряжение такой частоты, для которой соблюдаются условия I и II, то между точками a и b разность потенциалов будет равна нулю и по диагонали внутреннего моста ток проходить не будет. Если к точкам a и b прикладывать напряжение частот, отличных от частоты баланса, т. е. таких частот, для которых не соблюдаются условия I и II, то между точками a и b возникает разность потенциалов, и чем больше эта частота отличается от частоты баланса моста, тем больше будет эта разность приближаясь к некоторой предельной величине. Это относится как к внешнему, так и внутреннему мосту. Как показано на рис. мост включен в цепь отрицательной обратной связи и разность потенциалов, возникающая между точками b и d (эти точки являются питающей диаго-

I и
II

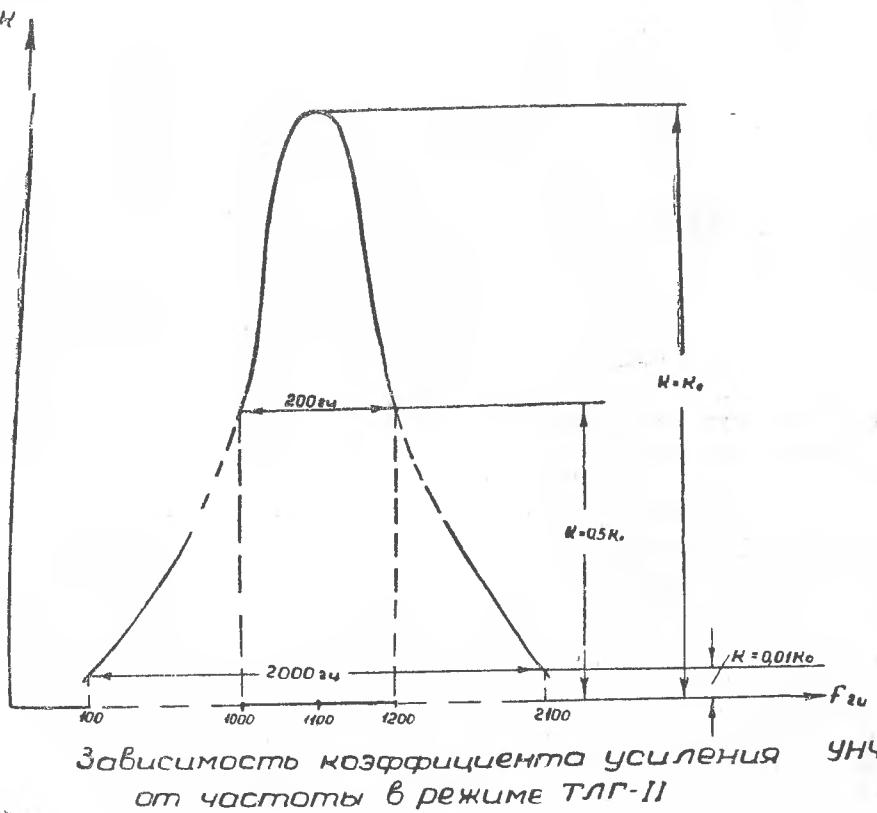

налью внутреннего моста), при помощи внутреннего моста вводится в цепь управляющей сетки, как напряжение отрицательной связи. Известно, что отрицательная обратная связь уменьшает коэффициент усиления усилителя. Таким образом, схема, изображенная на рис., представляет собой электронный RC фильтр, пропускающий напряжение частоты баланса моста, для которой напряжение отрицательной обратной связи равно нулю, и значительно ослабляющий напряжение других частот, для которых существует напряжение отрицательной обратной связи. Зависимость коэффициента усиления УНЧ от частоты F показана на приведенном рисунке (стр. 24).

Элементы моста подобраны такой величины, что он оказывается сбалансированным на частоте 1000 ± 1100 Гц.

Как видно из рис. (см. выше), коэффициент усиления усилителя резко зависит от частоты. Эта зависимость использована с целью создания полосы пропускания приемника в режиме «ТЛГ-II» для возможности осуществления отстройки от мешающих соседних станций, а также от других помех.

Рассмотрим это на примере.

Пусть приемник настроен на частоту сигнала $f_c = 1500$ кГц. В это время первый гетеродин генерирует частоту $f_1 \text{ гет} = 2190$ кГц. В анодном контуре смесителя будет выделена частота $f_{\text{пр}} = f_1 \text{ гет} - f_{\text{сиг.}} = 690$ кГц.

Частота $f_{\text{пр}}$, после усиления усилителем промежуточной частоты поступает на анод детектора. Пусть регулятор «ТОН» установлен в таком положении, что второй гетеродин генерирует частоту $f_2 \text{ гет} = 688,9$ кГц.

За счет общего электронного потока в лампе детектора на нагрузке детектора выделится частота биений, т. е.

$$F = f_{\text{пр}} - f_2 \text{ гет} = 690 - 688,9 = 1,1 \text{ кГц} = 1100 \text{ Гц.}$$

Сигнал этой частоты поступает на вход усилителя низкой частоты.

Отрицательная обратная связь для этой частоты отсутствует и сигнал поступает на выход УНЧ с небольшим усиливанием. Предположим, что в это же время на вход приемника поступает сигнал соседней мешающей станции, работающей на частоте $f_{\text{пом}} = 1500$ кГц, т. е. частота сигнала мешающей соседней станции отличается от частоты принимаемого сигнала на 100 Гц.

В результате смещения частоты $f_{\text{пом}} = 1500,1$ кГц, с частотой первого гетеродина $f_1 \text{ гет} = 2190$ кГц, в анодном контуре смесителя будет выделена частота $f_{\text{пр}} = f_1 \text{ гет} - f_{\text{пом}} = 2190 - 1500,1 = 689,9$ кГц, которая практически нисколько не будет ослаблена усилителем промежуточной частоты по сравнению с $f_{\text{пр}}$, образовавшейся в результате смещения частоты принимаемого сигнала с частотой первого гетеродина. Частота $f_{\text{пр}}$ поступает на анод детектора, и в результате биений с частотой второго гетеродина на нагрузке детектора будет выделена частота.

$$F_1 = f_{\text{пр}} - f_2 \text{ гет} = 689,9 - 688,9 = 1 \text{ кГц} = 1000 \text{ Гц.}$$

Следовательно, сигнал с частотой $F_1 = 1000$ Гц, также будет поступать на вход УНЧ, но для этой частоты за счет разбалансировки моста будет поступать на сетку УНЧ напряжение отрицательной обратной связи, которое уменьшит сигнал в 2 раза (см. рис. выше).

Преобразователь напряжений передатчика, собранный на триодах (15) и (16) (по три параллельно соединенных триода в плече), служит для питания:

1. Аодных цепей лампы, модулятора, предварительного усилителя и усилителя мощности (39).

2. Цепей экранной и пентодной сеток лампы усилителя мощности (39).

Реле (4) срабатывает при нажатии тангента микротелефонной гарнитуры только в носимом варианте. Напряжение 4,8 вольта на обмотки реле (4) подается по цепи: клемма 1 («+» аккумуляторов), гнездо 3 фишк (5) упаковки питания, кабель, штырек 3 фишк (196) приемопередатчика, контакты 6 и 4 тумблера (205), контакты 5 и 6 реле (198), контакты 3 и 5 тумблера (205), штырек 2 фишк (196) приемопередатчика, кабель питания, гнездо 2 фишк (5) упаковки питания, обмотка реле и клемма «3» («—» аккумуляторов).

Питание преобразователя передатчика осуществляется от 2-х аккумуляторов типа 2 НКН-24, соединенных последовательно.

Плюс напряжения 4,8 вольта подается на эмиттер триодов (15) и (16) по цепи: клемма 1 («+» аккумуляторов), соединенные параллельно контакты 1, 10, 13, 16 и 2, 11, 14, 17 реле (4), катушка 2-1 дросселя (12), эмиттер триодов (15) и (16).

Минус напряжения 4,8 вольта подается на коллектор триодов (15) и (16) по цепи: клемма «3» («—» аккумуляторов), катушка 3-4 дросселя (12), вторичная обмотка 6-7 и 7-8 трансформатора (17), коллектор триодов (15) и (16).

На основании триодов подается небольшое отрицательное напряжение с сопротивления (9).

Преобразователь передатчика представляет собой релаксационный генератор с сильной обратной связью по напряжению, осуществляющей при помощи обмотки обратной связи (1-2 и 2-3) трансформатора (17).

Вторичная обмотка трансформатора (6-7 и 7-8) при помощи триодов, работающих в режиме ключа, периодически подключается к источнику питающего напряжения 4,8 в, а третья обмотка (4-5) подключена к выпрямителю (19).

Принцип работы преобразователя напряжения заключается в следующем:

При подключении питающего напряжения к преобразователю на основания триодов (15) и (16) относительно эмиттера через сопротивление (9) подается небольшое отрицательное смещение, в результате чего точки через коллекторные переходы обоих триодов несколько возрастают. Вследствие неидентичности параметров триодов через один из них, например (15), в момент включения будет проходить больший начальный ток. Тогда за счет разности токов в плечах (6-7) и (7-8) вторичной обмотки трансформатора возникает магнитный поток в сердечнике, который будет индуцировать в плечах (1-2 и 2-3) обмотки обратной связи ЭДС.

Плечи обмотки обратной связи подключены так, что к основанию триода (15) будет подводиться отрицательное напряжение, а к основа-

нию триода (16) — положительное напряжение, т. е. плечо обмотки обратной связи с отрицательным напряжением подключено к триоду (15), то процесс отпирания этого триода продолжается, вызывая дальнейшее увеличение отрицательного напряжения на этом плече обмотки. В результате этого триод (15) полностью открывается и падение напряжения на нем становится незначительным, увеличение положительного напряжения на втором плече обмотки обратной связи приводит к запиранию триода (16). Далее, в течение почти всего полупериода работы преобразователя напряжение на плече (6-7) первичной обмотки трансформатора остается примерно равным напряжению источника питания.

В течение этого полупериода, по мере увеличения магнитного потока, намагничивающий ток трансформатора нарастает. Когда величина магнитной индукции в сердечнике трансформатора приближается к индукции насыщения, намагничивающий ток трансформатора резко возрастает, а следовательно, увеличивается коллекторный ток триода (15). После того, как коллекторный ток увеличится до максимального значения, определяемого током основания, магнитная индукция достигает максимума, а скорость изменения магнитного потока уменьшится до нуля, в результате чего напряжения на обмотках трансформатора уменьшаются до нуля.

При достижении коллекторным током максимального значения сопротивление коллекторного перехода резко увеличивается, что приводит к увеличению падения напряжения на коллекторном переходе, а это приводит к уменьшению намагничивающего тока трансформатора.

В результате этого начинается размагничивание сердечника трансформатора, т. е. магнитная индукция в нем будет уменьшаться, и, следовательно, на обмотках трансформатора будет индуцироваться ЭДС с полярностью, противоположной первоначальной.

Напряжение на плече (2-3) обмотки обратной связи вызывает запирание триода (15), а напряжение на плече (1-2) обмотки обратной связи вызывает отпирание триода (16).

В дальнейшем, открытый триод (16) работает аналогично триоду (15), т. е. процесс повторяется.


В результате переменной работы триодов в сердечнике трансформатора создается переменный магнитный поток, который индуцирует переменную ЭДС во вторичных (повышающих) обмотках трансформатора.

В течение времени, когда один триод, например (15), открыт к коллекторному переходу другого триода (16) приложено напряжение, равное примерно удвоенному напряжению источника питания. Процесс включения и выключения триодов (15) и (16) периодически повторяется с частотой, равной 700-1100 гц.

На обмотке трансформатора получается примерно трапециoidalная форма кривой напряжения, причем величины напряжений определяются коэффициентами трансформаций.

В нормальном режиме работы триодов в схеме преобразователя форма кривой коллекторного тока имеет вид, изображенный на рис.,

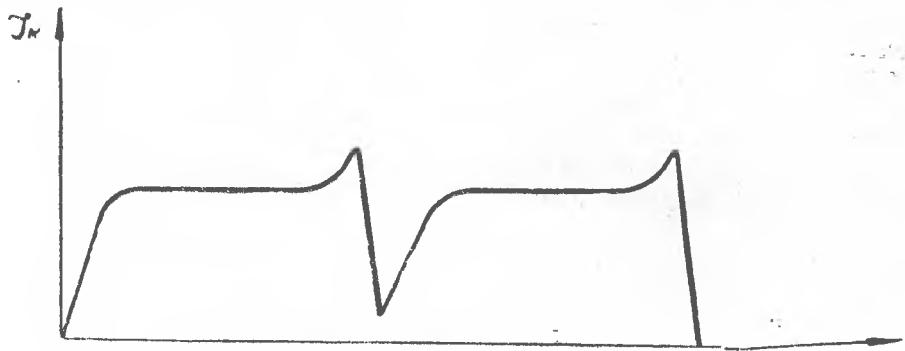приведенном ниже; осциллограмме коллекторного тока при работе преобразователей напряжения упаковки питания.



Сопротивление (9) служит для обеспечения необходимого режима работы триодов и определяет ток основания, а тем самым величину максимального значения коллекторного тока.

Конденсатор (10) предназначен для увеличения надежности возбуждения колебаний в преобразователе за счет увеличения начального напряжения, смещения на основаниях триодов (15) и (16), вызванного пиком зарядного тока конденсатора в момент включения.

Дроссель (12) и конденсатор (13) являются элементами фильтра, предназначенног для снижения уровня высокочастотных радиопомех, возникающих при работе преобразователя, которые могут проникнуть через источники питания в приемопередатчик радиостанции.

Напряжение +240 вольт снимается с выпрямителя (19), собранного по мостовой схеме на кремниевых диодах Д210.

Для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения 240 вольт в схеме выпрямления применен П-образный фильтр, состоящий из емкостей (18), (21) и дросселя (20). Напряжение +240 вольт подается от выпрямителя (19) цепи: дроссель (20) гнездо 8 фишк (5) упаковки питания, кабель питания, штырек 8 фишк (196) приемопередатчика.

Напряжение +200 вольт подается от выпрямителя (19) по цепи: гашающее сопротивление (8) гнездо 7 фишк (5) упаковки питания, кабель питания, штырек 7 фишк (196) приемопередатчика.

Преобразователь напряжения приемника, собранный на триодах (29) и (30) служит для питания:

1). Анодных и экраных цепей ламп приемника, балансного смеcителя, кварцевого генератора плавного диапазона.

2). Цепей экраных сеток ламп модулятора и предварительного усилителя.

3). Цепей смещения ламп предварительного усилителя и усилителя мощности.

Питание преобразователя приемника осуществляется от 2-х аккумуляторов типа 2НКН-24, соединенных последовательно,

Плюс напряжения 4,8 вольта подается на эмиттер триодов (29) и (30) по цепи: клемма 1 («+» аккумуляторов), гнездо 3 фишк (5) упаковки питания, кабель питания, штырек 3 фишк (196) приемопередатчика, переключатель (203АI), переключатель (203БIV) штырек (9) фишк (196), кабель питания, гнездо 9 фишк (5) упаковки питания, катушка (1—2) дросселя (26), эмиттер триодов (29) и (30).

Минус напряжения 4,8 вольта подается на коллектор триодов (29) и (30) по цепи: клемма 3 («-» аккумуляторов), катушка (4—3) дросселя (26), первичная обмотка (1—2) (2—3) трансформатора (31), коллектор триодов (29) и (30). На основании триодов подается небольшое отрицательное напряжение с сопротивления (22).

Принцип работы преобразователя приемника аналогичен работе преобразователя передатчика, описанной выше. Рабочая частота преобразователя приемника равна 800—1200 гц.

Сопротивление (22) служит для обеспечения необходимого режима работы триодов.

Конденсатор (24) служит для увеличения надежности возбуждения колебаний в преобразователе. Дроссель (26) и конденсаторы (27) и (28) являются элементами фильтра, предназначенного для снижения уровня напряжений помех, проникающих через источники питания в приемопередатчик радиостанции.

Третья обмотка (7—8) трансформатора (31) включена на выпрямитель (32), собранный по мостовой схеме на диодах типа Д7Ж. Для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения применен П-образный фильтр, состоящий из емкостей (34) и (35) и сопротивления (33).

Напряжение 100 в. подается от выпрямителя (32) по двум цепям.

Первая цепь: гнездо 13 фишк (5) упаковки питания, кабель питания, штырек 13 фишк (196) приемопередатчика.

Вторая цепь: контакты 9—8 реле (4), гнездо 12 фишк (5) упаковки питания, кабель питания, штырек 12 фишк (196) приемопередатчика. При работе «на передачу», в носимом варианте, контакты 5—4 реле (4) разомкнуты и напряжение 100 вольт подается по второй цепи через гашающее сопротивление (53).

Четвертая обмотка (9—10) трансформатора (31) включена на выпрямитель (54), собранный по двухтактной схеме с удвоением напряжения на диодах типа Д-210 (38 и 39) и конденсаторах (36 и 37).

Номинальное выпрямленное напряжение равно — 275 вольт.

Напряжение — 275 вольт подается по цепи: гнездо 11 фишк (5) упаковки питания, кабель питания, штырек — фишк (196) приемопередатчика.

Конденсатор (40) является элементом фильтра.

6. Блок питания

Блок питания представляет собой стоваттный преобразователь напряжения, собранный на плоскостных триодах П4-В (или П4-Г) по двухтактной схеме с общим коллектором.

В каждое плечо (поз. 1, 2 см. принципиальную схему) включено по 4 параллельно соединенных триода.

Питание преобразователя (+12) в осуществляется от двух рабочих аккумуляторных батарей 5КН-45К через зарядно-распределительный щиток.

При подаче 12 в на основания триодов с делителя напряжения сопротивления (3) и (4) подается отрицательное напряжение относительно эмиттера. В результате этого уменьшается сопротивление перехода эмиттер-основание и ток через этот переход увеличивается, а сопротивление коллекторного перехода уменьшается, вследствие чего ток в первичной обмотке трансформатора возрастает.

Вследствие неидентичности триодов, через один из них в момент включения протекает большой ток.

Пусть больший ток протекает через плечо (1). Тогда разность токов в плечах первичной обмотки трансформатора создает результирующий магнитный поток в сердечнике, который индуцирует в обмотке возбуждения ЭДС такой полярности, что к основаниям триодов плеча (1) прикладывается минус, а к основаниям триодов плеча (2) — плюс. По мере увеличения отрицательного напряжения триоды плеча (1) все больше открываются. Открывание триодов способствует дальнейшему увеличению отрицательного напряжения на основаниях этих триодов. В результате триоды плеча (1) полностью открываются, а триоды плеча (2) — закрываются. Так как сопротивление переходов мало по сравнению с сопротивлением первичной обмотки трансформатора, то все напряжение в данном случае прикладывается к первичной обмотке трансформатора.

Этот процесс длится полпериода. Когда магнитная индукция в сердечнике приближается к индукции насыщения, резко возрастает намагничивающий ток, т. е. ток в цепи первичной обмотки трансформатора. После того, как ток в первичной обмотке, а следовательно и через триоды, достигнет амплитудного значения, определяемого величиной тока в цепи базы триода, дальнейшее увеличение первичного тока прекратится. При этом прекратится увеличение магнитного потока в сердечнике тр-ра и ЭДС на обмотке возбуждения упадет до нуля. В результате триоды плеча (1) запираются, а на триоды плеча (2) подается отпирающий импульс, и они отпираются.

В дальнейшем открытые триоды плеча (2) работают по описанному выше циклу, т. е. процесс повторяется.

В результате попеременной работы триодов в сердечнике трансформатора создается переменный магнитный поток, который индуцирует переменную ЭДС во вторичных (повышающих) обмотках тр-ра.

Один цикл работы, т. е. время, когда триод открыт, и время, в течение которого этот триод закрыт, определяет период работы преобразователя, т. е. частоту генерации.

Частота генерации зависит от параметров трансформатора и выбранного режима работы триодов и находится в пределах 150-400 гц.

Питание в анодные цепи подается с двух последовательно соединенных мостиковых схем выпрямления (10) и (11), собранных на кристаллических диодах типа Д7Ж. Мостиковая схема (10) собрана на 16 диодах, а мостик (11) — на 8 диодах.

Вторичная обмотка трансформатора (19) имеет отвод 8 «600 в» для питания анодных цепей передатчика радиостанции Р-104М.

Питание экранных цепей осуществляется через мостиковый выпрямитель (11).

Для питания экранных цепей передатчика радиостанции Р-104М вторичная обмотка трансформатора имеет отвод 11 «220 в».

Для срезания пика перенапряжения на вторичную обмотку трансформатора поставлен конденсатор (20).

Конденсатор (5) служит для облегчения возбуждения колебаний.

Конденсаторы (11) и (13) являются емкостными фильтрами.

Дроссель (7) и конденсаторы (6) и (8) являются фильтром, который исключает высокочастотные помехи преобразователя, проникающие через источники питания в приемопередатчик радиостанции.

Фишкы (17) и (18) соединяют блок питания с упаковкой питания радиостанции Р-104М.

7. Пульт командира и управление радиостанциями

Пульт командира предназначен для самостоятельного управления радиостанциями командиром со своего места, независимо от радиостолов операторов.

Пульт командира обеспечивает следующие виды работ:

- 1). Симплексную работу любой радиостанции.
- 2). Громкоговорящий прием (на динамике) с приемников любой радиостанции.

Пульт командира включает в себя:

- 1). Усилитель низкой частоты.
- 2). Динамик (7).
- 3). Коммутационные устройства, состоящие из двух переключателей (1' и 22) и тумблера (24).
- 4). Две индикаторные лампочки (20) и (25).
- 5). Кнопку вызова (19).
- 6). 30-и штырьковый разъем (2) и 4-х гнездную фишку (3) для подключения микротелефонной трубки командира.

Пульт командира соединяется с радиостанциями специальным кабелем, имеющим на одном конце тридцатиконтактную фишку, которая соединяется с пультом командира. На другом конце кабель оканчивается тремя проводами с фишками, вставляемыми в гарнитурные фишки радиостанции.

При постановке переключателя пульта командира в положения 1, 2 и 4 командиру обеспечивается возможность управления любой из радиостанций: Р-104М, Р-105 и дополнительно установленной радиостанцией Р-105, Р-108 или Р-109.

Переключение управляемой радиостанции с приема на передачу производится нажатием клапана тангента микротелефонной трубки пульта командира.

Прием на пульте командира может производиться на микротелефонную трубку или же на динамик при включенном усилителе низкой частоты.

Переход на передачу производится нажатием клапана тангенты ми-кросхемы телефонной трубки командира. При этом замыкание контактов 1 и 4 фишк (3) создает цепь запуска радиостанции и, кроме того, через контакты 4 и 6 тумблера (24) подается «земля» на вывод 10 обмотки реле (23).

При подаче «земля» цепь питания обмотки реле замыкается, реле срабатывает и контактами 1 и 2 отключает питание усилителей низкой частоты.

Запуск радиостанций на передачу осуществляется подачей «земли» с контакта 1 фишк (3) на реле «прием-передача» радиостанций.

Пульт командира в радиостанции Р-104АМ (или Р-104М) применен от радиостанции Р-125, имеющей другие тактико-технические данные и в связи с этим назначение и переключение органов управления пульта командира следующее:

1. Тумблер 24. «Вкл.-Вык. подавитель шумов» — должен быть все время в положении «Выкл.».

2. Переключатель 22 «Симплекс—Дуплекс» должен быть все время в положении «Симплекс».

3. Кнопкой «Вызов радиста» не пользоваться.

4. При постановке переключателя 1 в различные положения коман-диру обеспечивается управление следующими радиостанциями:

а) в положении 1 — управление радиостанцией Р-105;

б) в положении 2 — управление дополнительно установленной ра-диостанцией Р-105, Р-108 или Р-109.

в) в положении 4 — управление радиостанцией Р-104М.

5. Переключатель 1 в положении «выкл. линия» обеспечивает вы-ключение пульта командира. Связь командира по телефонной линии с пульта командира в радиостанциях Р-104АМ и Р-104М не обеспечи-вается.

Усилитель низкой частоты включается ручкой регулятора громкости «Громкость», при этом загорается индикаторная лампочка (25) «пульт включен», показывающая, что на усилитель пульта подано питание 12 вольт. Питание усилителя осуществляется от автомобильного аккумулятора, работающего в буферном режиме с автомобильным генератором Г-5, минус которого находится на корпусе автомобиля. Напряже-ние питания в зависимости от скорости вращения генератора Г-5 мо-жет находиться в пределах 12-15 вольт.

Питание на усилитель поступает с контакта С₅ разъема (2) через выключатель переменного сопротивления (12) и контакты 1 и 2 реле (23).

Это напряжение (плюс 12 в) поступает на эмиттер триодов.

Входной сигнал с выхода приемников радиостанции на вход усили-теля поступает через контакты 6с—9с разъема (2), переключатель (1) переключатель (22) в положении «Симплекс», конденсатор (10), контакты 5 и 3 тумблера (24) (при выключенном подавителе шумов) пе-ременное сопротивление (12), сопротивление (13) и конденсатор (11).

Усилитель низкой частоты пульта двухкаскадный, собранный на плоскостных кристаллических триодах П-13Б(А) и П-202,

Входной каскад собран на триоде (4) по схеме с заземленным эмит-тером. Отрицательное смещение на основание относительно эмиттера задается сопротивлениями делителя (14) и (15).

Сопротивление (16) стабилизирует режим триода (4) при измене-ниях температуры.

Входной сигнал через сопротивление (13) и переходный конденса-тор (11) поступает на основание триода (4) и изменяет отрицательное смещение.

С увеличением отрицательного смещения уменьшаются сопротив-ления переходов эмиттер-основание и эмиттер-коллектор. С уменьшени-ем сопротивления перехода эмиттер-коллектор ток через этот переход увеличивается, увеличивая падение напряжения на нагрузке.

Нагрузкой каскада является первичная обмотка трансформатора (8).

Трансформатор служит также для согласования низкоомного входа триодов (5) и (6) с высокоомным выходным сопротивлением триода (4).

Сопротивление (13) служит для увеличения входного сопротивле-ния усилителя с целью согласования его с выходом радиостанции.

Усилитель мощности выполнен по двухтактной схеме с общим эмит-тером на двух триодах (5) и (6).

Со вторичной обмотки трансформатора (8) сигнал, усиленный перв-ым каскадом, поступает на базу триодов (5), (6).

Увеличение отрицательного смещения на базах ведет к уменьшению переходного сопротивления эмиттер-база и эмиттер-коллектор. С умень-шением сопротивления перехода эмиттер-коллектор ток через этот пе-реход увеличивается, увеличивается падение напряжения на нагрузке.

Нагрузкой каскада является трансформатор (9), ко вторичной об-мотке которого подключен динамик (7). Регулировка усиления произ-водится потенциометром (12).

Усилитель охвачен умеренной обратной отрицательной связью. На-пряжение обратной связи снимается со II-обмотки трансформатора (9) и через конденсатор (26) и сопротивление (18) вводится в цепь эмит-тера триода (4).

Усилитель низкой частоты при поступлении на его вход сигнала ве-личиной в 1 в обеспечивает на выходе (на звуковой катушке динамика) напряжение не менее 2-х в, при этом нелинейные искажения не превы-шают 20%.

8. Система электропитания

Система электропитания радиостанции Р-104АМ состоит из:

1. Рабочего комплекта аккумуляторных батарей состоящего из акку-муляторов 2НКН-24, входящих в рабочие комплекты каждой радиостан-ции, двух аккумуляторных батарей 5КН-45К, соединенных последова-тельно и предназначенных для питания усилителя мощности УМ-3, ра-диостанции Р-104М в возимом варианте и освещения.

Питание усилителя низкой частоты пульта командира осущест-вляется от стартерного аккумулятора автомобиля.

2. Запасного (резервного) комплекта аккумуляторных батарей, со-стоящего из двух аккумуляторных батарей 5КН-45К, соединенных по

следовательно, четырех аккумуляторов 2НКН-24, и четырех аккумуляторов КН-14:

Система резервной зарядки аккумуляторных батарей состоит из:
а) генератора Г-8, вращение которого осуществляется от шкива автомобильного генератора Г-5;

б) фильтра ФР-81 для подавления радиопомех, создаваемых системой зарядки;

в) зарядно-распределительного щитка, служащего для коммутации источников питания, контроля режима заряда и разряда, а также для регулирования тока при заряде аккумуляторных батарей 2НКН-24;

г) реле-регулятора РР-8, измененного для возможности работы в режиме $18 \pm 0,5$ вольта, $33 \div 37$ ампер.

Система резервной зарядки обеспечивает одновременную или раздельную зарядку двух аккумуляторных батарей 5КН-45К и четырех или пяти аккумуляторных батарей 2НКН-24.

Заряд аккумуляторных батарей может производится как на ходу, так и на стоянке автомобиля при работающем двигателе автомобиля.

а) Зарядно-распределительный щиток

Зарядно-распределительный щиток (см. принципиальную схему рис. 21) укреплен под крышкой стола и включает в себя следующие элементы.

1. Амперметр (4) типа М-423133 со шкалой 0-50а с двумя шунтами (3) и (10) служит для измерения величины зарядного тока в цепях, заряжаемых групп аккумуляторных батарей.

Цепь заряда аккумуляторных батарей 5КН-45К следующая:

Клемма «Я» генератора Г-8, реле-регулятора РР-8, фильтр радиопомех ФР-81, клемма «+генератор» зарядно-распределительного щитка, выключатель (6), шunt (3), пакетный переключатель (1), клемма «+ гр» или «+2 гр» (работа пакетного переключателя (1) описана ниже), плюс аккумуляторных батарей, общий минус.

Цепь зарядного тока аккумуляторных батарей 2НКН-24, следующая: клемма «Я» генератора Г-8, реле-регулятор РР-8, фильтр радиопомех ФР-81, клемма «+ генератора», выключатель (7), шunt (10), клемма «+НКН-24», минус аккумуляторных батарей, реостат (11), общий минус.

Измерение зарядного тока осуществляется амперметром (4) при постановке тумблера (9) «ток заряда» в положение «КН-45К» при измерении в цепи заряда аккумуляторных батарей 5КН-45К, и в положение «НКН-24», при измерении в цепи заряда батарей 2НКН-24.

2. Вольтметр (5) типа М-423133 со шкалой 0-30 вольт служит:

а) для измерения напряжения заряда аккумуляторных батарей 5КН-45К при постановке тумблера (8). «Напряжение» в положение «заряд». При этом вольтметр (5) подключается к выходу генератора Г-8;

б) для измерения напряжения холостого хода генератора Г-8. При этом включатели (6) и (7) должны находиться в положении «выкл.», а тумблер (8) «Напряжение» — в положении «заряд»;

в) для измерения напряжения разряда аккумуляторной батареи

$2 \times 5\text{КН}-45\text{K}$ при постановке тумблера «Напряжение» в положение «разряд». При этом вольтметр (5) подключается к клеммам аккумуляторной батареи $2 \times 5\text{КН}-45\text{K}$, включенными на разряд пакетным переключателем (1).

3. Пакетный переключатель ПП 2-25/Н2 (1), трехполюсный на три направления, с одним нулевым положением, служит для отключения группы аккумуляторных батарей 5НКН-45 и их переключения с заряда на разряд и обратно.

4. Выключатели типа АЗС «заряд НКН-24» (7) и «заряд КН-45К» (6) служат для включения аккумуляторных батарей на заряд и защиты цепей при коротком замыкании. В цепи заряда аккумуляторных батарей 5НКН-45 стоит АЗС-40 (6), а в цепи заряда аккумуляторных батарей 2НКН-24, — АЗС-15 (7). Выключатель АЗС-30 «питание» (2) служит для подключения радиостанции к рабочему (заряженному) комплекту аккумуляторных батарей 5КН-45К и защиты цепей при коротком замыкании. Выключатели типа АЗС (автоматическая защита сети) отключают цепь (обеспечивают) если величина тока в цепи превышает величину, на которую рассчитан выключатель.

Действие выключателей типа АЗС основано на свойстве биметаллических пластин выгибаться в одну сторону при повышении температуры. Биметаллическая пластинка при определенном значении тока нагревается до определенной температуры и изгибаясь, переводит выключатель в положение «выкл.».

5. Розетка освещения «свет» служит для подключения переносной лампы. Напряжение 12 вольт подается на гнезда розетки при включении одной из групп аккумуляторных батарей 5КН-45К на разряд.

6. Реостат (11) служит для регулирования величины зарядного тока аккумуляторных батарей 2НКН-24, цепь заряда которых описана выше.

б) Реле-регулятор РР-8

Реле-регулятор РР-8 служит для автоматического поддержания неизменной величины напряжения на выходе генератора при изменении скорости его вращения, защиты генератора от перегрузок и обратных токов.

Он состоит из двух регуляторов напряжения, ограничителя тока и реле обратного тока.

Все перечисленные приборы смонтированы на текстолитовой панели и размещены в металлическом кожухе. Подводка соединительных проводов к реле-регулятору осуществляется с помощью экранированных разъемов.

Реле обратного тока (см. принципиальную схему системы зарядки аккумуляторов) служит для автоматического подключения генератора к нагрузке, когда напряжение на зажимах генератора превысит напряжение аккумуляторных батарей, и для отключения генератора от нагрузки, когда напряжение на его зажимах станет ниже напряжения аккумуляторных батарей, чтобы предотвратить разряд последних через обмотки генератора.

Реле обратного тока представляет из себя электромагнитный прибор, состоящий из ярма, сердечника и якорька. На сердечнике реле размещены следующие обмотки:

а) шунтовая обмотка (ш. о.), состоящая из большого числа витков тонкого провода и включенная параллельно генератору по цепи: клеммы «Я» генератора, последовательная обмотка (п. о.) ограничителя тока, сопротивление (R_2), шунтовая обмотка реле обратного тока, сопротивление (R_9), корпус реле-регулятора;

б) последовательная обмотка, состоящая из нескольких витков толстого провода и включенная последовательно с нагрузкой по цепи: клемма (Я) генератора последовательная обмотка ограничителя тока, последовательная обмотка реле обратного тока, клемма «+Б» реле-регулятора. Сопротивление (R_9) служит для обеспечения нормального электрического режима работы шунтовой обмотки при переводе реле-регулятора с режима 12 вольт в режим 18 вольт.

На якоре реле имеется двойной контакт, который при притяжении якоря к сердечнику электромагнита соприкасается с двойным неподвижным контактом, закрепленном на стойке. Изменением натяжения спиральной пружины регулируется величина напряжения, при котором замыкаются контакты реле обратного тока.

При неработающем автомобильном двигателе контакты реле разомкнуты. Когда двигатель начинает работать, на клеммах генератора создается напряжение, под действием которого через шунтовую обмотку реле проходит ток. Когда напряжение достигает величины 15 — 16 вольт, якорь притягивается к сердечнику, контакты реле замыкаются и включают генератор на нагрузку.

При этом ток нагрузки генератора проходит через последовательную обмотку реле по цепи: клемма «Я», последовательная обмотка ограничителя тока, последовательная обмотка реле обратного тока, контакты реле обратного тока, клемма «+Б», батарея, корпус (масса).

Магнитный поток, создаваемый током через последовательную обмотку реле обратного тока, складывается с магнитным потоком шунтовой обмотки, вследствие чего сила притяжения якоря к сердечнику еще больше увеличивается и контакты якоря сильнее притягиваются к неподвижным контактам.

При уменьшении скорости вращения генератора напряжение на его клеммах падает. Когда оно становится меньше напряжения на клеммах аккумуляторных батарей, через последовательную обмотку реле обратного тока начинает проходить ток от батареи к генератору (в обратном направлении). При этом магнитный поток, создаваемый током в последовательной обмотке, направлен встречно магнитному потоку шунтовой обмотки. При определенной величине обратного тока, превышающей 0,7 а, контакты реле размыкаются и тем самым генератор отключается от нагрузки.

При изменении температуры сопротивление шунтовой обмотки реле изменяется, что привело бы к изменению тока в этой обмотке, а значит и к изменению магнитного потока в сердечнике. Это значит, что

контакты реле могли бы размыкаться или замыкаться при различных напряжениях на шунтовой обмотке реле обратного тока.

Для компенсации влияния изменения температуры на изменения тока в цепи обмоток реле обратного тока якорь этого реле подведен на плоской пружине, изготовленной из термобиметалла. Натяжение этой пружины меняется при изменении температуры, удерживая контакты в таком положении, в котором они находились бы, если бы температура реле-регулятора не изменилась. Кроме того, чтобы изменение сопротивления самой обмотки меньше сказывалось на изменении общего сопротивления цепи шунтовой обмотки, часть ее выполнена из константановой проволоки, удельное сопротивление которой больше удельного сопротивления меди и, кроме того, сопротивление константана почти не меняется при изменении температуры.

Частично с этой же целью в цепь шунтовой обмотки включены сопротивления (R_2) и (R_9), намотанные из константансовой проволоки.

Регуляторы напряжения служат для поддержания неизменной величины напряжения на зажимах генератора при изменении скорости вращения его якоря.

Регулятор напряжения, как и реле обратного тока, представляет из себя электромагнитный прибор, состоящий из ярма, сердечника и якорька. На сердечнике каждого регулятора напряжения размещены по две обмотки:

а) шунтовая (ш. о.), подключенная параллельно генератору по цепи: клемма «Я» генератора, последовательная обмотка ограничителя тока, ярмо ограничителя тока, сопротивление (R_5), шунтовая обмотка регулятора напряжения № 2, сопротивление (R_8), корпус;

б) компенсирующая (к. о.), включенная последовательно с обмоткой возбуждения генератора.

Добавочное сопротивление (R_8) служит для обеспечения нормального электрического режима работы шунтовой обмотки при переводе реле-регулятора с режима 12 вольт в режим 18 вольт.

До тех пор, пока напряжение генератора не превысит величины $18 \pm 0,5$ вольта, на которое отрегулирован регулятор напряжения, контакты последнего удерживаются пружиной якоря в замкнутом состоянии и цепь тока возбуждения будет следующей: клемма «Я» генератора, последовательная обмотка ограничителя тока, ярмо ограничителя тока, контакты ограничителя тока, ускоряющая обмотка ограничителя тока, сопротивление (R_{10}), контакты и ярмо регулятора напряжения № 2, компенсирующая обмотка регулятора напряжения № 1, клемма Ш1, обмотка возбуждения генератора, корпус.

Когда напряжение генератора превысит величину $18 \pm 0,5$ вольт, якорь под действием магнитного потока, созданного током в шунтовой обмотке регулятора напряжения, притягивается к сердечнику, преодолевая сопротивление пружины, и размыкает контакты регулятора напряжения.

Цепь обмотки возбуждения генератора оказывается включенной через добавочное сопротивление (R_1) и (R_5) следующим образом: клемма (Я) генератора, последовательная обмотка ограничителя тока, ярмо

ограничителя тока, сопротивление (R_5), сопротивление (R_1), ярмо регулятора напряжения № 2, компенсирующая обмотка регулятора напряжения № 1, клемма Ш1, обмотка возбуждения генератора, корпус.

Ток в обмотке возбуждения генератора уменьшается, следовательно, уменьшается напряжение генератора. Когда же уменьшение достигает нижнего предела допустимого напряжения, якорь под действием возвратной пружины вновь замыкает контакты регулятора напряжения.

Такое размыкание-замыкание контактов будет быстро повторяться и поддерживать среднюю величину напряжения генератора практически постоянной.

При изменении скорости вращения якоря генератора изменяется соотношение между временем замкнутого и временем разомкнутого состояния контактов. При увеличении скорости вращения время разомкнутого состояния увеличивается, а время замкнутого состояния уменьшается, следовательно, средняя величина добавочного сопротивления в цепи обмотки возбуждения как бы возрастает.

Конец шунтовой обмотки регулятора напряжения № 2 присоединен между сопротивлениями (R_1) и (R_5) так, что сопротивление (R_5) увеличивает частоту вибрации контактов. Это сопротивление носит название ускоряющего.

При размыкании контактов регулятора напряжения через сопротивления (R_6) протекает ток шунтовой обмотки и ток возбуждения генератора, в результате чего падение напряжения на сопротивлении (R_5) резко увеличивается, а напряжение на шунтовой обмотке регулятора напряжения резко падает, что способствует более быстрому замыканию контактов. Контакты при этом вибрируют с частотой $50 \div 100$ герц, и колебания напряжения генератора будут незначительными.

Применение ускоряющего сопротивления в схеме регулятора приводит к тому, что с увеличением скорости вращения генератора уменьшается среднее значение магнитного потока, создаваемого шунтовой обмоткой регулятора. Это ведет к некоторому увеличению напряжения на зажимах генератора.

Для устранения этого явления на сердечнике регулятора совместно с шунтовой обмоткой размещается компенсирующая обмотка (к. о.). Эта обмотка включена так, что через нее проходит ток возбуждения генератора, а магнитный поток, создаваемый ею, направлен встречно магнитному потоку, создаваемому шунтовой обмоткой. Так как с увеличением скорости вращения якоря генератора среднее значение тока возбуждения уменьшается, то уменьшается и величина магнитного потока, создаваемого компенсирующей обмоткой. Тем самым компенсируется уменьшение магнитного потока шунтовой обмотки, вызванное включением ускоряющего сопротивления, а напряжение на зажимах генератора остается постоянным.

Компенсирующие обмотки включены «накрест», т. е. ток в компенсирующую обмотку одного регулятора напряжения поступает через контакты другого. Этим достигается одновременность работы всех регуляторов напряжения.

Для целей температурной компенсации служит магнитный шунт, размещаемый в верхней части сердечника, а также добавочное сопротивление (R_5) (ускоряющее) и (R_8) (установленное дополнительно).

Действие магнитного шунта основано на том, что его магнитное сопротивление возрастет при увеличении температуры и большая часть суммарного магнитного потока замыкается через якорек и тем самым компенсируется уменьшение магнитного потока, вызванное увеличением его сопротивления при нагреве.

Константные сопротивления (R_5) и (R_8), включенные последовательно в цепь шунтовой обмотки, обеспечивают уменьшение изменения общего сопротивления цепи шунтовой обмотки при изменении температуры.

Наличие двух регуляторов напряжения в одной регуляторной коробке объясняется тем, что контакты могут разрывать ток не более $1,8 \div 2$ а, а при габаритах и мощности генератора Г-8 ток возбуждения должен быть в пределах $3 \div 4$ а. В связи с этим обмотка возбуждения разделена на две, а в реле-регуляторе установлены два регулятора напряжения.

С этой же целью поставлено дополнительное сопротивление ($R_{10}=0,8 \div 1$ ом в цепи шунтовых обмоток генератора при переводе регулятора в режим $18 \pm 0,5$ вольта).

Работа обоих регуляторов напряжения аналогична. Сопротивления R_{11} , R_{12} , R_{13} имеют то же назначение, что и R_1 , R_5 , R_8 соответственно.

Ограничитель тока служит для защиты генератора от перегрузок. Как и ранее описанные приборы, ограничитель тока состоит из ярма, якоря и сердечника.

На сердечнике ограничителя тока размещены две обмотки:

а) последовательная обмотка (п. о.), включенная последовательно с нагрузкой генератора по цепи: клемма «Я» генератора, последовательная обмотка ограничителя тока, последовательная обмотка реле обратного тока, контакты реле обратного тока, плюс батареи;

б) ускоряющая (у. о.), включенная последовательно в цепь обмоток возбуждения генератора.

Ограничитель тока действует аналогично регуляторам напряжения с тем лишь отличием, что размыкание контактов ограничителя тока происходит за счет воздействия на якорек магнитного потока, создаваемого последовательной обмоткой.

Пока ток нагрузки не превысит величины $33 \div 37$ ампер, на которую отрегулирован ограничитель тока, контакты последнего удерживаются спиральной пружиной в замкнутом состоянии, и цепь тока возбуждения следующая: клемма «Я» генератора, последовательная обмотка ограничителя тока, ярмо ограничителя тока, контакты ограничителя тока, ускоряющая обмотка ограничителя тока и далее по цепям, уже описанным при разборе работы регуляторов напряжения.

При увеличении тока нагрузки сверх величины $33 \div 37$ ампер под действием силы магнитного потока, обуславливаемого током через последовательную обмотку ограничителя тока, якорь преодолевает сопро-

тывление пружины и притягивается к сердечнику, рамыкая контакты ограничителя тока. В обмотки возбуждения генератора включается добавочное сопротивление (R_3) и ток возбуждения протекает по цепям: клемма «Я» генератора сопротивления (R_3) и (R_{1e}) и далее по цепям, уже описанным выше.

Вследствие этого, ток возбуждения уменьшается, уменьшается напряжение генератора, а следовательно, и отдаваемый им ток.

При снижении тока через последовательную обмотку ограничителя ток ниже $33 \div 37$ ампер, контакты его снова замыкаются и в дальнейшем вибрируют, не допуская перегрузки генератора.

Ускоряющая обмотка ограничителя тока способствует увеличению частоты вибрации контактов.

Действие этой обмотки основано на том, что при размыкании контактов ограничителя тока, ток в этой обмотке резко уменьшается, что способствует быстрому размагничиванию сердечника. (Магнитный поток, создаваемый ускоряющей обмоткой, направлен согласно с магнитным потоком последовательной обмотки).

При работе ограничителя тока контакты обоих регуляторов напряжения замкнуты.

9. Зарядка аккумуляторов от АБ-1

Предназначенный к зарядке комплект аккумуляторов соединяется так, как это указывается на рис. 4. Два аккумулятора 5КН-45К соединяются последовательно, две группы аккумуляторов, состоящие из двух последовательно соединенных аккумуляторов 2НКН-24, соединяются параллельно. Затем обе группы соединяются последовательно одна с другой. Агрегат типа АБ-1 допускает одновременную зарядку двух таких комплектов.

Крайние выводы подготовленного к зарядке комплекта подводятся к клеммам зарядного щитка в соответствии с обозначенной на этих клеммах полярностью.

После того, как двигатель разворачивает обороты, нужно выключатель на зарядном щитке поставить в положение «заряд», ввести реостат на три четверти вправо и нажать кнопку реле, расположенную с торцовой стороны генератора. После этого следует реостатом установить нормальный зарядный ток.

Для одной вышеуказанной группы аккумуляторов нормальный зарядный ток должен быть равен 16,5 ампера, а для двух параллельно соединенных групп — 33 ампера.

Заряжать аккумуляторы током, меньше указанного, при нормальном заряде не рекомендуется, поэтому в случае невозможности установить нормальный зарядный ток, следует уменьшить количество последовательно соединенных в группах банок аккумуляторов.

В процессе зарядки аккумуляторов необходимо следить за зарядным током и поддерживать его на постоянном уровне (при нормальном заряде). В случае снижения зарядного тока ниже 5 ампер, реле автоматически выключит зарядку. Для включения зарядки в этом случае нужно

внобъ нёсколько повернуть реостат вправо и нажать кнопку реле. Включение зарядки производится тумблером «ВКЛ.—ОТКЛ.».

При отсутствии полного комплекта аккумуляторов или при наличии дополнительных аккумуляторов, их можно заряжать, соединяя в группы. Во всех случаях нужно соединять аккумуляторы так, чтобы все последовательно соединенные аккумуляторы имели одинаковую емкость, а каждая группа содержала не более 12—14 банок. Количество элементов в параллельно соединенных группах должно быть одинаковым.

При зарядке и эксплуатации аккумуляторов следует руководствоваться прилагаемой инструкцией по эксплуатации, уходу и сбережению аккумуляторов.

10. Согласующая приставка

К радиостанции «Р-104М» прилагается антenna «симметричный диполь» и специальная согласующая приставка, необходимая при работе с этой антенной (ввиду несимметричности выхода передатчика).

Согласующая приставка (см. рис. 26) представляет собой согласующее устройство, служащее для согласования несимметричного выхода передатчика с симметричной антенной.

Это достигается путем подключения конденсаторов C_1 и C_2 .

ГЛАВА V. КОНСТРУКЦИЯ

Как указано в главе III настоящей инструкции, в комплект радиостанции Р-104АМ входят радиостанции Р-104М и Р-105Д (Р-108 или Р-109), пульт командира, зарядно-распределительный щиток, усилитель мощности и вспомогательное имущество.

Размещение радиостанции в автомобиле УАЗ-69Э указано в главе VI. В настоящей главе конструкции блока усилителя мощности УМ-3 и радиостанций Р-105Д, Р-108Д, Р-109Д не описывается. Ниже приводится описание конструктивных особенностей приемопередатчика Р-104М, упаковки питания, пульта командира, зарядно-распределительного щитка, блока питания антенных устройств и оборудования автомобиля.

11. Приемопередатчик радиостанции Р-104М

Приемопередатчик заключен в металлический кожух. Крепление его в кожухе осуществляется 4-мя винтами. Справа на кожухе расположены 4 выступа для крепления штыревой антенны (в носимом варианте) или согласующей приставки. Сверху и с боку кожух имеет петли для креплений плечевых ремней. На задней стенке имеются специальные пазы, в которых крепится подушка для переноски приемопередатчика за спиной.

Лицевая панель приемопередатчика закрывается съемной металлической крышкой. На внутренней стороне задней стенки кожуха помещена принципиальная схема приемопередатчика. На внутренней стороне крышки приемопередатчика находится краткая инструкция к пользованию радиостанцией.

Приемопередатчик со стороны передней панели имеет:

- а) ручку установки частоты радиостанции «установка частоты»;
- б) ручку фиксатора на оси ручки установки частоты;
- в) ручку переключателя диапазонов;
- г) ручку переключателя рода работ — «носимый — возимый»;
- д) ручку переключателя вида работ — «ТЛФ», «ТЛГ-1» и «ТЛГ-2»;
- е) сдвоенную ручку настройки антенны (грубая и плавная настройка) — «настройка антенны»;
- ж) ручку настройки антенны — «связь»;
- з) ручку регулятора — «тон»;
- и) ручку регулятора громкости;
- к) тумблер дистанционного управления;
- л) ключ ручной ретрансляции;
- м) клеммы — антенны «А», противовес «П», линия «Л», земля «З» и автоматической ретрансляции «АР»;

- н) колодку «свет» и колодку для телеграфного ключа;
- о) две фишкы для включения гарнитуры — «гарнитура трубка»;
- п) 13-ти контактную фишку питания;
- р) линзу с оправой;
- с) лампочку освещения с плафоном;
- т) винт «калибр» — для коррекции градуировки радиостанции;
- у) кнопку включения кварцевого калибратора — «нажать при калибровке»;
- ф) кнопку — «Свет. Чувствительность индикатора»;
- х) четыре кнопки для контроля питающих напряжений;
- ц) измерительный прибор, служащий для контроля напряжений и для индукции настройки антенн при работе радиостанции на передачу.

Приемопередатчик (см. рис. 15 и рис. 16) имеет объемную блочную конструкцию и состоит из шести блоков:

- а) передняя панель (блок № 1, рис. 9);
- б) усилитель мощности передатчика (блок № 2, рис. 10);
- в) блок настройки антенны (блок № 3, рис. 11);
- г) плавный генератор (блок № 4, рис. 12);
- д) блок приемника (блок № 5, рис. 13 и 14);
- е) блок с реле и тумблерами (блок № 6).

Блоки №№ 2—6 крепятся к блоку № 1 при помощи винта и соединяются между собой электрически при помощи специальных разъемов.

а) Блок № 1 (передняя панель)

Передняя панель — литая из алюминиевого сплава с широким бортом. На внутренней стороне ее имеются приливы с отверстиями для установки блоков 2—6. На наружной стороне передней панели установлен фиксатор переключателя диапазонов, соединенный тягами со шторкой и шарнирными головками, врачающими оси переключателей в блоке № 5 (45Б) и (45В) и в блоке № 2 (45А) (см. принципиальную схему).

Непосредственно на передней панели расположены следующие детали: переменный конденсатор регулировки тона (174) (см. принципиальную схему), потенциометр-регулятор громкости приемника (149), прибор-индикатор (4), контрольные кнопки (7), добавочное сопротивление к прибору (8, 9, 10, 11), кнопка (106), лампочка подсвета шкалы (105), переключатель рода работ (203 А, Б, В и Г), кнопка (217), трансформатор тока (5), детектор Д2-В (12), сопротивления (13, 281, 204, 285, 284, 276, 150, 208, 195, 275, 313, 314, 315, 316 и 304) и конденсаторы (280, 187, 286, 207, 310 и 311).

б) Блок № 2 (усилитель мощности передатчика)

Блок № 2, представляющий собой алюминиевый каркас с горизонтальной внутренней перегородкой крепится в верхнем левом углу панели (см. рис. 16). В верхней его части установлены ламповые панели ламп (36 и 39), катушка промежуточного контура (19) с врачающейся внутри ее катушкой связи (18). На оси катушки связи укреплена тек-

столитовая полушестерия, которая связывается посредством двух шестерен с ручкой «связь», расположенной на лицевой панели.

В нижнем отсеке блока размещены переключатель (45А), подстречные конденсаторы (20, 21) и детали монтажа. Снизу блок закрывается алюминиевой крышкой.

На задней стенке блока расположен 10-ти контактный разъем. Чрез боковую стенку пропущен высокочастотный экраинированный кабель, соединяющий катушку (19) с конденсатором (24а). Кроме того блок соединен перемычками с клеммой (1) антенны и катушкой (1) блока настройки.

в) Блок № 3 (блок настройки антенны)

Под блоком № 2 находится блок настройки антенны, также укрепленный четырьмя винтами на передней панели. Блок представляет собой алюминиевый каркас, скрепленный с конденсатором блока настройки антенны (15). В каркасе размещены антенная катушка (17) и переключатель на 11 положений (16). Электрически этот блок связан трансформатором тока (5), расположенным перед ним на передней панели и катушкой связи (18), которая находится на блоке № 2.

г) Блок № 4 (плавный генератор)

В центре приемопередатчика располагается блок плавного генератора. Он объединяет в себе ступень плавного генератора, агрегат переменных конденсаторов и механизм установки частоты. Все эти элементы собраны на литой алюминиевой станине, которая имеет три резьбовых шпильки для крепления к передней панели. Крепление блока осуществляется с прокладкой амортизационных резиновых шайб.

Входящий в этот блок счетверенный агрегат конденсаторов переменной емкости (24а, б, в, г) представляет собой литую алюминиевую станину с отсеками, в которых на трех керамических осях собраны секции конденсаторов.

Оси ротора как счетверенного блока, так и расположенного над инициатором конденсатора плавного генератора (24д), связаны с большой шестерней механизма установки частоты.

На лицевой стороне большой шестерни укреплена шкала приемопередатчика.

Над гетеродинным конденсатором укреплена алюминиевая панель, на которой собран генератор плавного диапазона. Сверху на панели размещены лампы (82), дроссель (83) и катушка анодного контура гетеродина (76). К нижней плоскости шасси привернуто основание латунного стакана, в котором помещена катушка сеточного контура гетеродина (86). Катушка (86) керамическая, с нанесенными методом вживления по резьбе слоем серебра, поверх которого нанесен слой меди. Катушка герметизирована.

Питание на блок подается через 6-ти контактный разъем, установленный над катушкой (86).

д) Блок № 5 (блок приемника)

Всю правую часть приемопередатчика, если смотреть со стороны монтажа, занимает блок, в котором сосредоточены все элементы приемника, часть возбудителя и предварительный усилитель передатчика.

Блок выполнен в виде плоского шасси, опоясанного жестким каркасом с окнами.

На верхней плоскости шасси расположены 9 ламп типа 2Ж27Л, одна лампа типа 4П1Л, контуры промежуточной и высокой частоты, трансформатор. В нижней части шасси размещены переключатели (45Б), (45В) и детали монтажа. Шасси закрывается алюминиевым поддоном.

Блок крепится к передней панели 6-ю винтами. Питание подается через контактные разъемы, выходящие через специальные прорези в поддоне.

Кроме того, из блока выходят шесть выводов, соединяющих его с блоком переменных конденсаторов, плавным генератором и входным контуром.

Находящиеся в блоке контуры высокой и промежуточной частоты укреплены на латунных основаниях и закрыты латунными опаянными экранами. Катушки помещены в карбонильные сердечники горшкового типа, закрепленные в пластмассовых держателях. Держатель имеет резьбовую втулку, в которой перемещается центральный карбонильный сердечник. выводы сделаны через керамические изоляторы, вклеенные в основание.

12. Упаковка питания

Упаковка питания (см. рис. 17) размещена в металлическом кожухе с крышкой, имеющим 4 отсека, в которых размещены: в 1-м отсеке — блок преобразователей на кристаллических триодах П4-В (или П4-Г), во 2-ом и 3-м отсеках — 2 аккумулятора 2НКН-24, в 4-м отсеке микротелефонная гарнитура, антенный изолятор и штырь «Куликова».

В крышке кожуха размещены 8 колен штыревой антенны, кабель питания и телеграфный ключ. Антenna «наклонный луч» укладывается в карман брезентового чехла упаковки питания.

На верхней панели упаковки расположены две фишечки, одна для подключения кабеля питания приемопередатчика, другая для подключения кабеля от блока питания. Для подключения аккумуляторов блок преобразователей имеет клеммы с обозначениями: «+», «—» и «З».

На внешней стороне крышки упаковки находятся пазы для установки телеграфного ключа.

Блок преобразователей крепится в герметичный отсек с помощью 4-х винтов.

13. Блок питания

Блок питания смонтирован на металлическом каркасе, нижняя часть которого является шасси.

Верхняя часть блока закрыта платой с полупроводниковыми триодами, а нижняя, боковые и задняя, закрыты металлическим кожухом,

Передняя часть блока представляет собой лицевую панель с соответствующими элементами и пояснительными гравировками.

Снаружи блока на передней панели размещены:

1) Два гнездовых разъема (с одной заглушкой на цепочке) для подключения кабелей питания.

2) Ручка переноски и установки блока.

3) Две клеммы подключения блока.

4) Шильдик с фирменным знаком и номером блока.

На верхней части каркаса блока на четырех винтах укреплена пластина с триодами и изоляционной крышкой.

Нижнюю, боковые и заднюю стенки блока закрывает легкосъемный кожух, который крепится к каркасу посредством пяти винтов (по два с боков и один сзади).

На задней крышке кожуха на петле находится открывающаяся крышка с предупреждающим трафаретным знаком высокого напряжения «750 в», которая дает возможность коммутации анодного и экранного напряжения на переключателе трансформатора.

На нижней стенке кожуха расположено пять отверстий, три из которых являются проходными для крепления блока по месту, остальные два — технологические.

Внутри блока на верхней плоскости шасси укреплены следующие элементы:

1. Трансформатор с переключателем.

2. Два коммутационных реле (16) и (14) типа ОАБ523.014 10а 13в, которые закреплены на шасси специальными кронштейнами.

3. Конденсатор КСО (20) — закреплен хомутиком к одному из кронштейнов крепления реле.

4. Два полупроводниковых диода Д-7Б в пластмассовых обкладках, которые закреплены винтом ко второму кронштейну реле.

5. Конденсатор МБГО-2А-600 в. 4,0 мкф ±10% (13).

6. Конденсатор МБГП-2А-1000 в. 1,0мкф ±10% (12).

7. Сопротивление ПЭВ 10×15 ом (3).

8. Конденсатор ЭГЦ-125-40 мкф (8).

На передней панели с внутренней стороны закреплен конденсатор ЭГЦ-125-40 мкф (5).

В нижней плоскости шасси каркаса закреплены следующие элементы.

1. Выпрямительный элемент, состоящий из 24-х полупроводниковых диодов Д7Ж или Д7Е, которые смонтированы между двумя специальными пластмассовыми платами.

2. Дроссель (7).

3. Конденсатор ЭГЦ-125-40 мкф (6).

Все элементы и монтаж нижней части шасси каркаса закрываются изоляционной текстолитовой прокладкой с тремя отверстиями для прохода крепежных винтов.

14. Пульт командира

Пульт командира представляет собой прибор, размещененный в металлическом кожухе.

Сзади кожуха имеется съемная крышка, которая крепится к основному кожуху при помощи четырех винтов с двумя чашками для пломб.

Крепление пульта в автомобиле производится четырьмя винтами через отверстия в 2-х угольниках, расположенных по бокам кожуха.

На передней панели кожуха размещены следующие элементы:

1. Ручка потенциометра регулятора громкости «громкость», которая одновременно служит для включения пульта.

2. Планка для записей, выполненная из целлулоида молочного цвета.

3. Ручка переключателя радиостанции и линии «радиостанция».

4. Колпачок сигнальной лампочки «пульт включен».

5. Колпачок сигнальной лампочки «вызов радиста».

6. Кнопка «вызов радиста».

7. Два резиновых амортизатора, предохраняющие переднюю панель пульта от механических повреждений при откинутом положении спинки сидения командира.

8. Шильдик с фирменным знаком и номером пульта.

На правой боковой стенке кожуха расположены:

1) Ручка тумблера «подавитель шумов».

2) Ручка-ключик переключения рода работ «прием дуплекс—симплекс».

На левой стенике кожуха расположен 30-ти ножевой контактный разъем с пружиной и замком.

На нижней стенке кожуха пульта командира укреплена четырехгнездная фишка для подключения микротелефонной трубки или гарнитуры.

Внутри кожуха пульта расположены следующие элементы, на передней панели:

1) динамический громкоговоритель (7);

2) приборная кнопка «вызов радиста» (19);

3) переключатель радиостанции и линии (1);

4) конденсатор (10);

5) сигнальная лампочка (25) с патроном;

6) сигнальная лампочка (20) вызова командира с патроном;

на правой боковой стенке:

1) переключатель (22) рода работ «прием дуплекс — симплекс»;

2) тумблер (24) включения подавителя шумов;

на нижней стенке кожуха пульта на угольнике укреплено реле (23) типа РСМ;

в центре кожуха, над диффузором динамического громкоговорителя, расположен усилитель низкой частоты, выполненный на отдельной гетинаксовой плате и укрепленный с помощью 3-х винтов к угольникам кожуха-пульта. Усилитель состоит из следующих основных элементов:

- 1) двух трансформаторов; входного (8) и выходного (9);
- 2) переменного сопротивления (12) типа «ТК»;
- 3) трех полупроводниковых триодов (4), (5) и (6);
- 4) монтажных элементов схемы (коиденсаторов и сопротивлений).

15. Зарядно-распределительный щиток

Зарядно-распределительный щиток смонтирован на металлической панели, которая крепится в каркасе, установленном под столом.

На лицевой стороне панели щитка находятся:

- 1) Ручка переключателя аккумуляторных батарей 5КН-45К с заряда на разряд и обратно.
- 2) Ручка регулировки тока заряда аккумуляторных батарей 2НКН-24, «реостат зарядки НКН-24».
- 3) Автомат защиты цепи питания радиостанции типа АЗС — «питание».
- 4) Два автомата защиты цепей заряда аккумуляторных батарей 2×5КН-45К и 5×2НКН-24, типа АЗС — «заряд».
- 5) Вольтметр типа М-4231.33 для контроля напряжения аккумуляторных батарей.
- 6) Тумблер «напряжение», подключающий вольтметр к заряжающимся или разряжающимся аккумуляторным батареям КН-45К.
- 7) Амперметр типа М-4231.31.
- 8) Тумблер «ток заряда» для включения амперметра в цепи заряда аккумуляторных батарей 2×5КН-45К или 4×2НКН-24.
- 9) Колодка «свет».

10) Десять клемм для подключения проводов от аккумуляторов, генератора и блоков питания БП-100, БП-150.

С внутренней стороны панели размещены:

- 1) Пакетный переключатель, крепящийся к панели двумя винтами.
- 2) Два тумблера и три переключателя АЗС (автоматической защиты сети).
- 3) Два шунта к амперметру, установленные на кронштейнах.
- 4) Реостат.

Реостат выполнен в виде отдельного узла и имеет две керамические галеты, на которых намотан коистантановый провод диаметром 2,0 мм.

16. Антенное устройство

В радиостанции Р-104АМ применяются следующие виды антенн:

1. Антenna «наклонный луч».
2. Антenna «симметричный диполь».
3. Антenna «бегущей волны».
4. Антenna «штырь Куликова».
5. Штырь типа «АШ» 4-метровый.
6. Телескопическая антenna.

Конструкции антенн «штырь Куликова» и «бегущей волны» описаны в инструкции по эксплуатации радиостанции Р-105Д.

Штыревая антenna «АШ»

Штыревая антenna типа «АШ» состоит из 4-х секций, соединяющихся между собой с помощью замков. Нижняя секция соединяется с керамическим изолятором, зажимой гайкой с контргайкой.

Керамические изоляторы установлены на кронштейнах, которые укреплены на бортах автомобиля шестью болтами.

Телескопическая мачта

Телескопическая мачта состоит из 7-ми дюралюминиевых труб-колен. Подъем колен производится вручную поочередным выдвижением до упора и поворотом колена вокруг своей оси на угол не более 90°.

На каждом из колен (кроме верхнего) имеются штоки, которые обеспечивают фиксацию колен мачты в развернутом положении заходом в отверстия в нижней части каждого колена.

На каждом из колен в нижней его части имеются упорные кольца, препятствующие выпаданию колен при развертывании мачты. На верхнее колено мачты одевается антenna головка, которая фиксируется на колене при помощи хомута, стягивающегося специальным. На головке имеются трубы с свинцовыми зажимами, одна — в верхней части головки для закрепления штыря «Куликова», а три — в нижней для установки противовесов. Кроме того, в нижней части головки имеется контактное гнездо, предназначенное для подсоединения к штырю «Куликова» коаксиального кабеля.

Для разворачивания мачты на земле в комплект мачты придается опорное колено, колья и оттяжки.

Штыревая антenna радиостанции Р-104М (носимый вариант)

Штыревая антenna (носимый вариант) состоит из 8 колен, которые скрепляются между собой пружинными замками, для чего колено, вставленное в другое, нужно нажать и в итоге положении повернуть вправо. В верхнее колено штыревой антены вставляется антenna «штырь Куликова».

Наклонный луч

Антenna и противовес состоят из 2-х отдельных проводников длиной по 15 метров каждый. Противовес подвешивается на 2-х стойках на высоте 1 метра параллельно земле по направлению на корреспондента. Наклонный луч может быть развернут кроме сборной и телескопической мачт на любых естественных опорах (дерево, шест, крыша дома и т. д.).

Симметричный диполь

Симметричный диполь имеет два отдельных провода длиной по 25 метров каждый. К ним идут два отдельных питающих провода (двухпроводной фидер).

Антenna симметричный диполь может разворачиваться как на мачтах, так и на естественных опорах.

17. Оборудование автомобиля

В оборудование автомобиля входят следующие узлы:

1. Пульт командира крепится к двум кронштейнам четырьмя винтами.

2. Микротелефонная трубка крепится левее пульта командира на крючке с поджимной пружиной и щитке с подставкой.

3. Крепление оружия состоит из подпятника, крепящегося к полу двумя болтами и винтом с барашком, и пружинного держателя, укрепленного к основанию стола.

4. Первая группа аккумуляторов крепится под сидением левого борта двумя зажимными кронштейнами и стоит на раме, укрепленной двумя винтами к полу автомобиля.

5. Вторая группа аккумуляторов стоит также на раме под столом, укрепленной четырьмя винтами с гайками к полу автомобиля, и крепится зажимными кронштейнами, которые прикреплены к полу четырьмя винтами с гайками.

6. Ящик с запасными аккумуляторами 2НКН-24 — крепиться к дну кузова автомобиля винтами.

7. Ящик ЗИП — крепится на левом сидении автомобиля под столом,

8. Крепление «АДК» — имеет два несъемных зажимных кронштейна и 6 резиновых амортизаторов.

9. Стол для установки аппаратуры крепится к полу четырьмя болтами и к левому борту также четырьмя болтами.

К столу на 8-ми амортизаторах крепится крышка стола, на которой укреплены радиостанции. На основании стола, со стороны радиста, крепится зарядный щиток, с задней стороны укреплены на специальной подвеске блоки питания БП-100 и БП-150.

Заземление радиостанции осуществляется шинами заземления.

Радиостанция Р-105 соединяется со столом с правой стороны станции плетенкой.

Радиостанция Р-104М соединяется со столом плетенкой с иглой к клемме «З» (земля) на радиостанции.

Освещение машины осуществляется переносными лампами, находящимися в ящике ЗИПа.

Система зарядки, состоящая из генератора Г-8, реле-регулятора РР-8 и фильтра радиопомех ФР-81, соединена кабелями с зарядным щитком.

Генератор Г-8 крепится на специальном кронштейне, который укреплен на двигателе тремя болтами. Генератор получает вращение от автомобильного генератора Г-5 через приводной ремень.

18. Приставка дистанционного управления ДУ

Приставка дистанционного управления представляет собой пластмассовую коробку, сверху которой размещены:

1. Четырехгнездная фишка.
2. Тумблер «прием-передача».

Внутри коробки размещены:

1. Дроссель.
2. Конденсатор.

Приставка подключается к телефонному аппарату ТАИ-43 клеммами «1» и «2» и трехгнездным кабелем.

19. Согласующая приставка (СУ)

Согласующая приставка собрана в металлическом кожухе, который закрывается крышкой с амортизаторами.

На передней панели расположены:

1. Переключатель на 3 положения с указателем рабочих частот.
2. 4 клеммы.

При транспортировке приставка укладывается в специальный ящик.

20. Электроагрегат АБ-1

Электроагрегат АБ-1 предназначен для резервной зарядки аккумуляторов и состоит из генератора ГАП-1, бензодвигателя типа 2-СДв и зарядного щитка, установленных на одной общей раме.

Более подробное описание генератора ГАП-1 и бензодвигателя 2-СДв см. в прилагаемых инструкциях.

Измерительный элемент зарядного щитка состоит из двух самостоятельных приборов. Один прибор предназначен для контроля тока заряда аккумуляторов, другой — для измерения величины напряжения генератора ГАП-1 и напряжения аккумуляторов при зарядке. Оба прибора размещены на передней панели зарядного щитка.

ГЛАВА VI

РАЗМЕЩЕНИЕ РАДИОСТАНЦИИ В АВТОМОБИЛЕ

Все элементы радиостанции размещаются в специально оборудованном автомобиле УАЗ-69Э (см. рис. 20). Приемопередающая аппаратура закреплена на специальном столе, укрепленном в передней части кузова. Размещение остальных элементов радиостанции внутри кузова автомобиля следующее: 2 аккумулятора 5КН-45К — под столом, 6 запасных аккумуляторов 2НКН-24 — в специальном ящике под левым боковым сидением, зарядно-распределительный щиток и блоки питания — под столом, ящик запасного имущества — на левом боковом сидении (под столом), фильтр и реле-регулятор — на левом борту автомобиля, возле сидения водителя. Согласующая приставка в ящике под столом, на ящике запасного имущества.

Перед правым сидением размещены пульт командира и микротелефонная трубка.

Запасные аккумуляторы 2НКН-24 для радиостанции Р-105Д укреплены в ящике под левым сидением. Под левым сидением предусмотрено крепление прибора «АДК». По обе стороны наружной части кузова установлены два кронштейна с танковыми изоляторами для штыревых антенн. В моторной части автомобиля на кронштейне укреплен генератор Г-8 для зарядки аккумуляторов. На правой кузовой стороне автомобиля укреплена телескопическая мачта, изолированная от корпуса автомобиля.

Необходимо учесть, что центр тяжести имущества радиостанции в автомобиле несколько смещен в левую сторону, что может привести к перегрузке левой рессоры.

С целью уравновешивания нагрузки целесообразно экипаж и перевозимое имущество экипажа располагать по правой стороне автомобиля.

ГЛАВА VII

ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАДИОСТАНЦИИ

21. Состав обслуживающего персонала

Команда радиостанции состоит из двух радистов и водителя автомобиля.

22. Указания по технике безопасности

а) Учитывая перегрузку автомобиля радиостанции, в особенности его левой стороны, следует радистов, а также дополнительное (личное) имущество, перевозимое в автомобиле, равномерно распределять по сторонам.

б) Поскольку металлические крышки каркасов аккумуляторов 5НК-45К расположены близко к бортам аккумуляторных банок, во избежание коротких замыканий необходимо тщательно следить за наличием зазоров между крышками и бортами.

в) При движении автомобиля под проводами электрической сети штыревые антенны должны быть сняты или наклонены назад при помощи поворотного устройства штыревых антенн.

г) Одевание и снятие ремня привода генератора Г-8 должно производиться только при остановленном моторе автомобиля.

д) Переключать высокое напряжение (600—750 в и 220—250 в) в блоке питания только в выключенном положении (кабель питания блока отключен).

е) Подъем и опускание телескопической мачты следует производить осторожно во избежание возможного защемления пальцев рук.

23. Разворачивание и сворачивание радиостанции

Разворачивание радиостанции для работы можно разделить на два этапа, а именно: 1) выбор места для установки радиостанции и развертывание антениномачтовых устройств, 2) подготовка радиостанции к работе.

А. Выбор места для установки и развертывания радиостанции

При работе радиостанции Р-104М на стоянке, радиостанция по возможности должна устанавливаться на открытом месте. При наличии возвышенностей целесообразно устанавливать радиостанцию на самой высокой ее части.

При установке р-ст. в лесу следует выбирать не особенно густой лес с высотой деревьев не выше высоты телескопической мачты в поднятом положении.

При работе р-ст. Р-104М в «возимом» варианте на антенну «симметричный диполь» к установке этой антенны можно предъявить менее жесткие требования.

Следует избегать установки радиостанции вблизи высоких строений, высоковольтных линий электропередач и других сооружений. Необходимо следить за тем, чтобы вблизи расположения радиостанции в направлении линии радиосвязи не было больших, закрывающих прямую видимость высот и избегать соседства помехосоздающих устройств, как-то: радиостанции большой мощности, радиолокаторов, двигателей внутреннего сгорания без экранированного электrozажигания, рентгеновских установок и телефонно-телеграфных линий.

Б. Развертывание антенн

Выбор типа антенн производится исходя из следующих соображений:

1. Характера предстоящей работы, т. е. предстоит ли работа на ходу или на стоянке, в радиосети или по радионаправлению.

2. Требуемой дальности связи.

3. Местных условий расположения и условий обстановки.

При работе на ходу используются две штыревые 4-х метровые антенны типа «АШ», установленные в изоляторах на кронштейнах, которые закреплены на бортах кузова автомобиля.

При работе на стоянке в зависимости от условий ведения связи могут быть использованы следующие типы антенн:

1. 4-х метровые штыревые антенны типа «АШ».

2. Гибкая штыревая антenna Куликова, поднятая на телескопической мачте.

3. Лучевые антенны направленного действия (антенны «бегущей волны»).

4. Антenna «наклонный луч».

5. Антenna «симметричный диполь».

6. Гибкие штыревые антенны Куликова с коленами штыревой антенны.

7. Тело телескопической мачты.

а) Развортьвание телескопической мачты и подключение антены

Телескопическая антenna, входящая в комплект данной радиостанции, может быть развернута непосредственно на автомобиле (на стоянке) или на земле.

Порядок развертывания телескопической антены непосредственно на автомобиле:

1. Пропустить в. ч. кабель внутри колен мачты так, чтобы его фишку вышла из верхнего колена телескопической мачты.

2. Сочленить фишку кабеля с переходной головкой, для чего вставить штырь фишку в гнездо головки и, вращая накидную гайку фишку, завернуть его до отказа. Сочленение кабеля с головкой должно быть надежным.

3. Закрепить головку на верхнем колене телескопической мачты.

4. Вставить и поворотом флагка на головке закрепить в гнезде головки колена штыревой антенны, соединенные с антенной Куликова.

5. Вставить в гнездо головки штыри противовесов.

При использовании различных типов УКВ радиостанций высота штыря Куликова с коленами штыревой антенны и длины противовесов, устанавливаемые на телескопической мачте, должны быть следующими:

№п-п.	Тип УКВ станции и диапазон частот	Высота штыря	Длина противовеса	
	P-105Д 36-41 мгц	1,8 м (штырь Куликова + 1 колено)	2,2 м	2 колена противовеса. Колено штыревой антенны = 0,3 м и нижнее колено противовеса.
	41-46,1 мгц	1,8 м »	1,5 м	
	P-108Д 28-33 мгц	2,4 м (штырь Куликова + 3 колена)	2,2 м	2 колена штыревой антенны и нижнее колено противовеса.
	33-36,5 мгц	2,4 м	1,75 м	
	P-109Д 21,5-28,5 мгц	3,0 м (штырь Куликова + 5 колен)	3,05 м	2 колена противовеса + 3 колена по 0,3 м штыревой антенны.

б) произвести подъем телескопической мачты.

Подъем производится вручную поочередным выдвижением колен мачты до упора и поворотом колен на угол не более 90° вокруг своей оси в ту или другую сторону до момента входа штоков защелок в отверстия в нижней части каждого колена. Этим обеспечивается фиксация колен в развернутом положении.

При подъеме мачты следить за тем, чтобы в. ч. кабель не скручивался.

В ветреную погоду и при длительных остановках автомобиля следует применять нижний и верхний ярусы оттяжек.

Время развертывания мачты без оттяжек — около 2-х минут.

Высокочастотный кабель подключается к УКВ радиостанции или к усилителю мощности через переходную муфту, которая находится в сумке с антенным имуществом.

Свертывание мачты производится вручную в движением одного колена телескопической мачты в другое, начиная со второго снизу. Для опускания мачты необходимо, сначала придерживая колено от самопроизвольного опускания, нажать на защелки, чтобы высвободить их из зацепления. После этого медленно опускать колено до упора.

При опускании мачты следить за в. ч. кабелем, избегая его скручивания и крутых перегибов.

При развертывании телескопической мачты на земле необходимо поставить телескопическую мачту на опорное колено и закрепить ее нижним ярусом оттяжек.

Дальнейший порядок развертывания, а также свертывания телескопической антенны в том случае такой же, как и антенны, укрепленной на автомобиле.

б) Разворачивание антенны «симметричный диполь»

Антенна «симметричный диполь» может разворачиваться: на телескопической мачте при использовании ее в качестве средней опоры, на двух естественных опорах или же на двух складных восьмиметровых мачтах.

Порядок развертывания антенны на телескопической мачте:

1) Растигнуть антенну по земле в стороны так, чтобы фидер антенны находился у основания телескопической мачты. Антенну растигивают в направлении, перпендикулярном направлению к корреспонденту.

2) Продеть фалы через коуши антенны и завязать их.

3) Закрепить антенну на телескопической мачте, зацепив кольца антенны за крючки оттяжки верхнего яруса мачты.

4) Поднять телескопическую мачту. Порядок подъема мачты описан выше.

5) Поднять и натянуть фалами полотно антенны, закрепив фалы за два колышка, вбитых в землю, или за местные предметы. Причем, колышки необходимо располагать, а местные предметы выбирать так, чтобы они были на одной линии с телескопической мачтой.

При натягивании антенны необходимо следить за тем, чтобы оба провода антенны имели одинаковое натяжение. В противном случае, телескопическая мачта будет иметь наклон в сторону большего натяжения.

6) Подключить фидер антенны к клеммам «Ф-1» и «Ф-2» согласующей приставки, а клеммы «А» и «П», приставки к соответствующим клеммам приемопередатчика.

При развертывании и работе на антенну «симметричный диполь» необходимо следить за тем, чтобы фидер антенны не скручивался.

При свертывании антенны «симметричный диполь» необходимо:

1. Отключить фидер антенны от согласующей приставки.

2. Отпустить телескопическую мачту. Порядок опускания мачты описан выше.

3. Снять антенну с телескопической мачты, отвязать фалы и свернуть полотно антенны.

Порядок развертывания антенны на двух естественных опорах:

1. При разворачивании антенны естественные опоры (деревья, шесты и т. п.) необходимо выбирать с таким расчетом, чтобы поднятое полотно антенны было растянуто в направлении перпендикулярном направлению к корреспонденту.

2. Растигнуть антенну по земле в стороны с таким расчетом, чтобы фидер антенны находился у места установки радиостанции.

3. Продеть фалы через коуши антенны и завязать их.

4. Поднять и натянуть фалами полотно антенны на высоту 8-10 метров и закрепить фалы за естественные опоры.

5. Подключить фидер антенны к клеммам «Ф-1» и «Ф-2» согласующей приставки, а клеммы «А» и «П» приставки к соответствующим клеммам приемопередатчика.

При развертывании и работе на антенну «симметричный диполь» следить за тем, чтобы фидер антенны не скручивался.

При свертывании антенны отключить фидер антенны от клеммы приставки, отвязать фалы и опустить полотно антенны, отвязать фалы от антенны и свернуть полотно антенны.

Развертывание антенны на двух восьмиметровых складных мачтах (см. рис. 6) происходит в следующей последовательности: антenna растягивается по земле с таким расчетом, чтобы фидер находился в месте установки радиостанции. На расстоянии 1,5—2 метров от концов антенны собираются и устанавливаются две мачты с пропущенными через ролики на их вершинах фалами. Мачты поднимаются и крепятся с помощью шести оттяжек, расположенных в два яруса. Оттяжки верхнего и нижнего ярусов крепятся попарно за три вбитых в землю колышка. После этого фалами поднимается и натягивается полотно антенны и фалы завязываются за кольца на подпятниках мачт. При развертывании и работе на антенну «симметричный диполь» необходимо следить за тем, чтобы фидер не скручивался.

Подключение антенны «симметричный диполь» к приемопередатчику в этом случае производится также через согласующую приставку, фидер подключается к клеммам «Ф-1» и «Ф-2», а клеммы «А» и «П» приставки — к соответствующим клеммам приемопередатчика.

В Н И М А Н И Е!

Для настройки передатчика на антенну «симметричный диполь» переключатель приставки необходимо поставить в положение, соответствующее рабочей частоте приемопередатчика, а затем производить настройку передатчика обычным порядком, указанным выше.

в) Разворачивание антенны «наклонный луч»

Антенна «наклонный луч» разворачивается на естественных опорах, на сборной 8-ми метровой мачте или же на телескопической мачте.

Антenna разворачивается в линию противовесом на корреспондента.

При разворачивании антенны на естественных опорах поднять конец луча антенны на высоту 6—8 метров, а противовес укрепить на высоте около 1-го метра. Подключить луч антенны к клемме «А», а противовес к клемме «П» приемопередатчика Р-104М.

При разворачивании антенны на телескопической мачте или на 8-ми метровой мачте последние необходимо установить в стороне от автомобиля. Закрепить конец луча за верхнее колено телескопической мачты или 8-ми метровой мачты, поднять мачту, укрепить противовес на высоте 1-го метра (противовес укрепить на естественных опорах или на опорных колышках). Подключить луч антенны к клемме «А», а противовес к клемме «П» приемопередатчика Р-104М.

При свёртывании антёны «наклонный луч» отключить её луч и противовес от клемм приемопередатчика Р-104М, снять луч и противовес с опор и свернуть антенну.

При свертывании антены с использованием телескопической мачты (в качестве опоры для луча) отключить луч и противовес от клемм приемопередатчика, опустить телескопическую мачту, снять луч с верхнего колена мачты и свернуть антенну. Телескопическую мачту закрепить на автомобиле.

Такелаж—колено 8-ми метровой мачты, приколыши, оттяжки, наяжий фал и топор содержатся в антенной укладке возимого варианта.

г) Штыревая антenna (возимый вариант)

Колена штыревой антенны «АШ» извлекаются из чехла, находящегося в автомобиле. Три верхних колена вставляются одно в другое и скрепляются пружинными замками, для чего более тонкое колено нужно нажать и в нажатом положении повернуть вправо.

Первое колено продевается через патрубок держателя штыря и закрепляется в держателе гайкой с иакаткой. После этого три верхних колена скрепляются с первым.

д) Штыревая антenna (носимый вариант)

Штыревая антenna состоит из 8-ми колен штыревой антенны и антены «Куликова». Колена штыревой антенны извлекаются из упаковки питания и скрепляются между собой пружинными замками, для чего колено, вставленное в другое, нужно нажать и в нажатом положении повернуть вправо. В конец верхнего колена антенны вставляется штырь «Куликова».

На специальные киопки сбоку футляра приемопередатчика надевается кроишней с изолятором и затем восемь колен со штырем «Куликова» вставляются в антенный изолятор.

При работе р-ст. Р-104М на штыревую антенну в носимом варианте противовесом служит корпус радиостанции, а в возимом варианте — корпус автомобиля.

е) Работа на теле телескопической мачты

При одновременной работе УКВ радиостанции на телескопическую мачту и радиостанции Р-104М на четырехметровый штырь «АШ» наблюдается резкое снижение слышимости на радиостанции Р-104М.

Для получения нормальной дальности связи на радиостанции Р-104М при развернутой телескопической мачте необходимо корпус этой мачты, который изолирован от кузова автомобиля, использовать в качестве антены для радиостанции Р-104М взамен четырехметрового штыря «АШ».

Дальность связи при работе радиостанции Р-104М на теле телескопической мачты заметно увеличивается по сравнению с дальностью на четырехметровый штырь «АШ». Поэтому рекомендуется на стоянке при необходимости одновременной работы радиостанции Р-104М на четырехметровый штырь «АШ» и УКВ радиостанции на штырь «Куликова»,

поднятый на телескопической мачте, использовать в качестве антены радиостанции Р-104М тело телескопической мачты.

Для этого клемма «А» радиостанции Р-104М вводом, который находится в сумке с антенным имуществом, подсоединяется к нижнему колену телескопической мачты под винт — баращек.

В ночное время в условиях наличия значительных помех, а также в случае невозможности развертывания наклонного луча, рекомендуется использовать в качестве антены для радиостанции Р-104М тело телескопической мачты независимо от работы УКВ радиостанций.

При работе на теле телескопической мачты в диапазоне частот 2700—3500 кгц в связи с малой индикацией и тупой настройкой для получения надежной связи, ориентировочно положение ручек органов настройки радиостанции Р-104М должно быть:

- а) ручка «связь» в 12-ом положении;
- б) ручка «настройка антенны» в 11-ом положении.

Положение ручки «плавная настройка» определяется максимумом отклонения стрелки индикаторного прибора. В некоторых точках этого участка диапазона отклонение стрелки может быть очень незначительным.

В этом случае рекомендуется настройку антены производить в возимом варианте при нажатом ключе.

При использовании телескопической мачты в качестве антены Р-104М максимальная слышимость получается при подключении одного конца 15-ти метрового коаксиального кабеля к УКВ радиостанции или к усилителю мощности и другого конца к антенной головке, укрепленной на мачте.

Следует иметь в виду, что нижнее колено телескопической антенны в 3-х местах изолировано от корпуса автомобиля при помощи капроновых изоляторов, которые необходимо очищать от грязи и гололеда.

24. Подготовка источников питания к работе

а) Носимый вариант

Для подготовки к работе упаковки питания необходимо установить в ее отсеке два аккумулятора 2НКН-24 и подсоединить каждый из них к клеммам «+» и «—», а среднюю точку аккумуляторов подсоединить к клемме «З» блока преобразователей, извлечь из крышки упаковки кабель питания и включить его в тринадцатигнездную фишку.

б) Возимый вариант

При работе радиостанции в автомобиле (возимый вариант) клеммы «+» и «—» на блоке питания подключаются к зарядному щитку (к соответствующим клеммам) кабелем, постоянно смонтированным в автомобиле. Блок питания кабелем подключается к упаковке питания.

25. Подготовка к работе приемопередатчика

При работе вне автомобиля (носимый вариант) приемопередатчик устанавливается на какую-нибудь естественную опору, крышка его снимается,

К фишке «питание» приемопередатчика подключают кабель, соединенный с упаковкой питания. Переключатель рода работ при этом должен стоять в положении «выкл.». Из упаковки питания извлекаются микротелефонная гарнитура, телеграфный ключ и вклюачаются в соответствующие гнезда.

К клеммам «А» и «П» подключаются антenna и противовес при работе на antennу «наклонный луч». При работе на штыревую antennу к клеммам «А» подключается antennий ввод, а противовесом служит корпус радиостанции. При работе в автомобиле к клеммам «З» подключается провод заземления радиостанции.

26. Настройка радиостанции и ведение связи

Перед включением и настройкой радиостанции нужно установить переключатель «носимый»—«возимый» в соответствующее положение, ручку «громкость» повернуть вправо до упора, ручку «связь» — влево до упора, ручку «тон» установить в среднее положение, тумблер дистанционного управления — в положение «выкл.», ключ ретрансляции в среднее положение. Затем переключатель «диапазон» ставится в положение «1» или «2» в соответствии с заданной рабочей частотой. Крайние частоты каждого поддиапазона обозначены на передней панели у переключателя поддиапазонов.

Фиксатор на ручке «установка частоты» поворачивается в положение «расфиксировано» и устанавливается заданная рабочая частота. В рабочем положении механизма установки частоты запирается поворотом ручки — фиксатора. При работе радиостанции следует иметь ввиду, что фиксирующий механизм связан с блокировочными контактами и в положении «расфиксировано» передатчик не включается.

После этого следует включить радиостанцию, поставив переключатель рода работ в положение «ТЛФ» или «ТЛГ», в зависимости от предполагаемого рода работы.

Последовательно нажимая кнопки «4,8 вольта» и «100 вольт» нужно проверить по прибору питающие напряжения приемника.

Пределы отклонения стрелки прибора-индикатора при нажатии каждой из этих кнопок ограничены красным сектором на его шкале. Убедившись в работоспособности приемника (нормальное напряжение питания, шумы в телефонах) нужно включить передатчик нажатием клапана микротелефонной трубки или микротелефонной гарнитуры и проверить напряжение, питающее передатчик, нажатием кнопок (240 в или 600 в).

При работе в телеграфном режиме для проверки напряжений и настройки передатчика необходимо нажать телеграфный ключ.

Далее ручками настройки антенны «настр. ант.» и «связь» добиться максимального отклонения стрелки прибора. Если настройку antennи возможно осуществить в нескольких положениях ступенчатого переключения «настр. ант.», то следует остановиться на соответствующем положении, при котором отклонение стрелки самое большое.

Если при этом отклонение стрелки очень мало, то следует нажать кнопку «Свет. Чувств. индикатора», что дает возможность более точно настроить antennий контур.

Связь в телефонном режиме ведется без какой-либо дополнительной подстройки или регулировки.

При связи в телеграфном режиме ручкой «тон» можно регулировать тон принимаемого телеграфного сигнала.

Переходить на работу в узкополосный телеграфный режим «ТЛГ-2» можно только во время приема сигнала корреспондента. Если при переходе в «ТЛГ-2» слышимость сигналов корреспондента ослабевает или пропадает, то нужно подстроиться на максимальную громкость приема нужной станции ручкой «установка частоты», плавно вращая ее от исходного положения в ту или другую сторону. Затем ручка фиксатора ставится в положение «зафиксировано».

При работе с выносного пункта без дополнительной приставки на телефонном аппарате ТАИ-43 по кабельной линии управление радиостанцией осуществляется радиостанцией, находящейся при ней и следящий за ходом переговоров. При наличии приставки на аппарате ТАИ-43 управление радиостанцией осуществляется с выносного пункта.

После длительного перерыва в работе или после длительного пребывания радиостанции в тяжелых климатических условиях перед началом связи нужно проверить точность градуировки радиостанции по внутреннему калибратору.

Для проверки градуировки устанавливается одна из четырех отмеченных черточками частот (2070, 2760, 3450, 4140).

Переключатель рода работ переводится в положение «ТЛФ». При нажатии кнопки «Калибр», в телефонах не должен прослушиваться тон биений или может быть слышен очень низкий тон.

Если тон биений высок, то необходимо произвести корректировку градуировки радиостанции. Для этого следует отверткой отвернуть заглушку рядом с надписью «Калибр» и, проворачивая винт отверткой, остановиться в таком положении, когда звук в телефонах совершенно исчезает (иулевые биения). Снимать пломбу и производить корректировку градуировки вне мастерской не рекомендуется.

Корректировку градуировки р-ст. следует производить после 4-х часовогого пребывания радиостанции при температуре +20°-25°C.

27. Дистанционное управление и ретрансляция

Дистанционное управление радиостанцией осуществляется с помощью реле (277), питаемого постоянным током. Питание этой цепи обеспечивается от преобразователя «+100 в». Для работы с выносного пункта требуется телефонный аппарат ТАИ-43Р или ТАИ-43 со специальной приставкой к нему, входящей в комплект радиостанции. Приставка (см. рис. 23) устанавливается в аппарате ТАИ-43 и выполняет следующие функции.

1. Преграждает путь постоянному току в аппарат ТАИ-43, чтобы цепь постоянного тока, используемого для управления радиостанцией, не замыкалась через звонок.

2. Разделяет цепи постоянного тока низкой частоты.

Дистанционное управление осуществляется с помощью тумблера (278), который необходимо поставить в положение «дист. упр.».

С помощью тумблера на телефонной приставке, если используется трубка аппарата ТАИ-43, или с помощью тангенты, если используется типовая телефонная трубка, имеющаяся в радиостанции, производится замыкание цепи реле (277) при переходе с приема на передачу. Контакты реле (277) замыкают цепь питания реле (198).

Ретрансляция служит для обеспечения связи между корреспондентами двух радиосетей, работающих на разных частотах (независимо от диапазона частот этих радиосетей). При этом связь может быть организована следующим образом (см. рис. 25).

Радиостанция сети Р-104М устанавливает связь с радиостанцией сети Р-105 через промежуточную радиостанцию Р-104AM, имеющую в своем составе радиостанции Р-104M и Р-105. Аналогично радиостанции Р-105 устанавливает связь с радиостанцией сети Р-104M (см. рис. 25).

В этом случае корреспондент (1) может вести связь с корреспондентом (4), работающим на другой частоте, через ретрансляционные радиостанции (2 и 3), соединенные между собой по низкой частоте. Переключение промежуточных (ретрансляционных) радиостанций при приеме на передачу и обратно осуществляется вручную с помощью переключателя (279), установленного в радиостанции.

Рассмотрим случай, когда одна из промежуточных радиостанций управляет ретрансляцией, (например, радиостанция № 3) и передача идет от радиостанции № 1 к радиостанции № 4.

После установления связи между радиостанциями Р-104M (№№ 4 и 3) и Р-105 (№№ 2 и 1) на второй промежуточной радиостанции Р-105 (№ 2) ручки переключателя дистанционного управления необходимо поставить в положение «Выкл.» (находятся в блоке дистанционного управления и ретрансляции).

При ретрансляции клеммы «Л» и «З» радиостанции Р-104M (№ 3) необходимо соединить соответственно с клеммами «Л» и «З» радиостанции Р-105 (№ 2).

В этом случае ключ «Ручная ретрансляция» на радиостанции № 3 ставится в положение «передача», при этом ток срабатывания реле (198) идет по цепи «—4,8 в», контакт 4 фишк (196), контакты переключателя (203В), контакты размыкателя (202), обмотка реле (198), контакты 7 и 8 ключа ручной ретрансляции (279) и на землю. После срабатывания реле (198) радиостанция Р-104M (№ 3) включается на передачу: радиостанцию Р-105 (№ 2) необходимо включить на «прием». Модулирующее напряжение от радиостанции № 2 поступает на обмотку 2,5 трансформатора (188), через конденсатор (280) радиостанции Р-104M (№ 3).

Если передача идет от радиостанции № 4 к радиостанции № 1, то ключ «Ручная ретрансляция» на радиостанции № 3 устанавливается в положение «прием». При этом постоянный ток с радиостанции Р-104M (№ 3) с напряжением «+100 в» с контакта 12 фишк (196) поступает на

клемму «Л» через контакты 5—6 ключа ручной ретрансляции и далее на реле (301) радиостанции Р-105 (№ 2) через клемму «Л», контакты 12—15 переключателя П12, контакты 2—5 переключателя П11 и на землю. После срабатывания реле (301) радиостанция Р-105 включается на передачу. Модулирующее напряжение от радиостанции Р-104M (№ 3) с обмотки 2—5 трансформатора (188) через конденсатор (280) поступает на первичную обмотку трансформатора (209) радиостанции Р-105 (№ 2), через клемму «Л», конденсатор (307), контакты кнопки (306), контакты 13—10 переключателя П12, обмотку 3—4 трансформатора (209), конденсатор (107) и на землю.

В случае ретрансляции при работе радиостанции Р-105 с блоком умощнения на ретрансляционном пункте необходимо одновременно манипулировать ключом ручной ретрансляции на радиостанции Р-104M (№ 3) и тангентой блока умощнения радиостанции Р-105 (№ 2).

Для подключения к радиостанции специальной приставки автоматической ретрансляции на передней панели имеется клемма «AP» (282), соединенная через развязывающее сопротивление (281) с нагрузочным сопротивлением (170) детектора приемника.

При наличии сигнала на входе приемника на нагрузке детектора появляется некоторое постоянное напряжение, которое используется как управляющее напряжение для устройства автоматической ретрансляции, это же напряжение можно использовать при измерениях полосы пропускания приемника.

Следует учесть, что вследствие возрастания уровня шумов приемников при ретрансляции дальность связи заметно уменьшается.

Радиостанция Р-104M имеет в своем составе радиостанцию Р-105 с блоком умощнения УМ-3.

При работе радиостанции Р-105 без блока умощнения настройка радиостанции Р-105 ведется в соответствии с инструкцией к ней.

При работе радиостанции Р-105 с блоком умощнения выход Р-105 подсоединяется в. ч. кабелем ко входу блока умощнения. Выход блока умощнения подключается к антenne при помощи высокочастотного кабеля «РК» при работе на телескопическую мачту или при помощи штеккера антенного ввода на 4-х метровый штырь «АШ».

Блок умощнения включается тумблером, находящимся на передней панели его. Ручками «настр. сеточ. контура», «настр. анодн. контура» и «связь», блок настраивается по максимальному показанию индикатора, находящегося на передней панели блока.

Одновременная работа радиостанции Р-105 с блоком умощнения на передачу и радиостанции Р-104M на прием затруднена, а на отдельных частотах невозможна из-за взаимных помех (см. главу VIII).

Радиостанция Р-105 и блок умощнения к ней установлены и закреплены на столе при помощи специальных съемных креплений.

28. В Н И М А Н И Е!

а) При необходимости работы радиостанции Р-104M (выпущеной с блоком питания на вибропреобразователях ВС-12) от блока питания

на кристаллических триодах П4-В (или П4-Г) необходимо сделать перепайку на фишках упаковки питания и приемопередатчика в соответствии со схемой, приведенной на рис. 39.

В случае выхода из строя блока питания на кристаллических триодах, входящего в комплект настоящей радиостанции, питание радиостанции Р-104М также может быть осуществлено от блока питания на вибропреобразователях ВС-12 (см. принципиальную схему рис. 24, помещенную в ранее выпускаемых описаниях и инструкциях по эксплуатации р-ст. Р-104М), для этого необходимо сделать следующие перепайки на фишке (36) блока питания:

1. Отпаять от гнезда 2 земляной провод.
2. Отпаять от гнезда 5 провод, идущий от контакта 4 реле (34).
3. Припаять на гнездо 5 земляной провод.
4. Отпаять от гнезда 1 два провода, идущих от дросселя 9 и контакта.
5. Припаять на гнездо 1 провод, идущий от контакта 4 реле (34).
6. Припаять на гнездо 2 два провода, идущих от дросселя 9 и контакта 2 реле (34).
7. Отпаять от гнезда 3 два провода, идущих от клеммы +12 в и контакта 9 реле (34) и припаять их вместе с проводом, идущим от вывода обмотки реле (34) на гнездо 4.
8. Отпаять земляной провод от второго провода обмотки реле (34).
9. На второй вывод реле (34) припаять один конец сопротивления (устанавливается дополнительного) $R=30\div35$ ом, второй конец сопротивления припаять на гнездо 3.

б) При необходимости работы радиостанции Р-104М (выпущеной с упаковкой питания на вибропреобразователях ВС-4,8) с упаковкой питания, собранной на кристаллических триодах П4-В (или П4-Г, необходимо в упаковке питания с контакта 13 фишк пит器ия (5) отпаять и изолировать провод (20) оранжевый (см. монтажную схему упаковки питания на кристаллических триодах).

в) При необходимости работы радиостанции Р-104М (выпущеной с упаковкой питания на кристаллических триодах П4-В или П4-Г) с упаковкой питания, собранной на вибропреобразователях ВС-4,8 никаких переделок и перепаек в упаковке питания и приемопередатчике производить не нужно.

29. Работа УКВ радиостанции с усилителем мощности

Управление УКВ радиостанцией с усилителем мощности производится как через кабель, соединяющий усилитель мощности и пульт командира, так и непосредственно с микротелефонной гарнитурой. Для примера рассмотрим работу радиостанции № 1 с усилителем мощности.

1. Поставить переключатель (1) пульта командира в положение «1».
2. Включить и настроить радиостанцию № 1.
3. Включить питание на зарядно-распределительном щитке.
4. Включить усилитель мощности, поставив его тумблер (21) «Вкл.—Выкл.» в положение «Вкл.».

Запуск УКВ радиостанции при работе с усилителем мощности производится микротелефонной гарнитурой непосредственно с фишками, рас-

положенной на усилителе мощности. Перед работой с усилителем необходимо включить накал ламп тумблером (21), который расположен на лицевой панели. Через 2—3 минуты после включения накала ламп нажатием тангента микротелефонной гарнитуры подается высокое напряжение на усилитель.

Подача высокого напряжения до полного нагрева нити накала лампы ГУ-50 — недопустимо.

Работа радиостанции с усилителем мощности происходит следующим образом:

При нажатии тангента микротелефонной гарнитуры или трубки «земля» подается с контакта «4» на контакт «1» гарнитурной фишк (46) и на обмотку коммутационного реле (48) контакт 8. Реле срабатывает и через контакты 6 и 5 этого реле, «земля» подается на контакт 1 фишк (47), в результате чего запускается радиостанция на передачу.

Через контакты 2 и 3 «земля» подается на обмотку антенного реле (2), которое при срабатывании подключает выход усилителя мощности к антenne (через контакты 3 и 2), а вход усилителя к выходу радиостанции (через контакты 6 и 5). Через контакты 2 и 3 этого же реле (48) «земля» также подается на контакт 4 фишк пит器ия (14) после чего запускается блок питания и все напряжения блока питания подаются на усилитель.

Высокочастотное напряжение с выхода передатчика УКВ радиостанции по высокочастотному кабелю через контакты 5 и 6 антенного реле (2) и делитель, состоящий из сопротивлений (36) и (6), поступает на управляющую сетку лампы 6П15П. Усиленное этой лампой напряжение выделяется на анодном контуре (27, 5, 19), который является одновременно сеточным контуром оконечного каскада, и через конденсатор (45) связи и сопротивление (39) поступает на управляющую сетку лампы ГУ-50.

Электромагнитные колебания, усиленные лампой (15) ГУ-50 через разделительный конденсатор (9) поступают в анодный контур (25, 3) оконечного каскада, настраивающийся при помощи конденсатора (25) переменной емкости на частоту, на которую настроена УКВ радиостанция и соответственно настроен анодный контур (27, 5, 19) предварительного усилителя. Катушка (3) индуктивности анодного контура оконечного каскада является и катушкой связи с антенной. Подбором оптимальной связи с антенной переключателем (7) обеспечивается передача через контакты 3 и 2 антенного реле (2), через в. ч. фишку с гравировкой «вых.» максимальной мощности в антенну.

Во время приема тангента микротелефонной трубки отжата и цепь питания реле (2) разомкнута. При этом сигнал из антенны через контакты 2-1-4-5 реле (2) поступает на вход приемника УКВ радиостанции. При работе радиостанции без усилителя мощности (тумблер 21 в положении «выкл.») при нажатии тангента микротелефонной гарнитуры или трубки подается «земля» на контакт 1 фишк (46). Замыкается цепь питания реле (48), которое своими контактами 6 и 5 подает «землю» на контакт 1 фишк (47) для запуска радиостанции на передачу. Высокочастотное напряжение с выхода передатчика радиостанции через

контакты 5-4-1-2 реле (2) поступает в антенну. Цепь запуска блока питания разомкнута тумблером (21).

Прием сигнала при работе радиостанции без усилителя мощности происходит по тем же цепям что и при работе с усилителем мощности. Настройку усилителя мощности необходимо производить следующим образом:

1. Установить переключатель поддиапазонов в положение соответствующее диапазону радиостанции.

2. Вставить микротелефонную гарнитуру в верхнюю фишку с гравировкой «к. П. Р.».

3. Поставить тумблер включения блока в положение «Вкл.».

4. Кратковременным нажатием тангенты микротелефонной гарнитуры проверить запуск блока питания. Переключателем индикатора напряжений проверить наличие всех напряжений на электродах ламп, после чего тангенту отпустить.

5. Переключатель индикатора поставить в положение «1 ант.».

6. После проверки запуска и наличия питающих напряжений на УМ-3, включить УКВ радиостанцию, установить по шкале заданную частоту и настроить ее по максимальному отклонению стрелки индикатора р/станции. При этом запуск УКВ р/станции на передачу производить нажатием тангенты микротелефонной гарнитуры УМ-3.

Настройка усилителя мощности производится по наибольшему отклонению стрелки индикатора плавным вращением ручек «настройка сеточного контура» и «настройка анодного контура». Указанная настройка повторяется во всех положениях ручки «связь», оставляемая в наибольшем показании индикатора, после чего УКВ радиостанция с блоком умощнения подготовлена для ведения связи. Более подробное описание по эксплуатации УКВ радиостанции и блока умощнения УМ-3 смотри в прилагаемых к ним инструкциях по эксплуатации.

Напряжение питания на нить накала ламп усилителя мощности подается с клеммы «+БП» зарядно-распределительного щитка, через блок питания БП-150 и соединительный кабель.

30. Эксплуатация системы электропитания

A. Зарядка аккумуляторов

Зарядка аккумуляторов должна, как правило, производиться на зарядной базе. Для обеспечения зарядки аккумуляторов при отсутствии зарядной базы используется система резервной зарядки, которой оборудована радиостанция. Зарядка аккумуляторов может производиться как на ходу, так и на стоянке автомобиля при работающем двигателе.

Система зарядки обеспечивает:

1. Заряд аккумуляторных батарей 2×5КН-45К.

2. Заряд аккумуляторных батарей 2×5КН-45К и группы аккумуляторных батарей 5×2НКН-24 или 4×2НКН-24.

3. Заряд группы аккумуляторных батарей 5×2НКН-24 или 4×2НКН-24.

Реостат (11) используется для регулировки тока при заряде аккумуляторных батарей 2НКН-24, соединенных по пунктам 2÷3. Ручка реостата выведена на переднюю панель и имеет надпись «ток заряда НКН-24».

При зарядке аккумуляторных батарей необходимо:

1. Поставить пакетный переключатель (1) зарядно-распределительного щитка в положение «заряд 1 гр.» или «заряд 2 гр.».

Положение пакетного переключателя определяется степенью разряженности каждой из 2-х групп аккумуляторных батарей типа 5КН-45К.

Для определения степени разряженности аккумуляторных батарей необходимо включить тумблер «питание» (2), включить нагрузку (блок умощнения УМ-3 совместно с р-ст. Р-105 или р-ст. Р-104М в возимом варианте), и, поворачивая пакетный переключатель, по показанию вольтметра (5), определить более разряженную батарею, т. е. имеющую меньшее напряжение под нагрузкой. Поставить переключатель (1) в положение, соответствующее заряду этой батареи.

2. Запустить двигатель автомобиля и проверить работу генератора Г-8, для чего необходимо выключатели «Заряд КН-45К» и «Заряд НКН-24» (6 и 7) поставить в положение «выкл.», тумблер «напряжение» (8) поставить в положение «заряда». По вольтметру (5) проверить напряжение холостого хода генератора, которое должно быть равно 18,5÷20 вольт.

Если величина напряжения будет ниже 18,5 в или выше 20 в, то реле-регулятор необходимо отправить в мастерскую для регулировки.

3. Включить зарядные цепи аккумуляторных батарей 5КН-45К и 2НКН-24, поставив выключатели (7) и (6) в положение «Заряд НКН-24» и «Заряд КН-45К».

Величина тока в зарядных цепях контролируется амперметром «ток заряда» (4).

В начале заряда суммарный зарядный ток аккумуляторных батарей 5КН-45К и 2НКН-24 (при разряженных аккумуляторах) должен быть порядка 33÷37 ампер.

Аккумуляторы 5КН-45К считать разряженными в том случае, когда при работе р-ст. Р-104М в возимом варианте или усилителя мощности УМ-3 совместно с р-ст. Р-105 напряжение по вольтметру (5) равно 10 вольт, что соответствует степени разряженности аккумуляторов током 9 ампер до напряжения на каждой банке 1 вольт.

Аккумуляторы 2НКН-24 считать разряженными в том случае, когда при подключении к клеммам «+» и «-» каждого аккумулятора нагрузочной вилки с прибором, предназначенный для этого типа аккумуляторов, стрелка прибора находится в пределах определенного сектора, что соответствует степени разряженности аккумуляторов током 5 ампер до напряжения на каждой банке 1 вольт.

В случае, когда напряжение на банках аккумуляторов под нагрузкой больше чем один вольт, суммарный ток в начале зарядки может быть меньше 33÷37 ампер.

В начале заряда (при разряженных аккумуляторах) напряжение заряда падает до 16÷18 вольт и вступает в действие ограничитель тока

реле-регулятор РР-8 см. схему реле-регулятора), т. е. начальный период зарядки аккумуляторов соответствует максимальному току зарядки при минимальном напряжении на аккумуляторах, когда на обмотке якоря генератора происходит максимальное падение напряжения.

По мере заряда аккумуляторных батарей внутреннее сопротивление последних растет, величины зарядных токов постепенно падают, напряжение на аккумуляторных батареях растет.

В конце заряда суммарный ток зарядки уменьшается до величины $16 \div 28$ ампер, а напряжение на аккумуляторных батареях достигает $18 \div 19$ вольт и до конца зарядки остается постоянным.

Аккумуляторные батареи в указанном выше режиме заряжаются в течение $5 \div 6$ часов работы генератора Г-8.

Если ведется одновременный заряд 5-ти аккумуляторных батарей 2НКН-24 и батарей 5КН-45К, величины зарядных токов распределяются в отношении примерно 1 : 2, т. е. в начале ток заряда аккумуляторов 2НКН-24 равен $8 \div 12$ ампер, а ток заряда аккумуляторов 5КН-45К — падает до значений $4 \div 8$ и $10 \div 17$ ампер соответственно.

В этом случае реостат (11) в цепи заряда аккумуляторных батарей 2НКН-24 должен быть полностью выведен.

Коммутация цепей заряда и разряда аккумуляторов описана в разделах «Зарядно-распределительный щиток» и «Реле-регулятор РР-8».

При необходимости допускается заряд аккумуляторных батарей на стоянке автомобиля.

При этом в летнее жаркое время автомобиль необходимо ставить радиатором против ветра, обязательно включить масляный радиатор и непрерывно наблюдать за температурой воды в системе охлаждения двигателя по прибору, установленному на щитке приборов автомобиля.

При загорании зеленой лампы на щитке приборов автомобиля двигатель необходимо остановить.

Время зарядки аккумуляторов на стоянке автомобиля составляет 4 — 6 часов.

За один цикл зарядки расходуется около 12 литров бензина.

При эксплуатации системы зарядки необходимо обращать внимание на следующее:

1. В тех случаях, когда предполагается длительная езда на автомобиле без осуществления зарядки аккумуляторов, приводной ремень генератора Г-8 следует снять.

2. В целях предотвращения преждевременного износа ремня постоянно вести наблюдение за натяжением ремня и за отсутствием перекосов шкивов генераторов Г-5 и Г-8.

ВНИМАНИЕ!

При работе системы зарядки максимально допустимые скорости движения ограничиваются; до 60 км/час на III передаче, до 35 км/час на II передаче и до 18 км/час на I передаче.

При необходимости превышения указанных скоростей движения автомобиля приводной ремень генератора Г-8 необходимо снять.

После 5-6-ти циклов заряда аккумуляторов НКН-45 и НКН-24, бт системы резервной зарядки автомобиля аккумуляторы необходимо снять с автомобиля и отправить на зарядную базу.

В этом случае зарядная база производит зарядку аккумуляторов усиленным зарядом.

Б. Регулировка реле-регулятора РР-8 на стенде

Регулировка реле-регулятора РР-8 в режиме $18 \div 0,5$ вольта должна производиться на специально оборудованном стенде.

Стенд для регулировки реле-регуляторов включает в себя следующие элементы (см. схему стенда для регулировки реле-регуляторов).

1. Выпрямитель служит для питания двигателя постоянного тока и регулирования его оборотов в больших пределах.

На передней панели выпрямителя смонтированы:

а) Вольтметр (1) постоянного тока служит для контроля напряжения питания двигателя постоянного тока (4).

б) Амперметр (2) постоянного тока служит для контроля величины тока, потребляемого двигателем.

в) Регулятор оборотов (3) (реостат в цепи возбуждения двигателя) служит для регулирования оборотов якоря двигателя (4).

г) Вспомогательные элементы выпрямителя: клеммы «вход» и «выход», выключатель.

2. Силовая группа, включающая в себя следующие элементы:

а) Двигатель постоянного тока (4) служит для привода генератора Г-8 и регулирования оборотов последнего.

б) Генератор Г-8 (5), совместно с которым производится регулировка реле-регуляторов РР-8.

в) Датчик электрического тахометра 2УГ1-48 (6) совместно с указателем ТЭ-15 (7) служит для контроля оборотов якоря генератора Г-8.

3. Распределительный щит служит для коммутации и контроля режима работы реле-регуляторов при их регулировке. Распределительный щит включает в себя следующие элементы:

а) Вольтметр (11) постоянного тока со шкалой $0 \div 30$ вольт — служит для измерения напряжения генератора Г-8.

б) Амперметр (10) постоянного тока со шкалой $10 \div 0 \div 50$ ампер — служит для измерения тока нагрузки и обратного тока от аккумуляторов 5НК-45К.

в) Амперметры (8) и (9) постоянного тока со шкалой $0 \div 3$ ампера — служат для измерения токов возбуждения через шунтовые обмотки Ш1 и Ш2 генератора Г-8.

г) Указатель оборотов ТЭ-15 (7) со шкалой $0 \div 15000$ об/мин — служит для контроля оборотов якоря генератора Г-8.

д) Переключатель (12) — служит для коммутации цепей регулировки реле регуляторов.

На щите укрепляется реле-регулятор РР-8 в положении фишками вниз.

Все приборы распределительного щита должны быть класса 0,5 или 1,0.

4. Нагрузочный реостат (13) — является нагрузкой эквивалентной внутреннему сопротивлению аккумуляторных батарей $2 \times 5\text{КН}-45\text{К}$ и $5 \times 2\text{НКН}-24$ при регулировке реле-регуляторов PP-8.

5. Группа аккумуляторных батарей $2 \times 5\text{КН}-45\text{К}$ (14) — служит для проверки величины обратного тока от аккумуляторов к нагрузке, при котором срабатывает реле обратного тока (см. описание реле-регулятора PP-8).

Регулировка реле-регуляторов PP-8 производится по следующей методике:

1. Установить и закрепить реле-регулятор на распределительном щите и подсоединить к нему провода согласно схеме.

2. Выключатель сети (15) поставить в положение «вкл.».

3. Переключатель (12) поставить в положение «заряд». При этом к генератору Г-8 подключается нагрузка-реостат (13).

4. Нагрузочный реостат (13) полностью ввести (положение максимального сопротивления).

5. Включить выпрямитель. При этом подается питание на двигатель (4).

6. Регулятором оборотов (3) медленно повышать обороты якоря генератора Г-8 и зафиксировать величину напряжения в момент срабатывания реле обратного тока. В момент срабатывания реле обратного тока происходит резкий скачок стрелки вольтметра (11) до определенной величины напряжения.

Изменяя натяжение пружины реле обратного тока, отрегулировать последнее так, чтобы оно срабатывало при напряжении $15 \div 16$ вольт.

7. Установить обороты якоря генератора Г-8 (по указателю 7) равными 3000 ± 200 об/мин. и движком реостата (13) установить величину тока нагрузки (прибор 20) в пределах $20 \div 25$ ампер.

Изменяя натяжение пружины регуляторов напряжения, установить напряжение, поддерживаемое реле-регулятором, в пределах $18 \pm 0,5$ вольта.

При регулировке регуляторов напряжения одновременно необходимо добиться одинакости величины токов возбуждения генератора Г-8 через шунтовые обмотки Ш1 и Ш2 (амперметры 9 и 8). Допускается разница этих токов не более 0,1 ампера.

При регулировке регуляторов напряжения необходимо поддерживать обороты якоря генератора постоянными.

8. Поддерживая обороты якоря генератора Г-8 постоянными (3000 ± 200 об/мин), движком реостата (13) уменьшать сопротивление его до тех пор, пока напряжение на нагрузке не упадет до величины $15 \div 17$ вольт.

Изменяя натяжение пружины ограничителя тока, отрегулировать величину тока нагрузки (амперметр 10) в пределах $33 \div 37$ ампер.

В процессе регулировки ограничителя тока обороты якоря генератора Г-8 поддерживать постоянными.

9. Переключатель (15) поставить в положение «разряд». При этом к генератору подключается группа заряженных аккумуляторных батарей $2 \times 5\text{КН}-45\text{К}$.

Медленно уменьшая обороты якоря генератора Г-8, зафиксировать величину обратного тока (амперметр 10) в момент отключения реле обратного тока.

Реле обратного тока должно размыкать цепь между генератором Г-8 и аккумуляторами при величине обратного тока порядка $0,7 \div 9$ ампер.

ПРИМЕЧАНИЕ: при регулировке приборов реле-регуляторов следить за тем, чтобы фиксирующий выступ угольника входил во впадину регулировочной гайки.

10. Отрегулированный реле-регулятор PP-8 закрыть крышкой и проверить его электрические характеристики по вышеуказанной методике (пункты 6-9).

Реле-регулятор PP-8, отрегулированный на стенде, можно устанавливать на автомобиле.

B. Регулировка реле-регулятора PP-8 на автомобиле

Регулировка реле-регулятора PP-8 должна производится в мастерских, где имеется стенд для регулировки.

Регулировка реле-регулятора в автомобиле производится лишь в крайних случаях при наличии:

1. Двух амперметров постоянного тока со шкалами $0 \div 3$ ампера.

2. Группы аккумуляторов $2 \times 5\text{КН}-45\text{К}$, разряженной до 1 вольта на банку под номинальной нагрузкой радиостанции, т. е. при включении на передачу радиостанции Р-104М в возимом варианте или УКВ радиостанции вместе с усилителем мощности, и группы аккумуляторов $5 \times 2\text{НКН}-24$, также разряженных до 1-го вольта на банку (батарея $2\text{НКН}-24$ состоит из двух банок).

Проверка напряжения аккумуляторов производится имеющимся в радиостанции тестером или другим прибором под нагрузкой радиостанции.

Комплектовать группы аккумуляторами разной степени разряженности не допускается.

Целесообразно вместо аккумуляторных батарей использовать 2 реостата сопротивлением около 2-х ом и на величину тока $20 \div 25$ ампер каждый.

При регулировке реле-регуляторов PP-8 в автомобиле используются приборы зарядно-распределительного щитка.

Выключатели и ручки управления на зарядно-распределительном щитке перед началом работы должны находиться в следующих положениях:

- тумблер «напряжение» в положении «заряда»;
- автоматы защиты сети типа АЗС «заряд КН-45К» и «заряд НКН-24» в положение «выкл.»;

- в) пакетный переключатель в положении «выкл.»;
г) ручка реостата «ток заряда НКН-24» в положении максимума тока (минимума сопротивления).

Регулировку производить в следующем порядке:

- Подсоединить аккумуляторы для заряда согласно схеме системы заряда аккумуляторов.

Снять крышку реле-регулятора РР-8. Подсоединить амперметры постоянного тока со шкалами 0÷3 а в цепи обмоток возбуждения генератора. Для этого необходимо снять обе фишкы «Ш» на реле-регуляторе и последовательно между фишками включить амперметры.

3. Завести мотор автомобиля и, постепенно повышая обороты двигателя, проследить по вольтметру на щитке при каком напряжении реле обратного тока включает генератор в цепь заряда аккумуляторов. Это напряжение должно находиться в пределах 15÷16 вольт. Если оно выходит за эти пределы, то необходимо поворотом гайки изменить натяжение пружины якоря реле обратного тока.

4. Установить обороты двигателя автомобиля в пределах, примерно 2300÷3000 об/мин. С целью более точного установления оборотов двигателя рекомендуется поднять одно заднее колесо домкратом (или другим способом) и установить обороты двигателя, равные соответствующим скоростям автомобиля в 30÷35 км/час на 2-ой передаче по спидометру.

5. Включить группу аккумуляторных батарей 2×5КН-45К на заряд для чего поставить пакетный переключатель в положение, соответствующее заряду этой батареи, и АЗС (6) поставить в положение «заряд КН-45К».

6. Убедившись по амперметру на ЗРЩ, что ток заряда находится в пределах 20÷25 ампер, приступить к регулировке регуляторов напряжения, для чего, изменяя натяжение пружин якоря вращением гаек установить напряжение по прибору щитка в пределах 10±0,5 вольта при этом величину токов в шунтах необходимо поддерживать строго определенной. Допустимое различие в показаниях амперметров — 0,1 ампера.

После регулировки, повышая обороты двигателя автомобиля, убедиться, что напряжение при этом остается постоянным.

7. Включить на заряд группу аккумуляторов 2НКН-24, КН-14, поставив АЗС (7) в положение «заряд НКН-24».

Постепенно повышая обороты двигателя автомобиля, наблюдать за изменением тока заряда, переключая поочередно переключатель «ток заряда» в положение «КН-45К» и «НКН-24».

Общий суммарный ток должен быть в пределах 33÷37 а при максимальных оборотах двигателя. Если ток при максимальных оборотах превышает 37 ампер, необходимо изменить натяжение пружины якоря ограничителя тока.

При использовании реостатов вместо аккумуляторных батарей обороты двигателя не изменяются, а увеличивается нагрузка в цепи генератора при помощи реостата до тех пор, пока напряжение не упадет до 16÷17 вольт.

При первой же возможности регулировку реле-регулятора проверить на стенде.

31. Ремонт и испытания радиостанции

Ремонт радиостанции

Неисправности по степени сложности обнаружения и устранения их сводятся к следующим основным группам.

1. Неисправности элементов радиостанции, находящиеся вне приемопередатчика и блоков радиостанции, как-то: разряженные аккумуляторы, порча микрофонного капсюля, обрыв в кабеле микротелефонной гарнитуры, обрывы в кабелях питания и т. п.

2. Внешние видимые неисправности, главным образом механические повреждения, например, поломка антени, антенных изоляторов, кожуха, креплений и т. п.

3. Неисправность сменных частей радиостанции, ламп, кварца и т. п.

4. Неисправность внутреннего монтажа радиостанции — замыкание в монтаже, пробой изоляции, ухудшение изоляции, обрыв монтажа и т. п.

5. Неисправности типовых деталей — сопротивлений, конденсаторов постоянной емкости, дросселей, трансформаторов и т. п.

6. Неисправности более сложных деталей и узлов, таких как блок конденсаторов, контуров и т. п.

Все эти неисправности в зависимости от того, на сколько та или иная неисправность является сложной, могут быть устранены непосредственно на месте эксплуатации радиостанции в полевых условиях или в ремонтных мастерских.

Неисправности в приемопередатчике, устранение которых связано с заменой наиболее ответственных узлов радиостанции, таких, как блок конденсаторов переменной емкости, контуров генераторов и усилителей высокой частоты, контуров промежуточной частоты, могут быть устранены только в специальных мастерских, имеющих необходимую аппаратуру для регулировки радиостанции.

При отыскании причин неисправностей следует руководствоваться двумя основными положениями.

1. Каждая неисправность сопровождается характерными для нее признаками, по которым отыскание неисправностей может быть ускорено.

2. Необходимо соблюдать последовательность операций, начиная с простейших, и всегда помнить основное требование при устранении неисправностей — аккуратное и надежное выполнение ремонта.

§2. Полевой ремонт

В процессе эксплуатации радиостанции могут иметь место отказы в ее работе по ряду причин, не требующих обращения в мастерские. Такие мелкие неисправности должны устраняться радистом на месте.

Характерные неисправности, их определение и причина:

№№ п-п.	Характер неисправности	Способ определения неисправности	Более возможные причины неисправности	№№ п-п.	Характер неисправности	Способ определения неисправности	Более возможные причины неисправности
1	Передатчик и приемник не работают.	<ol style="list-style-type: none"> При нажатии кнопки «4,8 в» стрелка прибора не отклоняется. Прибор показывает наличие напряжения «4,8 в», но не показывает наличия напряжения «100 в». При наличии всех питающих напряжений и срабатывании реле в приемопередатчике нет отдачи и шумов в приемнике. 	<ol style="list-style-type: none"> Отсутствует контакт на клеммах аккумуляторов упаковки питания. Разряжены аккумуляторы. Неисправен кабель питания или плохой контакт фишек. Вышли из строя триоды (диоды) упаковки питания (преобразователь приемника). Неисправен кабель питания. Вышли из строя лампы (67) или (183). (Характерные признаки вывода из строя ламп см. ниже). 	3	To же (возимый вариант).	<ol style="list-style-type: none"> При нажатии кнопки «600 в» стрелка прибора не отклоняется. Не включается блок питания. 	<ol style="list-style-type: none"> Перепутаны концы «+» и «-» 12 в на клеммах блока питания, обрыв жил кабеля приемопередатчика или плохой контакт фишек. Отсутствует контакт на клеммах аккумуляторов 5КН-45К. Разряжены аккумуляторы 5КН-45К. Неисправен аккумуляторный кабель. Отсутствует контакт на клеммах блока питания. Неисправен кабель питания приемопередатчика или кабель блока питания, или плохой контакт их фишек. Отсутствует контакт в тумблере «носимый — возимый». Не срабатывает или отсутствует контакт в реле (198) приемопередатчика.
2	Не работает передатчик, приемник работает нормально (носимый вариант).	<ol style="list-style-type: none"> При нажатии кнопки «240 в» стрелка прибора не отклоняется или отклоняется мало. Прибор показывает наличие всех питающих напряжений, но отдачи нет. 	<ol style="list-style-type: none"> Вышли из строя триоды (диоды) упаковки питания (преобразователь передатчика). Неисправен кабель питания приемопередатчика или плохой контакт фишек. Вышла из строя одна из ламп передатчика, кроме ламп (67 и 82). Не срабатывает или отсутствует контакт в реле (198) в приемопередатчике. Не замыкает блокировочный контакт (202) в положении «фиксация». 	4	Отсутствует модуляция.	<ol style="list-style-type: none"> При произношении громкого «А» стрелка прибора не отклоняется. 	<ol style="list-style-type: none"> Вышел из строя микрофонный капсюль микротелефонной трубки или гарнитуры. Вышла из строя лампа модулятора (183) или диоды (210), (333). Плохой контакт между штырьками микротелефонной трубки или гарнитуры с контактными лепестками фишек приемопередатчика.
				5	Не работает приемник, передатчик работает нормально.	<ol style="list-style-type: none"> При максимальном регуляторе громкости нет шумов в телефоне. 	<ol style="list-style-type: none"> Вышел из строя телефон микротелефонной трубки.

№№ п-п.	Характер неисправности	Способ определения неисправности	Возможные причины неисправности	№№ п-п.	Характер неисправности	Способ определения неисправности	Возможные причины неисправности
6	Отсутствие отдачи усилителя мощности по индикаторному прибору.		2. Плохой контакт между штырьками фишки микротелефонного тюнера с контактными лепестками фишкой приемопередатчика. 3. Вышла из строя одна из ламп приемника (характерные признаки выхода из строя ламп см. ниже).	13	Не поступает питание на усилитель мощности УМ-3.		1. Плохой контакт клемм на зарядно-распределительном щитке, плохой кабель питания. 2. Не работает тумблер, «Питание» или пакетный переключатель зарядно-распределительного щитка. Короткое замыкание в ЗРЩ. 3. Отсоединился провод от аккумуляторов.
7	Нет напряжения накала на лампе ГУ-50 в усилителе мощности.		1. Обрыв или замыкание в цепи индикации.	14	При работающем генераторе Г-8 не происходит заряд аккумуляторов 2×5КН-45К.		Вышел из строя АЗС «Заряд КН-45К». Не работает пакетный переключатель. Нет контакта на клеммах или обрыв в цепи заряда.
8	Не запускается на передачу радиостанция Р-105 с усилителем мощности.		2. Вышла из строя лампа ГУ-50. 1. Обрыв в цепи накала лампы.	15	При работе генератора Г-8 не происходит заряд запасных аккумуляторов 2НКН-24.		Вышел из строя АЗС «Заряд НКН-24» нет контакта на клеммах или на реостате ЗРЩ, короткое замыкание в цепи заряда.
9	Срывается генерация блока питания р-ст. Р-104М (при нажатии тангенты блок питания запускается, а затем генерация пропадает).		1. Недостаточное напряжение аккумуляторных батарей 2×5КН-45К. 2. Короткое замыкание в блоке питания БП-150.	16	Уменьшился выходной сигнал на динамике пульта командира.		Вышел из строя триод усилителя низкой частоты.
10	Понижено напряжение на выходе блока питания р-ст. Р-104М.		1. Вышли из строя триоды в мостах блока питания. 2. Вышел из строя диод и одном из мостов блока.		В особых случаях может быть допущена смена ламп в полевых условиях, но с обязательным соблюдением следующих предосторожностей:		
11	Отсутствует генерация при запуске блоке питания р-ст. Р-104М.		1. Вышли из строя триоды. 2. Вышел из строя один из диодов, стоящих в цепи +12 в. 3. Короткое замыкание во входной цепи.		1. Ни в коем случае не вскрывать приемопередатчик во время дождя, снега, сильного тумана и пыли. 2. Не вскрывать приемопередатчик в теплом помещении сразу после длительного пребывания его на морозе. 3. При вскрытии приемопередатчика не касаться гетеродинного и полупеременного конденсатора, расположенного в верхней части приемопередатчика.		
12	Не загорается индикаторная лампочка «пульт включен» пульт команда.		1. Вышла из строя индикаторная лампочка. Обрыв или короткое замыкание в цепи индикаторной лампочки.		4. При смене лампы гетеродина (82) обязательно произвести коррекцию градуировки. Все другие неисправности радиостанции, требующие вскрытия блоков аппаратуры, должны устраниться в условиях мастерской.		

Характерные признаки выхода из строя ламп

ПРИЕМНИК

Выход из строя лампы	Характерные признаки
1. Усилителя высокой частоты (110).	Нет щелчков и усиления шумов при касании антенной клеммы металлическим предметом. Шумы в телефонах нормальные. Станции не прослушиваются.
2. Балансного смесителя (67).	Резкое ослабление чувствительности приемника. Шумы в телефонах ослаблены. Прослушивается только малое количество мощных станций. Щелчки при касании клеммы антенны слышны. При касании клеммы антенны металлическим предметом есть щелчки, но нет увеличения шумов.
3. Плавного генератора (82).	Шумы в телефонах слабые. При касании клеммы антенны металлическим предметом есть щелчки, но нет увеличения шумов. Станции не прослушиваются. Передатчик не работает.
4. Смесителя (114).	Шумы в положении «ТАФ» и «ТАГ» слабы (щелчков при касании антенны клеммы нет).
5. I-го и II-го УПЧ (142, 155).	В телефонах слышен лишь низкочастотный фон выпрямленного тока. Регулятор громкости его уровня не изменяет. При переходе из телеграфного в телефонный режим характер фона несколько меняется.
6. Детектора (177).	В телефонах слышен н. ч. фон, не изменяющийся при вращении ручки «тон» и переключателя рода работ.
7. УНЧ (183).	Полное отсутствие какого-либо шума или фона в телефонах и микротрубке при нормальных напряжениях питания. Однако, при нажатом ключе питания микротелефонной трубки в телефонах прослушивается работа микрофона.
ПРЕДАТЧИК	
8. Кварцевого генератора (97).	Нет отдачи. Питающие напряжения нормальные, при нажатии кнопки «Калибр» в положении «ТАФ» на частотах 2070, 2760, 3450, 4140 кгц прослушивается тон биений в телефонах при вращении ручки «установка частоты».
9. Балансного смесителя (72).	Малая отдача.
10. Ступени предварительного усилителя (52).	Нет отдачи как в носимом, так и в возимо вариантах. Кварцевый генератор работает нормально (см. п. 8).
11. Лампа выходной ступени (36) и (39).	Нет отдачи.
12. Модулятора (183).	Нет модуляции (см. п. 7).
13. Диодов (210) и (333).	Временное или полное пропадание модуляции.

33. Ремонт в мастерской

Ремонт, требующий вскрытия блоков радиостанции, как правило, должен производиться в мастерских.

Ввиду объемности конструкции и монтажа радиостанции, для успешного ее ремонта, необходимо знать размещение деталей (см. главу V), последовательность снятия и установки отдельных блоков приемо-передатчика и токонесущих разъемов контактных (соединительных) колодок блоков.

Для снятия блока приемника, например, необходимо после разъединения разъемов и распайки в. ч. кабелей отвернуть шесть винтов, крепящих блок приемника к передней панели и без применения особых усилий отделить его от передней.

Блок возбудителя (плавного генератора) может быть отделен от передней панели лишь после снятия всех блоков и т. д.

Приступать к отысканию дефектов в радиостанции можно только после того, как проверена правильность всех кабельных соединений, разъемов, включения фишек, правильность положения всех тумблеров и переключателей. Сделать такую проверку необходимо для того, чтобы не принять за дефект радиостанции какое-либо неправильное соединение или неправильное положение тумблеров и переключателей.

После этого убедиться в том, что к блокам радиостанции поступают питающие напряжения.

Для этого надо замерить на фишках и разъемах анодно-экранное напряжение, напряжение сеточного смещения и напряжение накала ламп.

В диаграммах и рисунках за № 31, 32, 33, 34 и 35 приведены значения напряжений и сопротивлений участков схем блоков радиостанции, измеренные по отношению к корпусу прибором Ц-435.

Значение напряжений и сопротивлений в различных радиостанциях могут отличаться от приведенных в диаграммах и рисунках на $\pm 10\%$.

Если эти напряжения отсутствуют, то необходимо в первую очередь проверить целость жил кабеля питания и аккумуляторных проводов путем прозвонки с помощью тестера или пробника.

После обнаружения дефектов кабеля или проводов устраниТЬ их, если это возможно, или же заменить кабель и провода на запасные. Если в цепях питания радиостанции дефект не обнаружен, то необходимо приступить к нахождению неисправного блока радиостанции, причем, самый простой способ отыскания неисправности заключается в последовательной замене блоков (блок питания, упаковка питания, пульт командира и зарядный щиток) дефектной радиостанции соответствующими блоками другой заведомо исправной радиостанции, если таковая имеется в распоряжении лица, производящего ремонт.

При обнаружении неисправного блока радиостанции приступить к тщательному его осмотру с целью определения причины, повлекшей к выходу блока из строя.

Если повреждение не обнаружено при внешнем осмотре монтажа, то приступить к его отысканию следует, начиная с замены легко счи-

маемых элементов радиостанции: ламп и кварца. При этом надо обратить внимание на качество контакта штырьков ламп с лепестками ламповых панелей.

Если эти меры не помогли обнаружить дефекты, то надо замерять режимы всех ламп, пользуясь таблицами и диаграммами.

Резкое отклонение режима какой-либо лампы от табличного (выдающее за пределы разброса значения напряжения) является признаком неисправности какой-то цепи.

В этом случае надо приступить к последовательной методике прозвонке монтажа цепей того каскада, в котором обнаружена не нормальность режима, а также и цепей, связанных с этим каскадом.

Нужно иметь в виду, что цепи высокого напряжения заблокированы довольно большим количеством конденсаторов. Если при прозвонке этих цепей наблюдается отклонение сопротивления от значения, приведенного в диаграмме сопротивлений, то причиной этого может быть утечка любого конденсатора, блокирующего эти цепи.

Для отыскания неисправного конденсатора нужно прозвонить цепи разделенные сопротивлениями, и там, где сопротивление между цепью высокого напряжения и «землей» наименьшее, последовательным отключением конденсаторов найти неисправный конденсатор. Отключение неисправного конденсатора восстановит нормальное сопротивление между цепью высокого напряжения и «землей».

При проверке целости изоляции конденсаторов необходимо учить возможность шунтирования их сопротивлениями. Это можно заметить, пользуясь принципиальными схемами приемопередатчика и блоков радиостанции. Чтобы избежать неправильного вывода о неисправности изоляции конденсатора (в случае шунтирования его сопротивлением), при проверке следует один из концов сомнительного конденсатора отпаивать от схемы. Таким же образом подвергнуть проверке (прозвонке) контуры, трансформаторы, дроссели, реле и т. д., предварительно отсоединив их от схемы.

Если при прозвонке схемы выявлена дефектная деталь или узел, как правило, замена их должна быть произведена на такие же новые детали. Случайных, непроверенных деталей, о качестве которых нет данных, применять нельзя. Новая деталь должна быть прочно закреплена.

Провод в месте соединения должен быть закреплен, а затем чисто и надежно пропаян. Соединение монтажа пайкой «в накладку» или «стык» не допускается.

При пайке в качестве флюса пользоваться только канифолью, покрытой кислотой воспрещается.

Пайку следует производить, не перегревая детали паяльником и куратно, не поджигая изоляции проводников. Пайку отводов триодов и диодов производить только с хорошими (металлическими) тепловодами.

После ремонта осматривается качество произведенных паяек, надежность закрепления деталей, укладка монтажных проводов, проверяется наличие соприкосновения неизолированных проводов и деталей ме-

бой и с каркасом или экраном. Если при ремонте производилась смена деталей, могущих повлиять на регулировку блока (главным образом смена контурных конденсаторов и индуктивностей), то производится регулировка блока.

После ремонта блоков или приемопередатчика производится электрическая проверка всей радиостанции.

34. Контрольно-измерительная аппаратура радиостанции

В комплекте радиостанции, кроме приборов, размещенных в блоках аппаратуры, имеется измерительный прибор — типа Ц-435.

Прибор Ц-435 предназначен для измерения постоянного и переменного тока в различных цепях радиостанции.

Схема приборов позволяет использовать его так же, как и омметр для измерения различных сопротивлений и прозвонок цепей радиостанции.

Высокая чувствительность прибора и большое входное сопротивление (5000 ом/в) позволяет измерять напряжение в анодных и экраных цепях и даже в цепях управляющих сеток.

Все измерения прибором Ц-435, как омметром или пробником, следует производить только при обесточенных цепях. Этим обеспечивается правильность результатов измерений и исключается возможность повреждения прибора.

При измерениях напряжений переменного тока категорически запрещается переводить переключатель рода работы прибора из одного положения в другое, не отключая прибора от проверяемой цепи.

Если цепь содержит постоянный и переменный ток, то прибор типа Ц-435 подключается через разделительный конденсатор. При этом измеряется только переменная составляющая измеряемого напряжения. Подробное описание и инструкция к пользованию прибором входит в комплект технической документации, прилагаемой к радиостанции.

При измерениях напряжений в различных цепях следует руководствоваться приведенными данными примерных режимов (см. рис. 31, 32, 33, 34 и 35) работы отдельных элементов радиостанции.

ГЛАВА VIII

ВЗАИМНЫЕ ПОМЕХИ РАДИОСТАНЦИИ Р-104М И Р-105 И ВЫБОР РАБОЧИХ ВОЛН СВЯЗИ

При выборе волн связи необходимо учесть, что на опорных (кварцевых) точках диапазона 2070, 2760, 3450 и 4140 кГц и незначительном удалении от них связь затруднительна по причине наличия комбинационных частот (биений) между гармониками плавного гетеродина и сигнала в виде значительных шумов в телефонном режиме и свиста в телеграфном режиме.

При одновременной работе радиостанций Р-104М и Р-105 наблюдается взаимное влияние, проявляющееся в виде пораженных участков частот, на которых прием затруднен или вообще невозможен.

Основные пораженные частоты приемника радиостанции Р-105 при работе радиостанции Р-104М на передачу и приемника радиостанции Р-104М при работе радиостанции Р-105 на передачу приведены на графике (рис. 41).

На этом графике по горизонтальной оси отложены частоты радиостанции Р-105, а по вертикальной оси — частоты радиостанции Р-104М: сплошными линиями изображены пораженные частоты приемника радиостанции Р-104М, а пунктирыми — приемника радиостанции Р-105. Приведенный график облегчает выбор рабочих волн связи для одновременной работы этих радиостанций и для ретрансляции. Волны связи следует выбирать, пользуясь графиком с таким расчетом, чтобы избежать пораженных частот.

Перед окончательным выбором рабочих частот связи рекомендуется установить на обеих радиостанциях, расположенных в одном автомобиле, предполагаемые рабочие частоты и включить эти радиостанции на прием.

Периодически переводя радиостанцию Р-104М в режим передачи на радиостанцию Р-105, находящейся в режиме приема, убедиться в отсутствии свистов и изменения уровня шумов.

Периодически переводя радиостанцию Р-105 в режим передачи, на радиостанции Р-104М, находящейся в режиме приема, также убедиться в отсутствии свистов и изменений уровня шумов.

Наличие пораженных частот объясняется следующим образом.

При работе радиостанции Р-104М на передачу, а радиостанции Р-105 на прием, пораженные точки приемника радиостанции Р-105 получаются вследствие того, что гармоники рабочей частоты передатчика радиостанции Р-104М, проникая на вход смесителя радиостанции Р-105, дают «паразитную» промежуточную частоту, вследствие чего прием оказывается невозможным или весьма затруднительным.

Пораженные точки приемника радиостанции Р-105 будут иметь место при следующем соотношении между гармониками передатчика радиостанции Р-104М и гармониками гетеродина приемника радиостанции Р-105:

$$f_{\text{прA}} = \pm (nf_k - nf_{\text{гетA}}) \quad (1)$$

где f_k — частота передатчика радиостанции Р-104М;

$f_{\text{гетA}}$ — частота гетеродина приемника радиостанции Р-105;

$f_{\text{прA}}$ — промежуточная частота приемника радиостанции Р-105;

m — номер гармоники передатчика радиостанции Р-104М ($m=1, 2, 3, \dots$);

n — номер гармоники гетеродина приемника радиостанции Р-105 ($n=1, 2, 3, \dots$).

Учитывая, что $f_{\text{гетA}} = f_A - f_{\text{прA}}$,

где f_A — частота настройки приемника радиостанции Р-105, формулу (1) можно преобразовать к следующему виду:

$$f_A = \frac{m}{n} f_k + f_{\text{прA}} \frac{n \pm 1}{n} \quad (2)$$

Наиболее интенсивное поражение частот приемника радиостанции Р-105 будет при $n=1$, т. е. тогда, когда гармоники рабочей частоты передатчика радиостанции Р-104М, равные частоте настройки приемника радиостанции Р-105, попадая на вход приемника радиостанции Р-105 и будучи сильнее принимаемого сигнала, делают на этой частоте прием невозможным или весьма затруднительным.

Для данного случая, когда $f_A = mf_k$, в приведенном графике пораженные точки показаны пунктирными линиями.

Аналогично, при работе радиостанции Р-105 на передачу, а радиостанции Р-104М — на прием, пораженные точки приемника Р-104М имеют место при следующих соотношениях:

$$f_{\text{прk}} = \pm [nf_A - m(f_k + f_{\text{прk}})] \quad (3)$$

(для I поддиапазона радиостанции Р-104М)

$$f_{\text{прk}} = \pm [nf_k - m(f_k - f_{\text{прk}})] \quad (4)$$

(для II поддиапазона радиостанции Р-104М)

где f_A — частота передатчика радиостанции Р-105,

$f_{\text{прk}}$ — промежуточная частота приемника радиостанции Р-104М,

f_k — частота настройки приемника радиостанции Р-104М,

m — номер гармоники гетеродина приемника радиостанции Р-104М ($m=1, 2, 3, \dots$).

n — номер гармоники передатчика радиостанции Р-105
($n=1, 2, 3, \dots$).

Вычисление пораженных точек приемника радиостанции Р-104М при работе радиостанции Р-105 на передачу производится по формулам (5), (6), вытекающим из (3) и (4):

$$f_k = \frac{nf_A - f_{\text{прk}}(m \pm 1)}{m} \quad (5)$$

(для I поддиапазона радиостанции Р-104М)

$$f_k = \frac{nfA + f_{\text{прк}}(m+1)}{m} \quad (6)$$

(для II поддиапазона радиостанции Р-104М)

Наиболее интенсивное поражение частот приемника радиостанции Р-104М будет при $n = 1$, т. е. тогда, когда рабочая частота передатчика радиостанции Р-105, проникая на вход смесителя приемника радиостанции Р-104М и сбиваясь с гармониками его гетеродина, дает «паразитную», промежуточную частоту, вследствие чего прием оказывается невозможным или весьма затруднительным.

Для данного случая в приведенном графике пораженные точки показаны сплошными линиями.

Порядок проверки выбранных рабочих частот по графику

Для определения свободной от взаимных помех радиостанций Р-104М и Р-105 рабочей частоты по графику необходимо найти на вертикальной оси предполагаемую рабочую частоту радиостанции Р-104М и провести через нее прямую параллельно горизонтальной оси; на горизонтальной оси найти рабочую частоту радиостанции Р-105 и через нее провести прямую линию, параллельную вертикальной оси.

Точка пересечения этих линий не должна лежать на линии пораженных точек.

Пример.

При выборе рабочей частоты радиостанции Р-104М $f = 3200$ кГц, а радиостанции Р-105 — $f = 37500$ кГц, точка пересечения прямых, проведенных через эти частоты параллельно осям, не лежит на линии пораженных точек. Следовательно, предварительный выбор рабочих частот сделан правильно.

Нельзя выбрать рабочую частоту радиостанции Р-104М $f = 4000$ кГц и радиостанции Р-105 $f = 44000$ кГц и подобных им, т. к. точка пересечения прямых, приведенных через эти частоты, лежит на линии пораженных точек. В этих случаях необходимо выбрать другую рабочую частоту связи для одной из станций, проверив по вышеуказанной методике.

Аналогично определяется свободная рабочая частота по графику пораженных частот при ретрансляции в р/сетях и Р-104М — Р-104М, не рекомендуется выбирать рабочую частоту на линиях пораженных точек и в квадрате АВСД.

ГЛАВА IX.

КОНТРОЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

35. Текущий уход

При нерабочем состоянии радиостанции необходимо, чтобы все тумблеры и переключатели на радиостанции Р-105, на приемопередатчике Р-104М, на усилителе мощности, пульте командира и на зарядно-распределительном щитке были в положении «выкл.». Радиостанции должны быть закрыты крышками.

Внутри кузова автомобиля должна поддерживаться чистота.

Антенные изоляторы, установленные на кронштейнах по бортам автомобиля, должны ежедневно очищаться от грязи и пыли.

Если радиостанция продолжительное время находится в нерабочем состоянии, то перед работой она подлежит опробованию под током.

Особое внимание необходимо уделять проверке радиостанции при наступлении дождливой погоды и зимой.

Проверку радиостанции нужно вести по методике, изложенной в предыдущих главах.

Для предупреждения растрескивания смотровых и боковых стекол и порчи тента при длительном хранении необходимо радиостанцию хранить в крытом помещении.

В тех случаях, когда предполагается длительная езда или длительная стоянка без осуществления зарядки аккумуляторов, приводной ремень генератора Г-8 следует снять.

В целях предотвращения преждевременного износа ремня необходимо постоянно вести наблюдение за величиной натяжения ремня и за отсутствием перекосов шкивов генератора Г-5 и Г-8, и креплением этих генераторов.

В процессе эксплуатации необходимо следить за прочным соединением всех фишек (особенно обратить внимание на соединение р-ст. Р-105 с усилителем мощности); за креплением всей аппаратуры, периодически подтягивая крепления; за прочностью подсоединения вводов антennы.

Необходимо проверять надежность заземлений и прочность крепления телескопической мачты.

Необходимо систематически следить за аппаратурой электропитания. Аккумуляторы должны содержаться сухими и чистыми. Пробки аккумуляторов необходимо смазывать вазелином; резиновые части, крышки и боковые стороны аккумуляторов не смазывать.

Следить за тем, чтобы был надежный контакт соединительных проводов с зажимами аккумуляторов. Поддерживать уровень электролита в аккумуляторах на 5—8 мм выше уровня пластин.

При зарядке аккумуляторов и смене электролита руководствоваться инструкцией по уходу за щелочными кадмиео-никелевыми аккумуляторами. Необходимо учесть, что электролит в аккумуляторных батареях 2НКН-24 имеет прибавку 15 граммов гидрата лития (LiOH) на литр электролита.

36. Контрольно-профилактические работы

A. Общие указания

Для обеспечения безотказной работы радиостанции, кроме текущего ухода за ее аппаратурой и имуществом, должны регулярно производиться контрольно-профилактические работы, которые подразделяются на месячные, квартальные и годовые.

Основными этапами контрольно-профилактических работ являются:

1. Проверка наличия имущества радиостанции и ведение формуляра.
2. Механический осмотр элементов радиостанции.
3. Устранение выявленных дефектов.

4. Электрическая проверка элементов радиостанции,
5. Оформление технической документации.

Контрольно-профилактические работы производятся комиссией по указанию вышестоящих организаций.

Все проведенные работы по ремонту отдельных элементов или замене вышедших из строя в обязательном порядке фиксируются в соответствующих разделах формуляра на радиостанцию.

Во всех случаях, требующих детальной разборки элементов радиостанции для устранения дефектов, возникших в них до истечения указанного в формуляре гарантийного срока, необходимо вызвать представителя поставщика с указанием в телеграмме номера радиостанции, даты выпуска и названия отказавших узлов и деталей.

Для качественного проведения контрольно-профилактических работ рекомендуется использовать сухие закрытые помещения.

B. Проверка имущества радиостанции

Проверка имущества производится в порядке той очередности, в которой оно перечислено в разделе «копии комплекта» формуляра на радиостанцию. В случае обнаружения утери той или иной части имущества следует принять меры к ее восполнению.

Одновременно с проверкой наличия имущества обязательно производить осмотр его качественного состояния. Пришедшие в негодность запасные узлы и детали следует немедленно заменить на новые.

Все запасное имущество должно лежать на своих местах с отметкой о годности и последней даты его проверки.

C. Механический осмотр элементов радиостанции

Основное значение механического осмотра при контрольно-профилактических работах заключается в следующем:

Выявить причины отдельных неисправностей, проявляющихся во время работы радиостанции;

2. Выявить ослабление межнейческих связей (резьбовых, заклепочных и т. п.) различных деталей в элементах, нарушение защитных покрытий, наличие коррозии, неисправное состояние паяк и разъемных контактов, нарушение заземлений, экранировки и изоляции, проверить состояние аккумуляторов, смазки и т. п.;

3. Проверить работоспособность телескопической мачты;

4. Оформить ведомость дефектов, подлежащих устраниению.

Не допускается производить механический осмотр при наличии напряжения на токонесущих частях радиостанции.

При механическом осмотре необходимо принять меры к тому, чтобы не допускать случайной порчи аппаратуры (обрыва проводов, перелома кабелей и т. п.).

D. Устранение дефектов механического характера

При контрольно-профилактических работах допускается устранение только таких дефектов, причины которых точно установлены и способы устранения которых вполне ясны и под силу лицам, проводящим контрольно-профилактические работы с применением имеющегося в комплекте радиостанции инструмента и запасных частей.

В противном случае ремонт следует производить после истечения гарантийного срока, по возможности, в ремонтных органах, так как неиз качественный ремонт может привести к длительному выводу радиостанции из строя.

В период гарантийного срока механический ремонт производят поставщик посылкой своего представителя.

Основными операциями при устранении дефектов механического характера являются:

1. Подтяжка и контровка резьбовых соединений;

2. Постановка или посадка заклепок;

3. Зачистка или промывка деталей, подвергшихся коррозии или загрязнению;

4. Покраска поврежденных поверхностей;

5. Восстановление или улучшение изоляции;

6. Подгибка контактных пружин;

7. Чистка и промывка контактов;

8. Удаление загрязненной смазки и нанесение новой;

9. Восстановление нарушенной конфигурации отдельных деталей;

10. Продувка чистым сжатым воздухом;

11. Ремонт порванного тента;

12. Замена отказавших в работе деталей или узлов новыми из числа запасных (триоды, диоды, лампы).

Разнообразие перечисленных работ требует от лиц, проводящих контрольно-профилактические работы, умения правильно пользоваться соответствующим инструментом (паяльником, отвертками, ключами и др.).

Неправильные движения, удары могут вызвать трудно устранимые повреждения. Поэтому работу по устранению механических дефектов

необходимо поручать опытным радиомеханикам и строго контролировать их работу.

Д. Электрическая проверка элементов радиостанции

Электрическая проверка элементов радиостанции производится для того, чтобы убедиться в работоспособности радиостанции и соответствия всех элементов радиостанции ее тактико-техническим данным.

Эта работа должна производиться по определенному плану и в строгой последовательности, начиная с источников питания.

Проверяется напряжение источников питания и система зарядки аккумуляторов.

Проверке подлежат

1. Значение токов в антенных при номинальных напряжениях источников питания 12 в; 4,8 в с помощью термоамперметра, включенного последовательно в antennную цепь.

2. Запуск радиостанций с пульта командира.

3. Возможность дистанционного управления радиостанции с телефонного аппарата ТАИ-43Р.

4. Система ретрансляции.

Если при электрической проверке выявлены ненормальности или наблюдаются отказы в работе какого-либо элемента, то следует немедленно установить их причины.

В случае выявления неисправностей элементов радиостанции производится устранение их квалифицированными радиомастерами при наличии необходимой измерительной аппаратуры или представителем поставщика в период гарантийного срока.

Е. Оформление технической документации

Каждые контрольно-профилактические работы отражаются в разделе 20 формуляра на радиостанцию лицом, ответственным за эксплуатацию радиостанции.

О проделанной работе и полученных результатах при контрольно-профилактических работах представляется краткий отчет вышестоящему начальнику.

Ж. Ежемесячные контрольно-профилактические работы

Объем ежемесячных контрольно-профилактических работ определяется интенсивностью работы радиостанции в истекшем периоде и климатическими условиями работы.

Как правило, ежемесячные контрольно-профилактические работы должны предусматривать:

1. Проверку наличия имущества и ведения документации,
2. Механический осмотр,
3. Устранение выявленных дефектов,
4. Проверку работоспособности как всей радиостанции, так и ее отдельных элементов.

Если в течение прошедшего месяца радиостанция проработала не менее 50 часов, то необходимо произвести:

Проверку чувствительности приемников радиостанции Р-105 и радиостанции Р-104М;

2. Проверку отдачи тока в antennу.

Обязательно проводится механический осмотр и проверка работоспособности всех частей радиостанции.

3. Квартальные контрольно-профилактические работы

При квартальных контрольно-профилактических работах проводятся работы, предусмотренные ежемесячными контрольно-профилактическими работами.

Кроме того, производятся:

1. Проверка периодичности и объема месячных контрольно-профилактических работ.

2. Замена смазки деталей телескопической мачты.

Замена смазки на всех труящихся местах деталей телескопической мачты (с частичной разборкой мачты) должна производиться не реже чем через каждые 60-70 подъемов.

Смазка применяется морозостойкая НК-30 или ГОИ-54.

Для смазки необходимо:

1. Снять мачту с кронштейнов автомобиля и положить на деревянные подставки,

2. Выдвинуть все колена мачты.

3. Очистить наружную поверхность колен от грязи тряпкой, пропитанной бензином или керосином, вытереть насухо поверхность колена, после чего нанести свежую смазку. Это делается поочередно на всех коленах, начиная с верхнего.

После произведенных вышеуказанных смазок, мачту нужно закрепить в хомутах на автомобиль и произвести два-три ее подъема для того, чтобы смазка равномерно распределилась по поверхности колен.

Механическими и электрическими проверками должны быть охвачены все основные элементы и блоки радиостанции.

И. Годовые контрольно-профилактические работы

Годовые контрольно-профилактические работы, кроме квартальных, включают в себя:

1. Обновление окраски кузова, кабины и ходовой части автомобиля;

2. Подведение итогов эксплуатации радиостанции за истекший год с определением предполагаемого срока направления ее на средний или капитальный ремонт.

К. Ремонт радиостанции

При отыскании неисправности радиостанции, прежде всего, необходимо определить неисправный блок, затем неисправный узел в том блоке. Приступить к отысканию дефектов в радиостанции можно только после того, как проверена правильность всех кабельных соединений,

разъёмов, правильность включений фишек, правильность положений всех тумблеров, регуляторов реле, кнопок.

Неисправности по степени сложности обнаружения и устранения и сводятся к следующим основным группам:

1. Неисправности элементов радиостанции, находящихся вне блоков радиостанции, как-то: разряженные аккумуляторы, порча микрофонного капсюля, обрыв в кабеле микротелефонной гарнитуры, обрыв в кабелях питания и т. п.;

2. Внешне видимые неисправности, главным образом, механические повреждения, например: поломка антенн, антенных изоляторов, кожуха креплений и т. п.;

3. Неисправность сменных частей радиостанции (ламп, триодов);

4. Неисправность внутреннего монтажа — замыкание в монтаже пробой изоляции, ухудшение изоляции, обрыв монтажа и т. п.;

5. Неисправности типовых деталей — сопротивлений, конденсаторов постоянной емкости, дросселей, трансформаторов.

Эти неисправности, в зависимости от их сложности, могут быть устранины на месте эксплуатации или ремонтных мастерских.

Отыскивая неисправности, необходимо убедиться, что к блокам радиостанции поступают питающие напряжения, после чего приступить к отысканию неисправного блока. Если питающее напряжение не поступает какому-либо блоку, то необходимо проверить кабель и оконечные фишки. Обнаружив дефект, устраниить его.

В период гарантийного срока электрический ремонт или крупный механический ремонт производится поставщиком посылкой своих представителей.

Смена ламп, триодов и других съемных деталей производится силами экипажа радиостанции или мастерской со вскрытием пломб обязательной отметкой в формуляре на изделие, составлением акта и отправкой его поставщику.

При неправильной эксплуатации и ремонте радиостанции своими силами в период гарантийного срока, кроме смены лампосъемных узлов, поставщик снимает с себя ответственность и прекращает гарантийный срок.

ГЛАВА X

КОНСЕРВАЦИЯ, РАСКОНСЕРВАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ РАДИОСТАНЦИИ

37. Общие сведения

1. Передачу радиостанции на хранение (консервацию) производит лицо, ответственное за радиостанцию, на основании распоряжения о передаче на хранение.

2. Радиостанция передается на склад в запломбированном виде, притом составляется приемо-сдаточный акт с приложением ведомости дефектов (если они имеются).

3. Акт и ведомость составляются в 3-х экземплярах для рассылки: экз. № 1 — в дело передающего радиостанцию; № 2 и 3 — в дело принимающего радиостанцию.

Экземпляр № 3 направляется по дополнительным указаниям.

4. Ключ от зажигания (мотора автомобиля) храниться вместе с актом и ведомостью дефектов в складе, принявшем радиостанцию на консервацию.

5. Расконсервация радиостанции производится после приемки радиостанции со склада.

38. Подготовка радиостанции к передаче на консервацию.

К моменту передачи радиостанции на консервацию она должна быть в полной готовности, т. е. ее материальная часть по наличию имущества должна соответствовать формуляру, а по состоянию всем указаниям, изложенным ниже.

6. Произвести проверку наличия имущества радиостанции согласно формуляру и при необходимости укомплектовать материальную часть до полного соответствия.

ПРИМЕЧАНИЕ: если радиостанция не доукомплектована — составить двухсторонний акт о недоукомплектованности радиостанции.

7. Произвести внешний осмотр аппаратуры в автомобиле и проверку механической исправности деталей крепления и других частей радиостанции, а также проверку фиксации переключателей тумблеров и надежности фишечных соединений.

8. Произвести технический осмотр аппаратуры, имущества, шасси и кузова автомобиля.

9. Устранить выявленные дефекты и доукомплектовать недостающим имуществом.

10. Проверить работу радиостанции:

а) По пункту 16 формуляра радиостанции,

- б) коммутацию пульта командира;
- в) работу системы зарядки аккумуляторов.

11. Произвести следующие профилактические мероприятия:

а) детали из черного металла очистить от загрязнений и ржавчины, протереть ветошью и смазать техническим вазелином или закрасить масляной краской;

б) вся аппаратура должна быть протерта сухой тряпкой, оцинкованные и никелированные детали, а также винты, ручки переключателей и тумблеров должны быть смазаны техническим вазелином;

в) наружную и внутреннюю часть кузова очистить от грязи и протереть сухой тряпкой;

г) брезентовые чехлы очистить от грязи и просушить. Все остальное вспомогательное имущество должно быть аккуратно уложено в сухом виде по своим местам согласно формуляра;

- д) штыревые антенны очистить от грязи и пыли;
- е) снять щетки и прочистить коллектор генератора ГСК-1500Ж (Г-8) тряпкой смоченной чистым бензином.

ПРИМЕЧАНИЕ: чистка коллектора наждачной бумагой категорически воспрещается.

12. Аккумуляторы подготавливаются на период консервации следующим образом:

А. Если период их консервации не более одного года, то аккумуляторы могут храниться с электролитом в заряженном или полузаряженном состоянии при соблюдении следующих правил:

а) аккумуляторы должны содержаться в чистоте и периодически очищаться от пыли и солей;

б) не реже одного раза в месяц производить проверку уровня плотности электролита, состояние вентильной резины на пробках наличия защитной пленки на поверхности электролита.

При отсутствии пленки необходимо внести несколько капель вазелинового масла.

Б. Если период консервации аккумуляторов более одного года, необходимо:

а) разрядить аккумуляторы током 8-часового разряда до напряжения 0,8—1,0 вольта на банку;

б) вылить электролит и плотно закрыть банки пробками;

в) протереть начисто поверхность банок сухой тряпкой от пыли, грязи и соли;

г) смазать техническим вазелином все неокрашенные металлические части аккумуляторов;

д) снять перемычки между батареями.

13. Телескопическую мачту необходимо снять с автомобиля, подложить на деревянные подставки, выдвинуть все колена, протереть ветошью, смазать незамерзающей смазкой неокрашенные части труб. Вдвинуть колена. Мачту зачехлить и закрепить на автомобиле.

14. Двери кузова, чехлы антенных изоляторов и телескопические мачты, запасной скат и тент автомобиля (по периметру) опломбировать

39. Расконсервация

15. Передача радиостанции в эксплуатацию со складов хранения производится только согласно соответствующего распоряжения с составлением приемосдаточного акта.

16. По прибытии на место эксплуатации радиостанция подвергается расконсервации, а именно:

а) производится внешний смотр радиостанции;

б) снимается технический вазелин с металлических частей, ручек переключателей, тумблеров и другого оборудования;

в) аккумуляторы приводятся в рабочее состояние (осмотр, чистка, заливка электролитом, соединение по схеме) и заряжаются согласно инструкции для аккумуляторов;

г) устраняются дефекты, указанные в ведомости дефектов, составленной перед консервацией, или обнаруженные при осмотре радиостанции;

д) все произведенные работы заносятся в формуляр радиостанции с указанием даты поступления радиостанции и готовности радиостанции к ее эксплуатации.

40. Хранение

Хранение радиостанции производится в закрытых складских помещениях.

Радиостанция должна быть в консервированном виде.

Под оси автомобиля поставить деревянные колодки для снятия нагрузки с колес и рессоров. Вода должна быть слита.

Кроме того, при хранении радиостанции на открытом воздухе выгорает тент, трескаются лобовые и боковые стекла, резиновые детали автомобиля.

Поэтому смотровые и боковые стекла необходимо заклеивать бумагой или закрыть фанерой.

Закрасить резину колес раствором мела в воде.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица № 1

Назначение штырьков фишк пит器ия приемопередатчика
(см. принципиальную схему приемопередатчика)

№№ п-п.	Наименование штырьков
1	-12 вольт пуск преобразователя передатчика (возимый вариант)
2	+4,8 вольта пуск преобразователя передатчика (носимый вариант)
3	+4,8 вольта от аккумуляторов 2НКН-24
4	-4,8 вольта от аккумуляторов 2НКН-24
5	+600 вольт—анод усилителя мощности возимого варианта
6	+12 вольт от аккумуляторов 5КН-45К
7	-
8	+200 вольт—экранирование для лампы усилителя мощности
9	+240 вольт—анод усилителя мощности носимого варианта
10	Пуск преобразователя приемника
11	Корпус приемопередатчика
12	-275 вольт — смешение
13	+100 вольт — анод присмника и возбудится
	+100 вольт — анод присмника и возбудителя

Таблица № 2

Назначение штырьков фишк блока питания
(см. схему блока питания рис. 24)

Номера штырьков	Назначение
1	+220 в экран усилителя мощности
2	+600 в анод усилителя мощности
3	-12 в пуск реле блока питания +600 в
4	+12 в от аккумуляторов 5КН-45К
5	Общий минус (корпус)

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

к принципиальной схеме приемопередатчика

Ном. п/сх.	Наменование и назначение	Величина	Обозначение	Допуск по номин.	Примечание
1	Клемма антенны				
2	Клемма противовеса				
4	Прибор-индикатор				
5	Трансформатор тока	5 ма	М-4231,1		
7	Кнопки контроля напряжений				
8	Сопротивление добавочное	3 ком	МЛТ-0,5	5%±10%	
9	Сопротивление добавочное	68 ком	МЛТ-0,5	5%±10%	
10	Сопротивление добавочное	160 ком	МЛТ-0,5	5%±10%	
11	Сопротивление добавочное	330 ком	МЛТ-0,5	5%±10%	
12	Детектор индикатор				
13	Сопротивление добавочное	10 ком	Д2В или Д2Г	5%±10%	
14	Конденсатор дополнительный	68 пФ	КВКТ-12	5%±10%	
15	Конденсатор настройки антенного контура				
16	Переключатель настройки антенного контура	20—510 пФ			
17	Катушка антенного контура				
18	Катушка связи				
19	Катушка промежуточного контура				
20	Конденсатор подстроочный	2÷33 пФ			
21	Конденсатор подстроочный	2÷33 пФ			

12 витков
ПЭЛШО-Д 0,51

Возможно 2 последовательно включенных контейнера:
длительного, КВКТ-20
(К15У-2-2-33±10%),
КГЗв-П120-33±10%—3
Возможно отсутствие
конденсатора.

Ном. п/с.х	Наименование и назначение	Величина	Обозначение	Допуск по номин.	Примечание
22	Конденсатор разделятельный	100 пФ	КРК-1Д	$5 \pm 10\%$	
23	Конденсатор сопрягающий	510 пФ	КТ-2а-М700-3	$5 \pm 5\%$	
24	Конденсаторы переменные в/ч кон- туров	a, б, в 20—340 пФ г 15—140 пФ д 16—116 пФ			
25	Конденсатор разделятельный	1000 пФ	КСО—6—1000В	$5 \pm 20\%$	Возможна замена на конденсатор гр. Б и Г
26	Дроссель в/ч				
27	Конденсатор блокировочный	100 пФ	КГК-1Д	$5 \pm 20\%$	
34	Конденсатор блокировочный	1000 пФ	КСО—2—500В	$5 \pm 20\%$	
35	Сопротивление развязывающее	56 ом	ВС—0,5	$5 \pm 10\%$	
36	Лампа усилителя мощности	51 ом	ГУ—50	$5 \pm 10\%$	
37	Сопротивление развязывающее	470 ом	ВС—1 МЛТ—0,5	$5 \pm 10\%$	
38	Сопротивление антипаразитное		4П1А	$5 \pm 10\%$	
39	Лампа усилителя мощности		МЛТ—0,5	$5 \pm 10\%$	
40	Сопротивление утечки	27 ком	КГК—1Д	$5 \pm 10\%$	
41	Конденсатор разделятельный	100 пФ		$5 \pm 10\%$	
42	Катушка ВЧ контура				
44	Конденсатор сопрягающий	510 пФ	КТ-2а-М700-3	$5 \pm 10\%$	
45	Переключатель диапазонов а, б, в				
48	Конденсатор подстроенный	6—25 пФ	КПК—1		
49	Катушка ВЧ контура				
50	Конденсатор блокировочный	0,047 мкФ	БМТ-2-400	$\pm 10\%$	
51	Сопротивление гасящее	2 ком	МЛТ—0,5 4П1А	$5 \pm 10\%$	
52	Лампа предварительного усилителя				

Ном. п/с.х	Наименование и назначение	Величина	Обозначение	Допуск по номин.	Примечание
53	Конденсатор блокировочный	0,047 мкФ	БМТ-2-400	$\pm 10\%$	
54	Конденсатор блокировочный	0,047 мкФ	БМТ-2-400	$\pm 10\%$	
55	Конденсатор разделятельный	300 пФ	КСО—2—500В	$5 \pm 10\%$	Возможна замена на конденсатор гр. Г
56	Сопротивление утечки	100 ком	МЛТ—0,5	$5 \pm 10\%$	
57	Катушка в/ч контура				
58	Конденсатор подстроенный	6—25 пФ	КПК—1		
59	Конденсатор сопрягающий	510 пФ	КТ-2а-М700-3	$5 \pm 10\%$	
60	Конденсатор подстроенный	2÷7 пФ	КПК—1		
61	Катушка в/ч контура				
62	Катушка нагрузки балансного смесителя	0,047 мкФ	БМТ-2-400	$\pm 10\%$	
63	Конденсатор блокировочный	5,1 ком	МЛТ—0,5	$5 \pm 10\%$	
64	Сопротивление гасящее	100 пФ	КГК—1Д	$5 \pm 10\%$	
65	Конденсатор разделятельный	470 ком	МЛТ—0,5	$5 \pm 10\%$	
66	Сопротивление утечки		2Ж27Л	$5 \pm 10\%$	
67	Лампа балансного смесителя				
68	Конденсатор блокировочный	0,047 мкФ	БМТ-2-400	$\pm 10\%$	
69	Сопротивление гасящее	180 ком	МЛТ—0,5	$5 \pm 10\%$	
70	Конденсатор блокировочный	0,047 мкФ	БМТ-2-400	$\pm 10\%$	
71	Сопротивление переменное	330 ком	СПО—0,5—13	$5 \pm 10\%$	Возможна замена на СП-3,9б
72	Лампа балансного смесителя		2Ж27Л	$5 \pm 10\%$	
73	Сопротивление утечки	470 ком	МЛТ—0,5	$5 \pm 10\%$	
74	Конденсатор разделятельный	100 пФ	КГК—1Д	$5 \pm 20\%$	
75	Катушка связи				

Ном. п/с.	Наименование и назначение	Величина	Обозначение	Допуск по норм.	Примечание
76	Катушка анодного контура генератора плавного диапазона	10 ком	МЛТ-0,5	5±10%	
77	Сопротивление развязывающее				
78	Конденсатор блокировочный	1000 пф	КСО-2-500В	5±20%	Возможна замена на конденсатор гр. В и Г
79	Конденсатор подстроечный	6-25 пф	КПК-1	5±20%	Возможна замена на конденсатор гр. В и Г
80	Конденсатор блокировочный	1000 пф	КСО-2-500В	5±20%	
81	Сопротивление гасящее				
82	Лампа генератора плавного диапазона	220 ком	МЛТ-0,5 2Ж27Л	5±10%	
83	Дроссель накальный в-ч				
84	Сопротивление гридики	470 ком 51 пф	МЛТ-0,5 КГК-1Д	5±10% 5±10%	
85	Конденсатор гридики				
86	Катушка сеточного контура генератора плавного диапазона	8÷12 пф	КГК-1С(КГК-1Р)	10%	Подбирается при регулировке
87	Конденсатор для укладки диапазонов	220 пф	КС-1-500П-1	2÷5%	
90	Конденсатор контура				
91	Катушка контура кварцевого генератора	2,2 пф-1,5 пф	КД-2а-М47-3	±0,4 пф	Подбирается при регулировке
92	Конденсатор связи				
93	Катушка контура кварцевого генератора				
94	Конденсатор контура	270 пф 0,047 мкф	КС-1-500П-1 БМТ-2-400	2÷5% ±10% 5±10%	
95	Конденсатор блокировочный	10 ком	МЛТ-0,5 2Ж27Л		
96	Сопротивление развязывающее				
97	Лампа кварцевого генератора				

Ном. п/с.	Наименование и назначение	Величина	Обозначение	Допуск по норм.	Примечание
98	Дроссель накальный в-ч				
99	Сопротивление утечки	1 мом	МЛТ-0,5	5±10%	
100	Кварц генераторный	690 кгц			
101	Конденсатор делителя	6÷25 пф	КПК-1	5±10%	Возможно параллельное подключение конденсатора КГК-1Д 12÷20 пФ.
102	Сопротивление гасящее	220 ком	МЛТ-0,5	5±10%	
103	Конденсатор делителя	100 пф	КГК-1Д	5±20%	
104	Гнездо штекерное «свет»				
105	Лампочка подсвета панели	2,5в×0,45а	МН-5		
106	Кнопка включения подсвета панели				
108	Конденсатор разделительный	100 пф	КГК-1Д	5±10%	
109	Сопротивление утечки	470 ком	МЛТ-0,5 2Ж27Л	5±10%	
110	Лампа УВЧ				
111	Сопротивление гасящее	3 ома		±0,5 ом	
112	Конденсатор блокировочный	0,047 мкф	БМТ-2-400	±10%	
113	Сопротивление гасящее	100 ком	МЛТ-0,5 2Ж27Л	5±10%	
114	Лампа смесителя				
115	Дроссель накальный в-ч				
118	Конденсатор блокировочный	0,047 мкф	БМТ-2-400 МЛТ-0,5	±10% 5±10%	
119	Сопротивление гасящее	390 ком			
135	Катушка контура ФПЧ				
136	Конденсатор блокировочный	0,047 мкф	БМТ-2-400 МЛТ-0,5	±10% 5±10%	
138	Сопротивление развязывающее	5,1 ком	КД-2а-М47-3	±0,4 пф	Подбирается при регулировке
139	Конденсатор связи	2,2 пф-1,5 пф			
140	Катушка контура ФПЧ				

Ном. п/с.	Наименование и назначение	Величина	Обозначение	Допуск по номин.	Примечание
142	Лампа 1-го УПЧ	3 ома	2Ж27Л	±0,5 ома	
143	Сопротивление гасящее	0,047 мкФ	проводочное	±10%	
144	Конденсатор блокировочный	470 кОм	БМТ-2-400	5±10%	
145	Сопротивление гасящее		МЛТ-0,5		Подбирается при регулировке
146	Катушка контура ФПЧ				
147	Конденсатор блокировочный	0,047 мкФ	БМТ-2-400	±10%	
148	Сопротивление развязывающее	30 кОм	МЛТ-0,5	5±10%	
149	Сопротивление переменное РРЧ	250 кОм	Гп-1-05-3-203-0,5		
150	Сопротивление ограничивающее	62 кОм	МЛТ-0,5	5±10%	
152	Конденсатор связи	2,2пФ-1,5пФ	КД-2а-М47-3	±0,4 пФ	Подбирается при регулировке
153	Катушка контура ФПЧ		2Ж27Л		
155	Лампа 2-го УПЧ	3 ома	Проволочное	±0,5 ома	
156	Сопротивление гасящее	0,047 мкФ	БМГ-2-400	±10%	
157	Конденсатор блокировочный	180 кОм	МЛТ-0,5	5±10%	
158	Сопротивление гасящее	0,047 мкФ	БМТ-2-400	±10%	
159	Конденсатор блокировочный				
160	Катушка контура ФПЧ				
162	Сопротивление развязывающее	10 кОм	МЛТ-0,5	5±10%	
163	Конденсатор связи	2,2пФ-1,5пФ	КД-2а-М47-3	±0,4 пФ	Подбирается при регулировке
164	Катушка контура ФПЧ				
166	Конденсатор связи	2,2пФ-1,5пФ			
167	Катушка контура ФПЧ				

Ном. п/с.	Наименование и назначение	Величина	Обозначение	Допуск по номин.	Примечание
169	Конденсатор блокировочный	100 пФ	КГК-1А	5±10%	
170	Сопротивление нагрузки детектора	330 кОм	МЛТ-0,5	5±10%	
171	Катушка контура 2-го гетеродина				
174	Конденсатор регулировки тока	10-20 пФ			
175	Конденсатор разделительный	20 пФ	КГК-1А	5±10%	
176	Сопротивление утечки	47 кОм	МЛТ-0,5	5±10%	
177	Лампа детектора и 2-го гетеродина		2Ж27Л		
178	Дроссель накальный в/ч				
179	Конденсатор блокировочный	0,25 мкФ	КБГ-М1-200в	5±20%	
180	Сопротивление развязывающее	10 кОм	МЛТ-0,5	5±10%	
181	Конденсатор разделительный	0,01 мкФ	БМТ-2-400	±10%	
182	Сопротивление утечки сетки	390 кОм	МЛТ-0,5	5±10%	
183	Лампа УНЧ и модулятора		2Ж27Л		
185	Конденсатор блокировочный	0,25 мкФ	КБГ-М1-200в	5±20%	
186	Сопротивление гасящее	100 кОм	МЛТ-0,5	5±10%	
187	Конденсатор корректирующий	300 пФ	КСО-2-500А	5±10%	
188	Трансформатор выходной				
189	Сопротивление корректирующее	220 кОм	МЛТ-0,5	5±10%	
190	Тумблер		ТП-1-2		
195	Сопротивление нагрузки модулятора (возимый вариант)	220 кОм	МЛТ-2	5±10%	Подбирается при регулировке 220-330 кОм
196	Фишка питания				
198	Реле «прием-передача»		РКМП		ЯЛ4-523-647

Ном. п/с.	Наименование и назначение	Величина	Обозначение	Допуск по номин.	Примечание
199	Гнездо штепсельное «ключ»	470 ком	МЛТ-0,5	5±10%	
200	Сопротивление делителя	1000 мкФ	К50-3Б-6 в		
201	Конденсатор развязывающий				
202	Блокировочный контакт				
203	Переключатель рода работ				
204	Сопротивление делителя	680 ком	МЛТ-0,5	5±10%	
205	Тумблер				
207	Конденсатор разъемный	0,25 мкФ	ТП-1-2		
208	Сопротивление развязывающее	1 мом	МБГО-1-600в	5±20%	
209	Конденсатор развязывающий	1000 мкФ	МЛТ-0,5	5±10%	
210	Диод кремниевый		К50-3Б-6 в		
213	Сопротивление делителя		Д-204		
215	Сопротивление развязывающее	130 ком		5±10%	
216	Конденсатор блокировочный	47 ком	МЛТ-0,5	5±10%	
217	Кнопка калибровки	0,25 мкФ	КБГ-М1-200 в	5±20%	
221	Дроссель ВЧ				
240	Фишка гарнитуры				
241	Фишка гарнитуры				
242	Клемма «Л»				
243	Клемма «З»				
245	Конденсатор развязывающий	0,047 мкФ	БМТ-2-400	5±20%	

Ном. п/с.	Наименование и назначение	Величина	Обозначение	Допуск по номин.	Примечание
247	Конденсатор блокировочный	0,25 мкФ	КБГ-М1-200в	5±20%	
248	Конденсатор блокировочный	0,047 мкФ	БМТ-2-400	±10%	
251	Сопротивление делителя	62 ком	МЛТ-0,5	5±10%	
253	Конденсатор термокомпенсирующий	5,1±9,5 пФ	КГК-1Д	5±10%	Используется при регулировке
258	Конденсатор контура ФПЧ	270 пФ	КС-1-500П-1	5%	
259	Конденсатор контура ФПЧ	270 пФ	КС-1-500П-1	5%	
260	Конденсатор контура ФПЧ	270 пФ	КС-1-500П-1	5%	
261	Конденсатор контура ФПЧ	270 пФ	КС-1-500П-1	5%	
262	Конденсатор контура ФПЧ	270 пФ	КС-1-500П-1	5%	
263	Конденсатор контура ФПЧ	270 пФ	КС-1-500П-1	5%	
264	Конденсатор контура ФПЧ	270 пФ	КС-1-500П-1	5%	
265	Конденсатор контура гетеродина	180 пФ	КС-1-500М-1	5%	
270	Конденсатор развязывающий	0,01 мкФ	БМТ-2-400	±10%	
275	Сопротивление нагрузки модулятора (носящего варианта)	30 ком	МЛТ-1,0	5±10%	
276	Сопротивление гасящее	10 ком	МЛТ-0,5	5±10%	
277	Реле «дистанционного управления»		РКМП		
278	Тумблер «дист. упр.»		ТВ-2-1		
279	Ключ «Ручная регенсияция»	1 мкФ	КТРО-1		
280	Конденсатор разъемный	1 мом	МБГО-1-300в	5±20%	
281	Сопротивление		МЛТ-0,5	5±20%	
282	Клемма «АР»				

Ном. п/с.	Наименование и назначение	Величина	Обозначение	Допуск по номин.	Примечание
284	Сопротивление делителя	22 ком	МЛТ-0,5	$5\div 10\%$	
285	Сопротивление делителем	56 ком	МЛТ-1,0	$5\div 10\%$	Подбирается при регулировке 38-56 ком
286	Конденсатор разделительный	0,25 мкф	МБГО-1-600в	$5\div 20\%$	Подбирается при регулировке 38-56 ком
287	Сопротивление антипаразитное	1,3 ком	МЛТ-0,5	$5\div 20\%$	
288	Конденсатор разделительный	1000 пф	КСО-6-1000в	$5\div 20\%$	
290	Сопротивление развязывающее	330 ом	МЛТ-0,5	$5\div 10\%$	
291	Конденсатор блокировочный	0,047 мкф	БМТ-2-400	$\pm 10\%$	
292	Сопротивление антипаразитное	330 ом	МЛТ-0,5	$5\div 10\%$	
293	Конденсатор блокировочный	100 пф	КГК-1Д	$5\div 10\%$	
294	Сопротивление делителя	470 ком	МЛТ-0,5	$5\div 10\%$	
295	Сопротивление антипаразитное	56 ом	ВС-0,5	$5\div 10\%$	
297	Арросель в/ч	0,3 ом			
298	Сопротивление проводочное	1000 пф	КСО-2-500в	$5\div 20\%$	
299	Конденсатор блокировочный	18 ком	МЛТ-0,5	$5\div 10\%$	
300	Сопротивление антипаразитное	10 ком	МЛТ-0,5	$5\div 10\%$	
304	Сопротивление ограничивающее	1,5 ома		$\pm 0,2$ ома	
305	Сопротивление проводочное	0,047 мкф	БМТ-2-400	$\pm 10\%$	
308	Конденсатор развязки	0,047 мкф	БМТ-2-400	$\pm 10\%$	
309	Конденсатор развязки	510 пф	КСО-1-500А	$10\div 20\%$	
310	Конденсатор корректирующий	0,01 мкф	БМТ-2-400	$\pm 10\%$	
311	Конденсатор разделительный	22 ком	МЛТ-0,5	$5\div 10\%$	
313	Сопротивление делителя				

Ном. п/с.	Наименование и назначение	Величина	Обозначение	Допуск по номин.	Примечание
314	Сопротивление делителя	470 ком	МЛТ-0,5	$5\div 20\%$	
315	Сопротивление делителя	82 ком	МЛТ-1,0	$5\div 10\%$	
316	Сопротивление делителя	18 ком	МЛТ-0,5	$5\div 10\%$	Сортаваление результативное от 15÷22 ком
317	Конденсатор блокировочный	1 мкф	МБГО-2а-300в	$10\div 20\%$	
318	Конденсатор корректирующий	680 пф	КСО-2-500А	$5\div 10\%$	
319	Конденсатор шунтирующий	220 пф	КСО-5-500А	$5\div 10\%$	
320	Сопротивление	2 мом	МАТ-0,5	$10\div 20\%$	
321	Сопротивление	68 ком	МАТ-0,5	5%	
322	Конденсатор фильтра	1300 пф	КСО-2-500Г	5%	
323	Конденсатор фильтра	680 пф	КСО-2-500Г	5%	
324	Сопротивление фильтра	220 ком	МАТ-0,5	5%	
325	Конденсатор фильтра	680 пф	КСО-2-500Г	5%	
326	Сопротивление фильтра	220 ком	МАТ-0,5	5%	
327	Конденсатор разделительный	0,01 мкф	БМТ-2-400	$\pm 10\%$	
328	Клемма				
329	Сопротивление фильтра	39 ком	СПО-0,5-13		
330	Сопротивление	10 ком	МАТ-0,5	$5\div 10\%$	
331	Сопротивление корректирующее	100 ком	МАТ-0,5	$10\div 20\%$	
332	Конденсатор корректирующий	1000 пф	КСО-2-500А	10%	
333	Кремниевый диод		Д-204		Запускается замена на Д203-Д205
337	Конденсатор	68 пф	КГК-1Д	$5\div 10\%$	
400	Сопротивление	1 мом	МАТ-0,5	$5\div 10\%$	
401	Сопротивление	1 мом	МАТ-0,5	$5\div 10\%$	
402	Сопротивление	3 ом		$\pm 0,5$ ом	Приводочное
403	Сопротивление	5 ом		$\pm 0,5$ ом	Приводочное

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Маточные данные трансформаторов, дросселей и контуров приведены в таблице рис. № 38, а, б, в, г, д, е.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

к принципиальной схеме упаковки питания

Ном. п/с.	Наименование и назначение	Величина	Обозначение	Допуск по номин.	Примечание
1	Клеммы для подключения 2-х акку-				
2	муляторов 2-НКН-24				
3	Реле «прием-передача»				
4	13-ти гнездная фишка питания				
5	5-ти гнездная фишка питания				
6	Проволочное сопротивление				
7	Конденсатор фильтра	1 мкФ	МБГО—2а—400в	10%	
8	Гасящее сопротивление	3 ком	ПЭВ—15	10%	
9	Проволочное сопротивление	75 ом	ПЭВР—10х	10%	
10	Конденсатор	700 мкФ	ЭГЦа-6в М		
12	Дроссель фильтра				
13	Конденсатор фильтра	700 мкФ	ЭГЦа-6в М		
15	Германниевый триод		П4В (П4-Г)	3 шт.	
16	Германниевый триод		П4В (П4-Г)	3 шт.	
17	Силовой трансформатор				
18	Конденсатор фильтра	4 мкФ	МБГО—2а—400в	10%	
19	Выпрямитель на кремниевых диодах позиции 46, 47, 50, 51		Д-210	4 шт.	
20	Дроссель фильтра				
21	Конденсатор фильтра	4 мкФ	МБГО—2а—400в	10%	
22	Сопротивление	150 ом	МЛТ0,5	5%	

Ном. п/с.	Наименование и назначение	Величина	Обозначение	Допуск по номин.	Примечание
24	Конденсатор	40 мкФ	ЭГЦа-125в М		
26	Дроссель фильтра				
27	Конденсатор фильтра	700 мкФ	ЭГЦа-6в М		
28	Конденсатор фильтра	700 мкФ	ЭГЦа-6в М		
29	Германниевый триод		П4В (П4-Г)		
30	Германниевый триод		П4В (П4-Г)		
31	Силовой трансформатор				
32	Выпрямитель на германниевый диодах позиции 41, 42, 43, 44		Д7Ж (Д7Е)		
33	Сопротивление	180 ом	МЛТ-1	5-10%	
34	Конденсатор фильтра	1 мкФ	МБГО—2а—300в	10%	
35	Конденсатор фильтра	1 мкФ	МБГО—2а—300в	10%	
36	Конденсатор	1 мкФ	МБГО—2а—300в	10%	
37	Конденсатор	1 мкФ	МБГО—2а—300в	10%	
38	Кремниевый диод		Д-210		
39	Кремниевый диод		Д-210		
40	Конденсатор фильтра				
53	Гасящее сопротивление	1 мкФ	МБГО—2а—400в	10%	
55	Конденсатор фильтра	3 ком	МЛТ-1	10%	
		700 мкФ	ЭГЦа-6в М		

С П Е Ц И Ф И КАЦИЯ

к принципиальной схеме блока питания

Ном. п/сч.	Наименование и назначение	Величина	Обозначение	Допуск по номин.	Примечание
1	Германниевый триод		П4-В (П4-Г)		4 шт.
2	Германниевый триод		П4-В (П4-Г)		4 шт.
3	Сопротивление проволочное	15 ом	ПЭВР-10х	10%	
4	Сопротивление	300 ом	МЛТ-1		
5	Конденсатор	40 мкФ	ЭГЦ-125в		
6	Конденсатор	40 мкФ	ЭГЦ-125в		
7	Дроссель				
8	Конденсатор	40 мкФ	ЭГЦ-125в		
10	Германниевый диод		Д7Ж (Д7Е)		16 шт.
11	Германниевый диод		Д7Ж (Д7Е)		8 шт.
12	Конденсатор	1 мкФ	МБГО-2а-1000в		
13	Конденсатор	4 мкФ	МБГО-2а-600в		
14	Реле	8Д-54	10а×13в		
15	Переключатель				
16	Реле	8Д-54	10а×13в		
17	Фишка				
18	Фитка				
19	Трансформатор				
20	Конденсатор	6800 пФ	КСО-5-500A	5÷10%	
22	Германниевый диод		Д7Б (Д7Е)		2 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Моточные данные трансформатора и дросселя приведены в таблице № 38.

С П Е Ц И Ф И КАЦИЯ

к принципиальной схеме пульта командира

Ном. п/сч.	Наименование и назначение	Величина	Обозначение	Допуск по номин.	Примечание
1	Переключатель двухплатный				
2	Колодка ножевая 30-ти контактная				
3	Фишка 4-х гнездная				
4	Триод германниевый		МП-13Б(А)		
5	Триод германниевый		П-202		
6	Триод германниевый		П-202		
7	Динамик		1ГД-5		
8	Трансформатор междуламповый				
9	Трансформатор выходной				
10	Конденсатор	1 мкФ	МБГО-2а-300в		
11	Конденсатор	0,047 мкФ	БМТ-2-400	10%	
12	Сопротивление переменное	50 ком	ТК-0,5А		
13	Сопротивление	5,1 ком	МЛТ-0,5	10%	
14	Сопротивление	82 ком	МЛТ-0,5	10%	
15	Сопротивление	10 ком	МЛТ-0,5	10%	
16	Сопротивление	330 ом	МЛТ-0,5	10%	
17	Сопротивление проволочное	3 ома			
18	Сопротивление	3,9 ком	МЛТ-0,5	10%	
19	Кнопка вызова				

Ном. п/с	Наименование и назначение	Величина	Обозначение	Допуск по номин.	Примечание
20	Лампа индикаторная	13в×0,18а	МН-16		
22	Переключатель одноплатный		РСМ-2		
23	Реле		ТП-1-2		
24	Тумблер		МН-16		
25	Лампа индикаторная	13в×0,18а	БМТ-2-400в	±10%	
26	Конденсатор	0,047 мкф			

ПРИМЕЧАНИЕ: Многочные данные трансформаторов приведены в таблице № 38.

С ПЕЦИФИКАЦИЯ


К принципиальной схеме системы зарядки

Ном. п/с	Наименование и назначение	Величина	Обозначение	Допуск по номин.	Примечание
1	Пакетный переключатель		ПП-2-25/Н2		
2	Автомат защиты сети		А3С-30		Допускается установка ПК-3 25 Н2
3	Шунт амперметра на 50а		75ШС		
4	Амперметр	50а	М-4231.31		
5	Вольтметр	30в	М-4231.33		
6	Автомат защиты сети		А3С-40		Допускается замена на А3С-30
7	Автомат защиты сети		А3С-15		
8	Тумблер		ТП-1-2		
9	Тумблер		ТП-1-2		
10	Шунт амперметра		75ШС		
11	Реостат		Г-8		
12	Генератор		ФР-81		
13	Фильтр радиопомех		РФ-8		
14	Реле-регулятор				

С ПЕЦИФИКАЦИЯ

К схеме приставки дистанционного управления

1	Фишка гнездная		
2	Колодка микротелефонной трубки		
3	Конденсатор	1 мкф	МБГО-300-1
4	Тумблер		ТП-1-2
5	Дроссель		

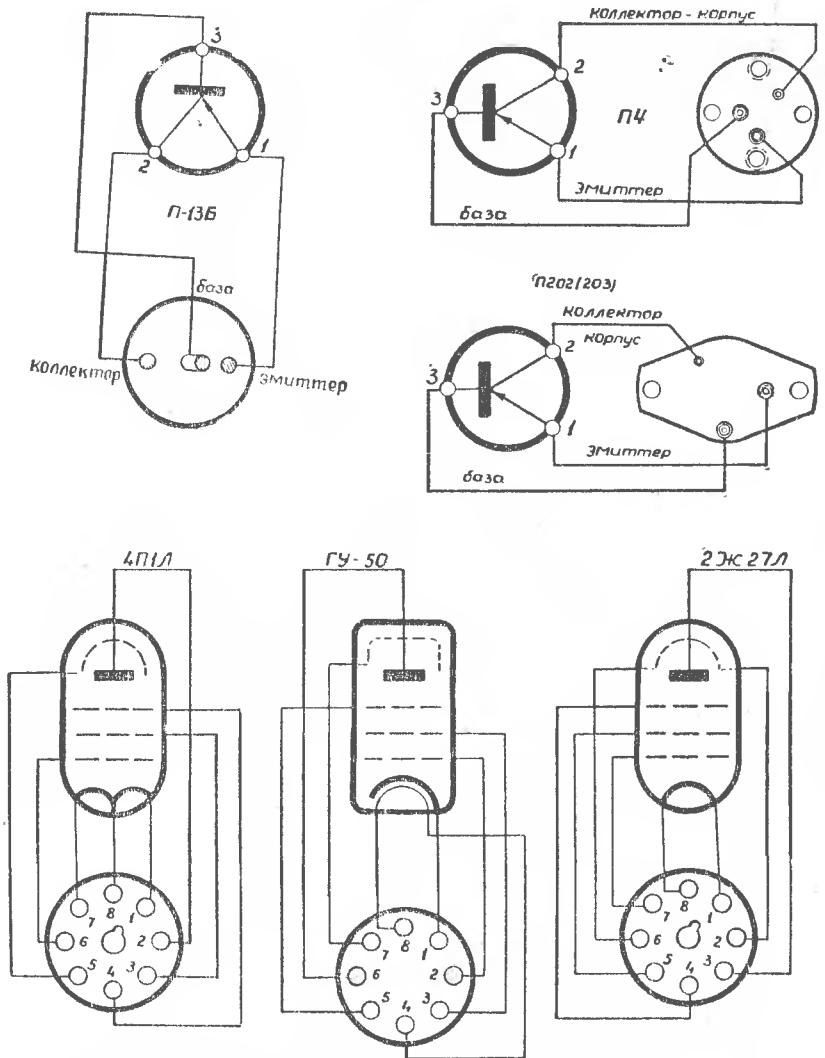

Цоколевка ламп и кристаллических
триодов
(вид снизу)

Рис. 1.

СКЕЛЕТНАЯ СХЕМА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧАСТОТ


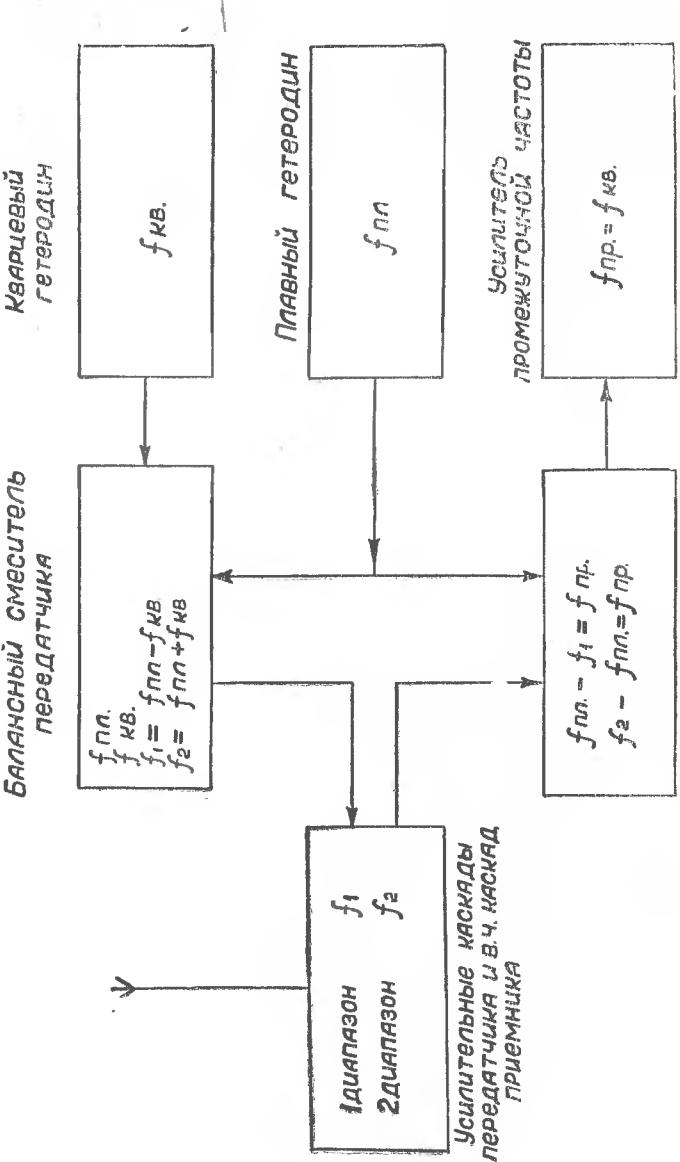


Рис. 2.


Блок-схема преобразования частот

**СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ
ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ**

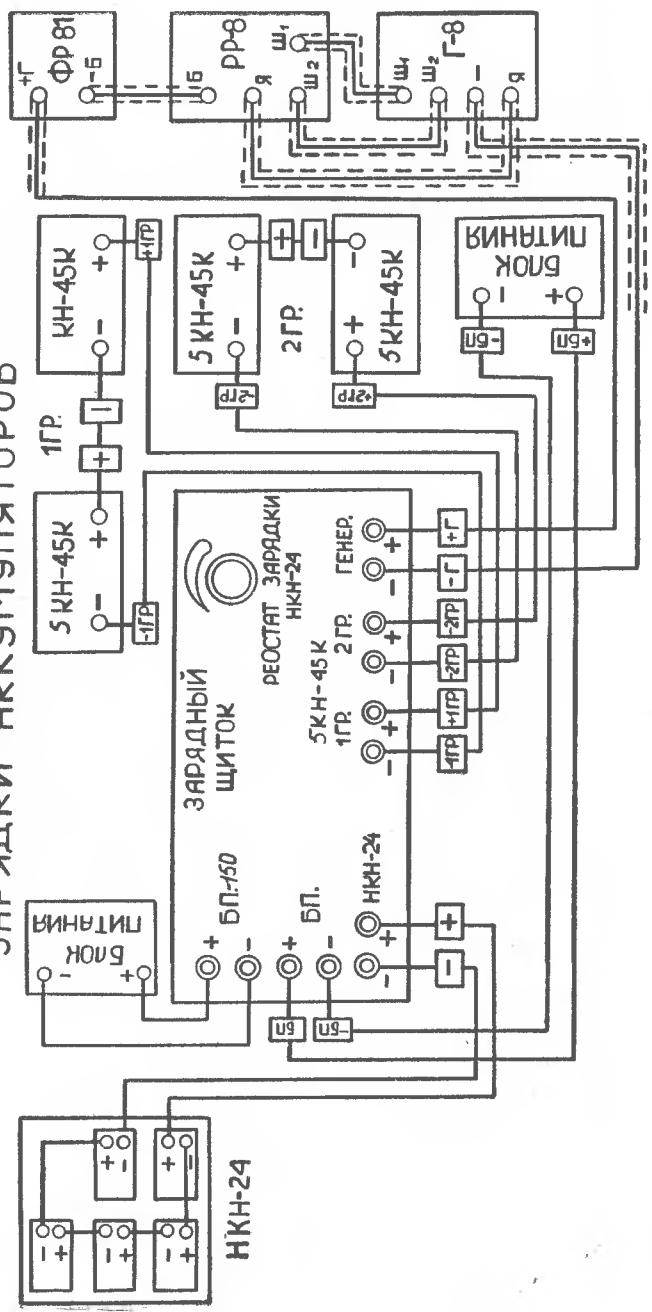


116

Рис. 3.

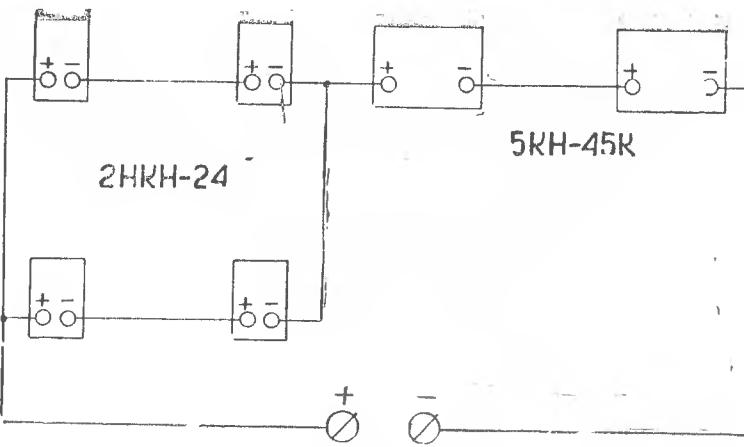


Одного комплекта.

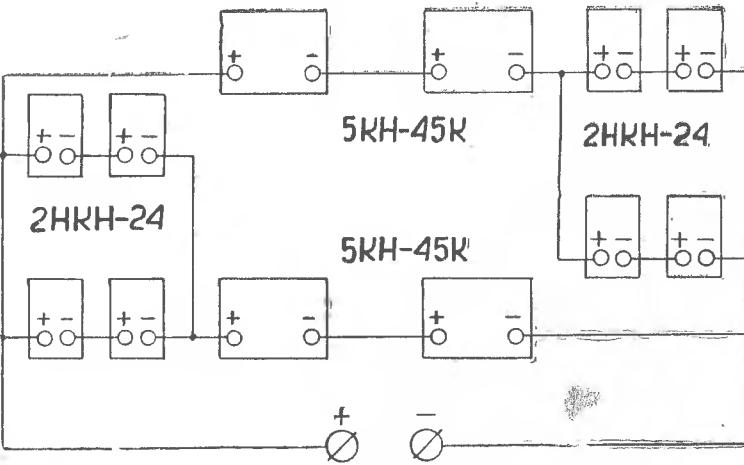


Двух комплектов.

Рис. 4.
Схема соединения аккумуляторов для зарядки в ящичном варианте.

117

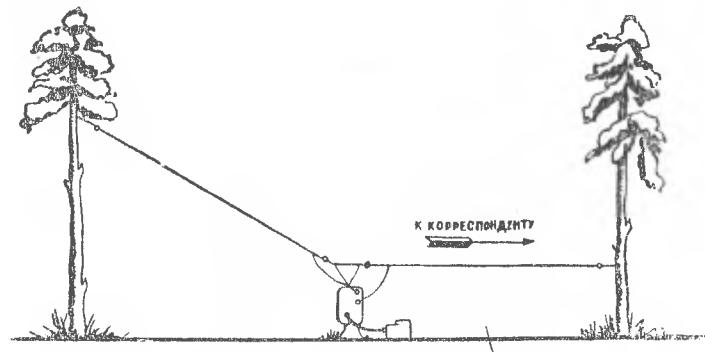

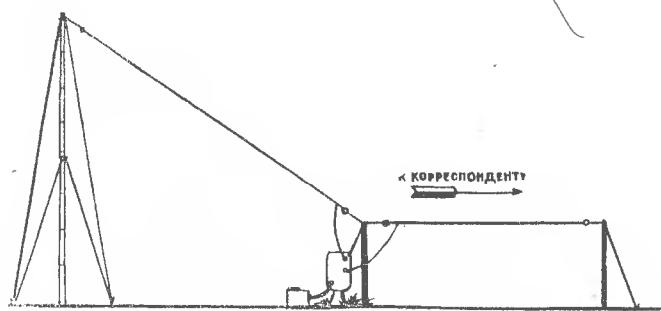Установка антенны на естественных опорах.



Установка антенны на специальной мачте.

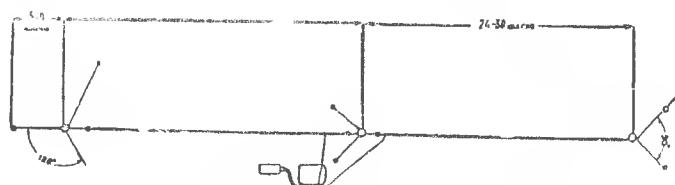


Рис. 5.

Установка антенны «Наклонный луч».

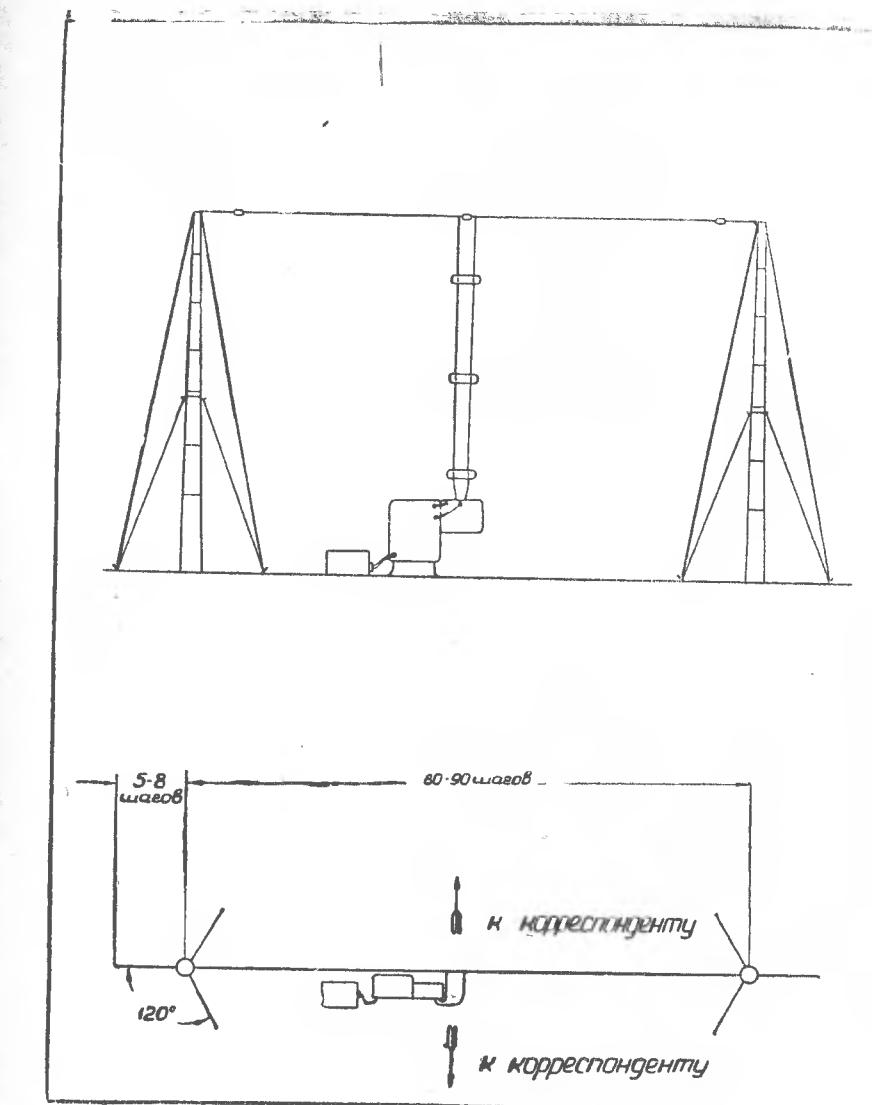


Рис. 6.

Установка антенны «Симметричный диполь».

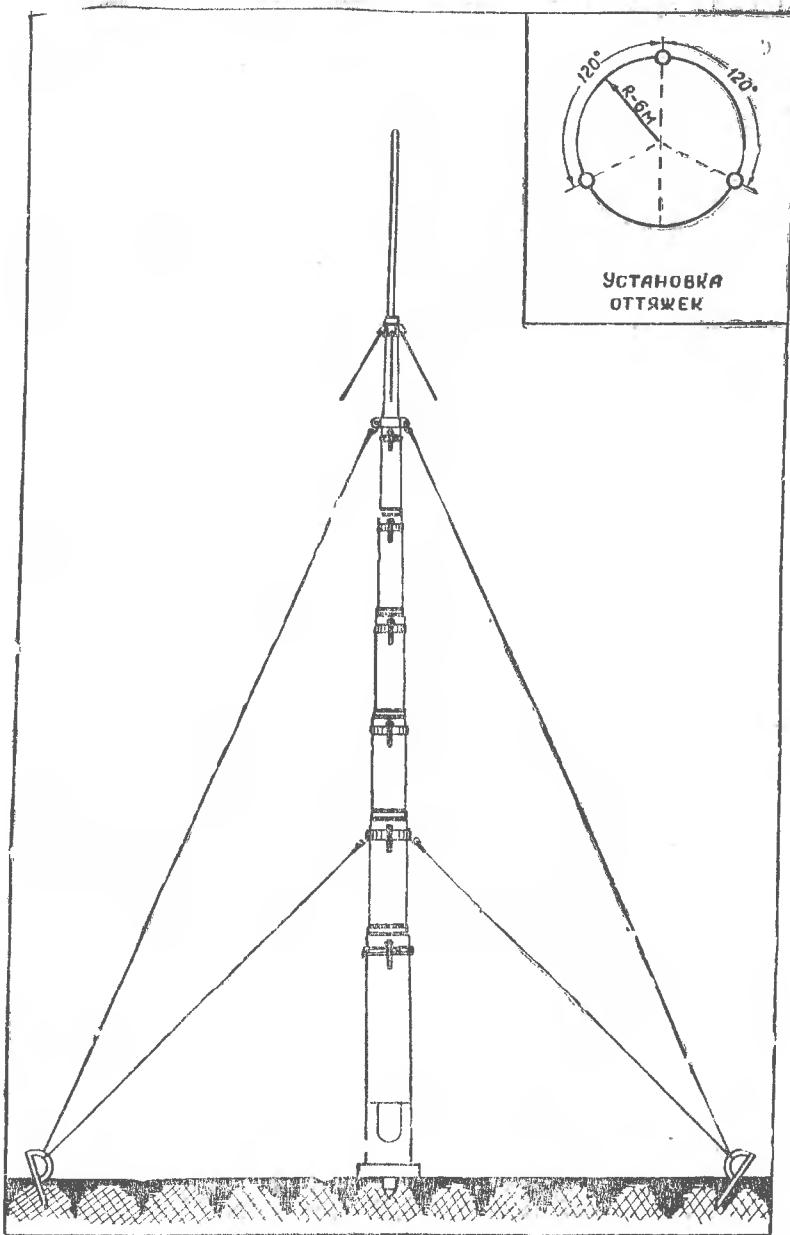


Рис. 7.

Развертывание телескопической мачты на земле.

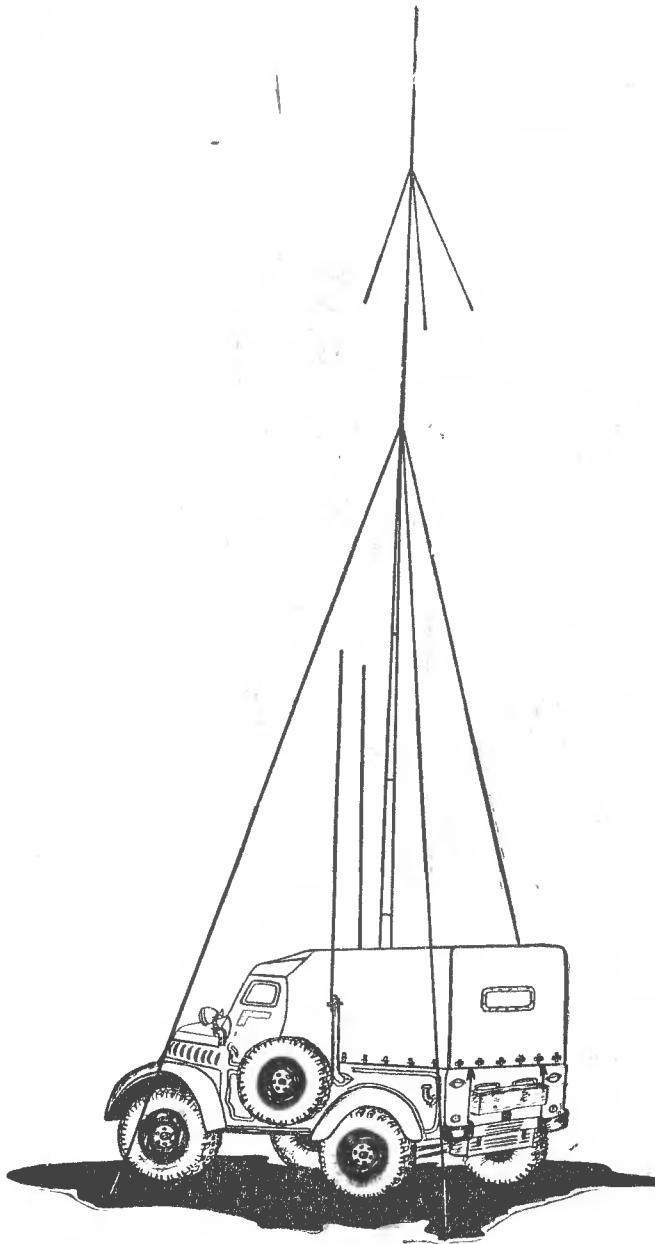


Рис. 8. Разворачивание телескопической мачты на автомобиле.

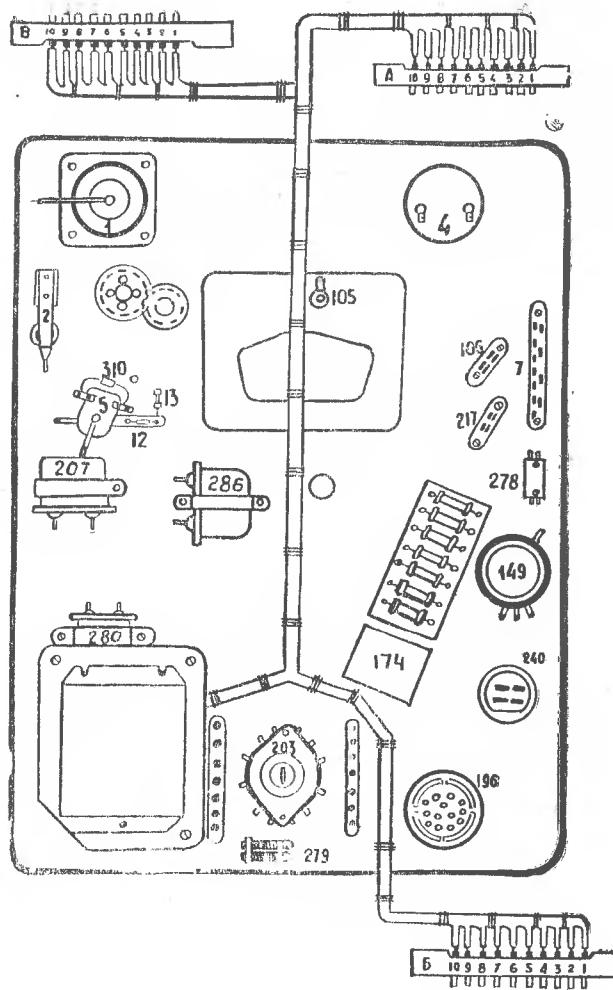


Рис. 9.

Блок № 1 (передняя панель).


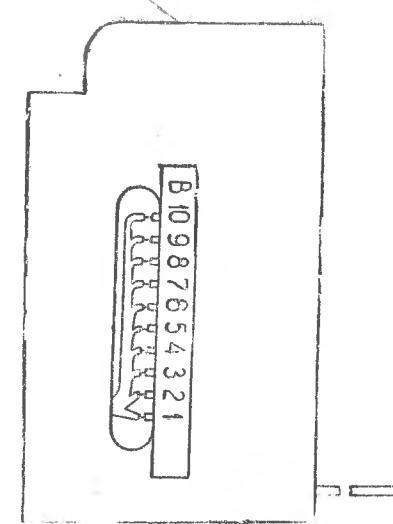


Рис. 10.

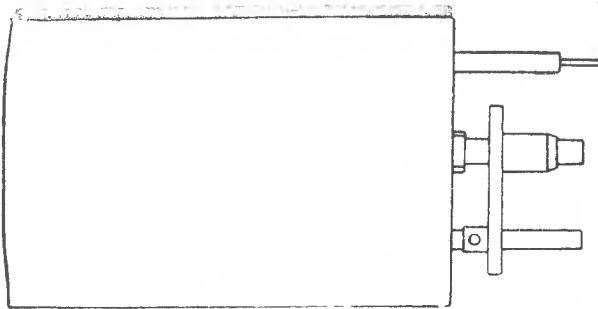Блок № 2 (усилитель мощности передатчика).



К трансформатору тока 8 блока № 1.

Рис. 11. Блок № 3 (блок настройки антенны).

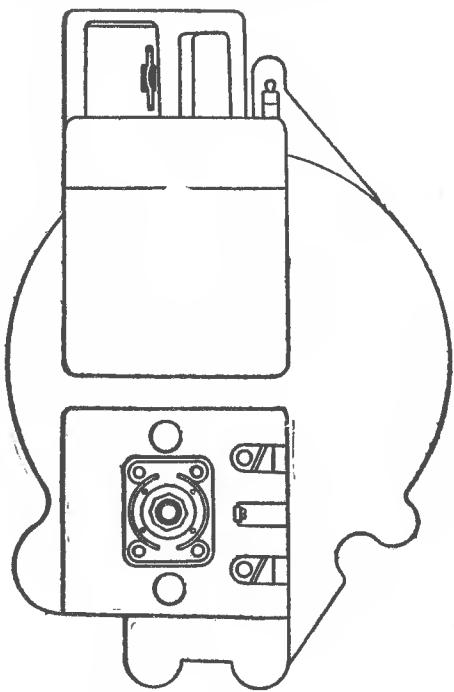


Рис. 12. Блок № 4 (плавный генератор).

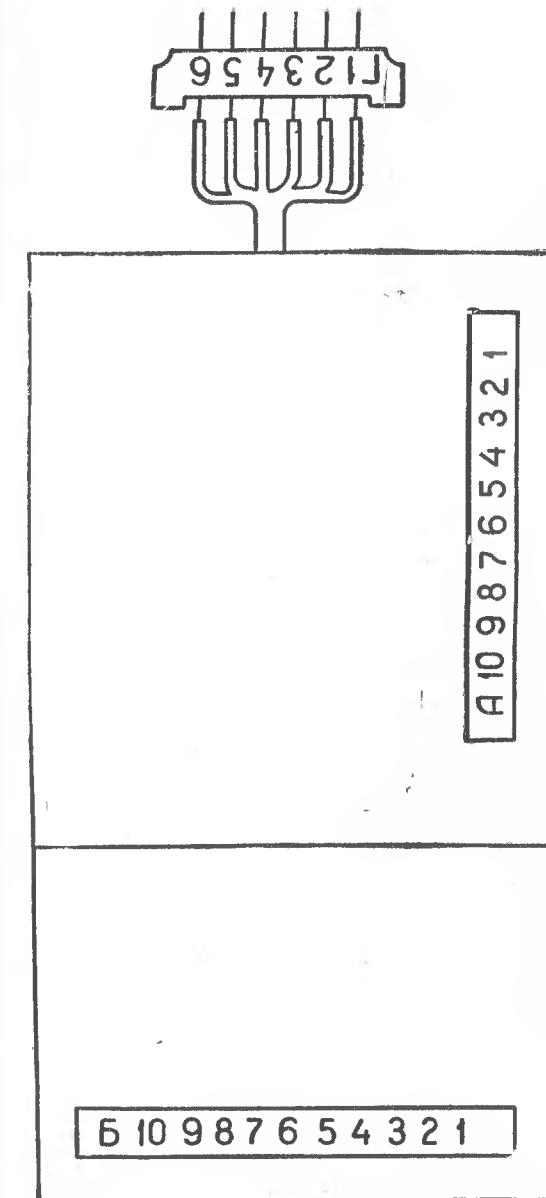


Рис. 13. Разъем блока № 5 (блок приемника).

- A. 1. + 100в
- 2. + 100в — передача или при калибровке.
- 3. + 200в
- 4. — 60в
- 5. — 2,4в — передача
- 6. — 2,4в — передача или при калибровке.
- 7. + 2,4в
- 8. + 2,4в — прием.
- 9. К потенциометру 149 блока № 1.
- 10. К контакту 2В блока № 2
- B. 1. К контакту 2 переключателя 203А III
- 2. К контакту 4 переключателя 203В VIII
- 3. К контакту 4 переключателя 203А II
- 4. К триммеру 174 блока № 1
- 5. К клемме «AP» блока № 1
- 6. + 100в — прием
+ 240в — носимый вариант ТЛФ
+ 600в — возимый вариант ТЛФ
- 7. К контакту 2 фишек 240 и 241
- 8. К контакту 3 фишек -40 и 241
- 9. К аноду (прием), к сетке передача лампы (183)
- 10. К контакту 1 переключателя 203А II

- Г. 1. Корпус.
- 2. + 2,4в
- 3. + 100в
- 4. От кварцевого генератора
- 5. От управляющей сетки лампы 72
- 6. От управляющей сетки лампы 67

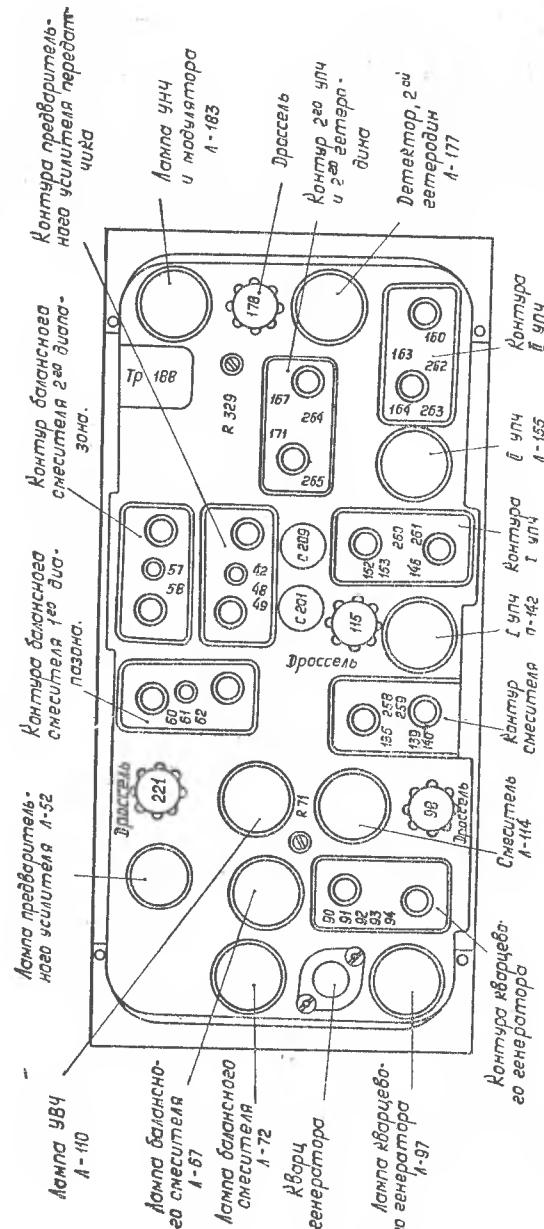


Рис. 14. Блок № 5 (блок приемника).

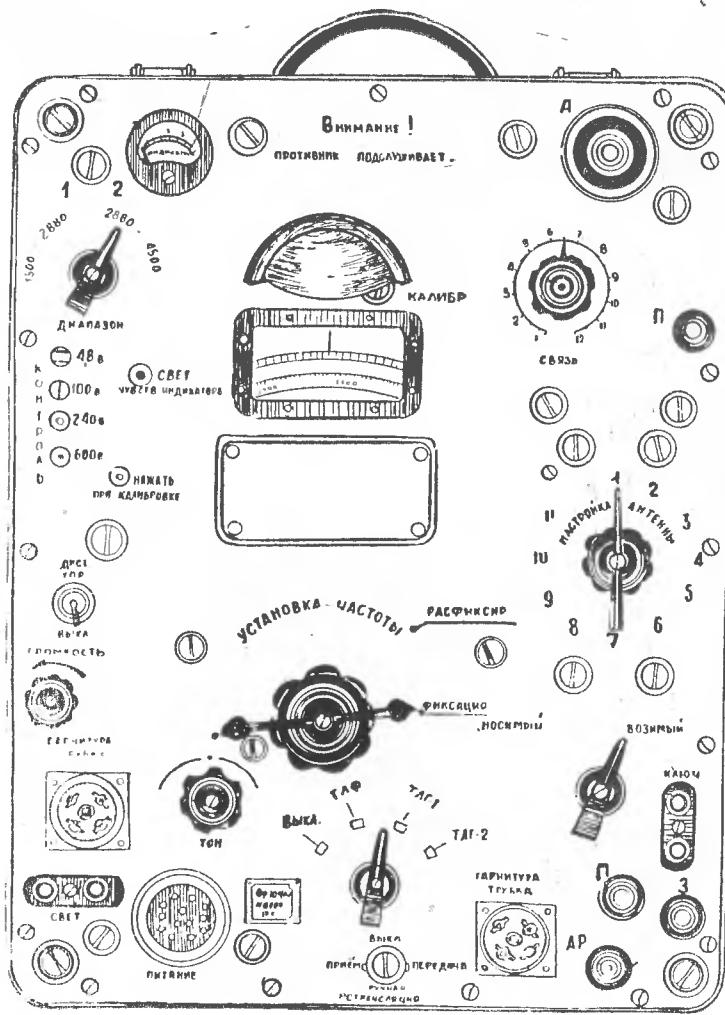


Рис. 15. Приемопередатчик (вид спереди).

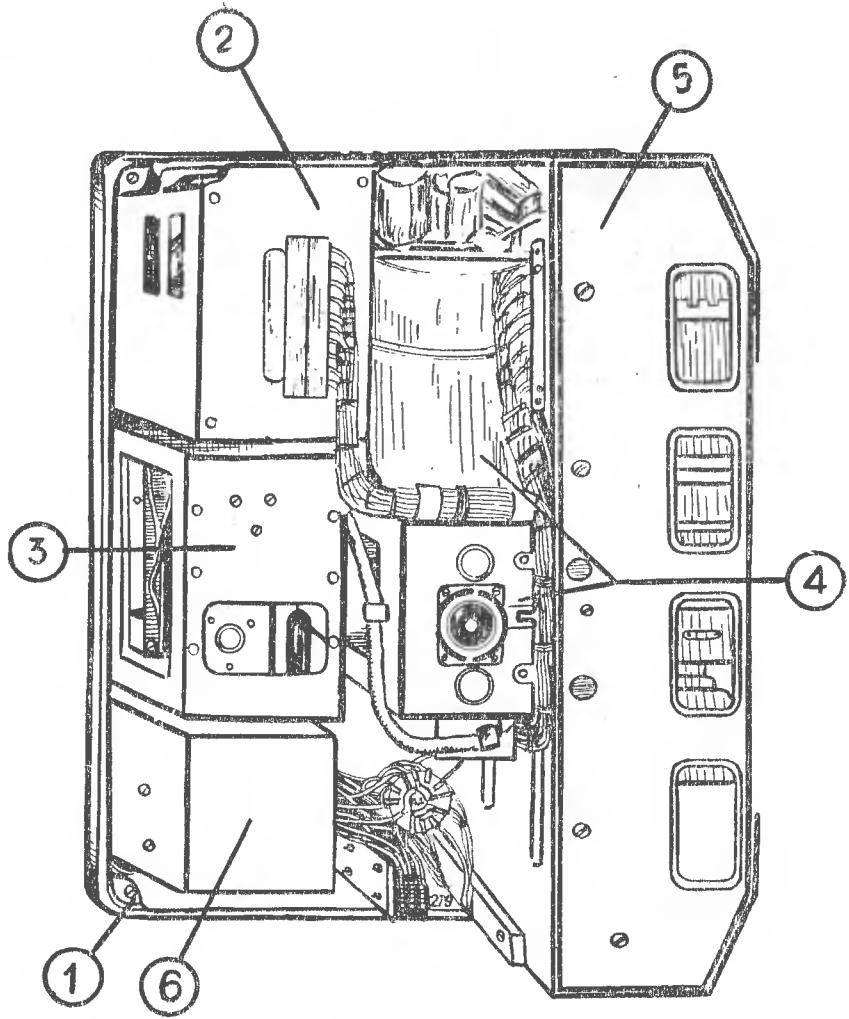


Рис. 16. Приемопередатчик (вид сзади).

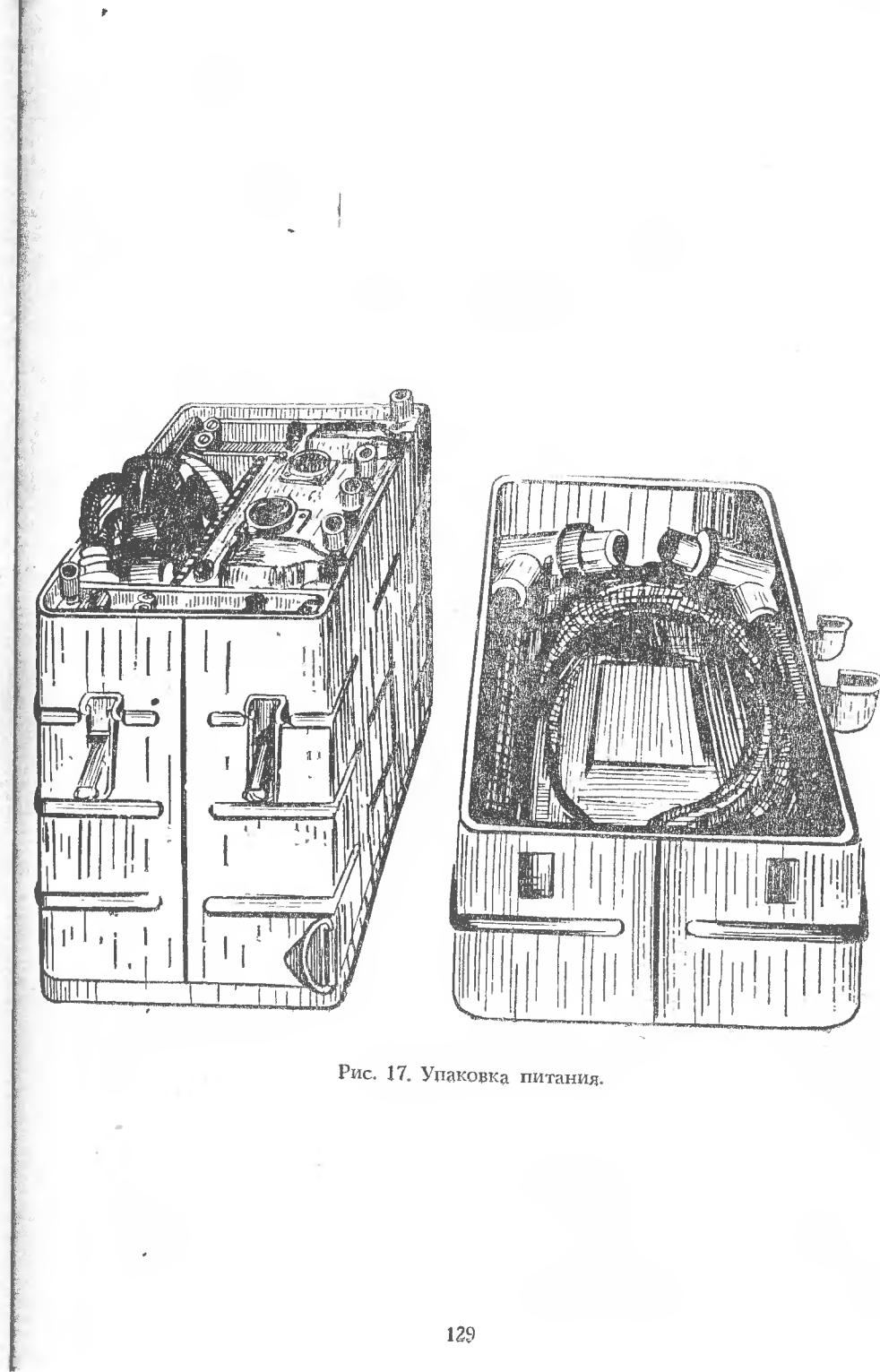


Рис. 17. Упаковка питания.

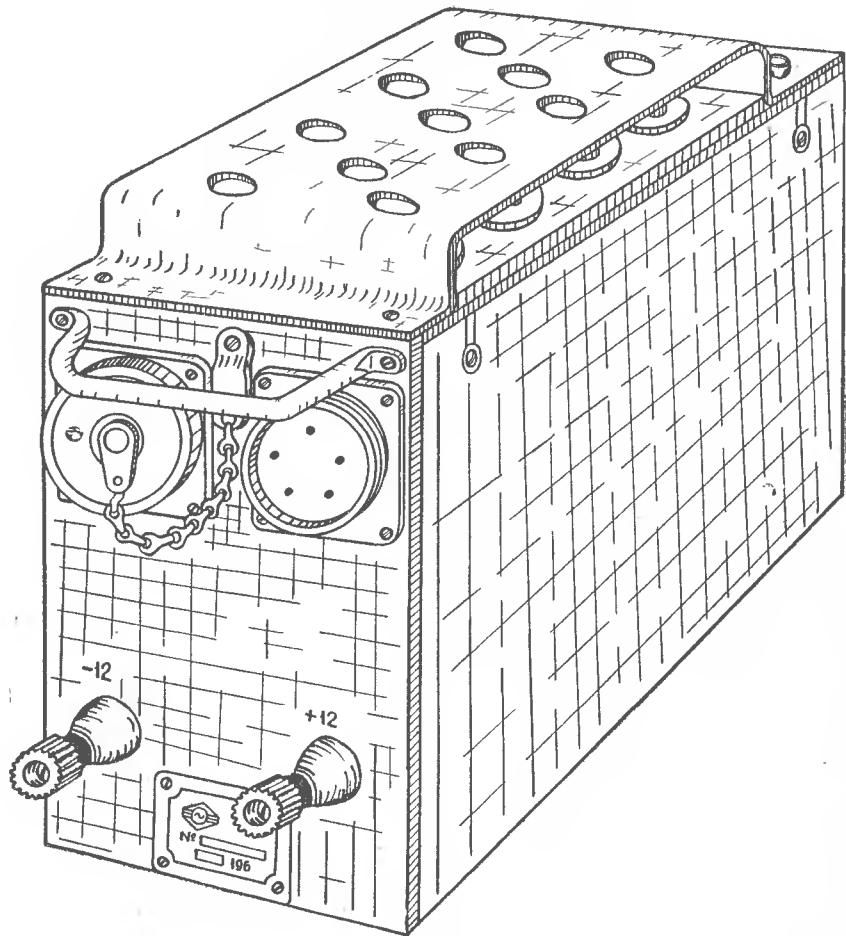


Рис. 18. Блок питания.

130

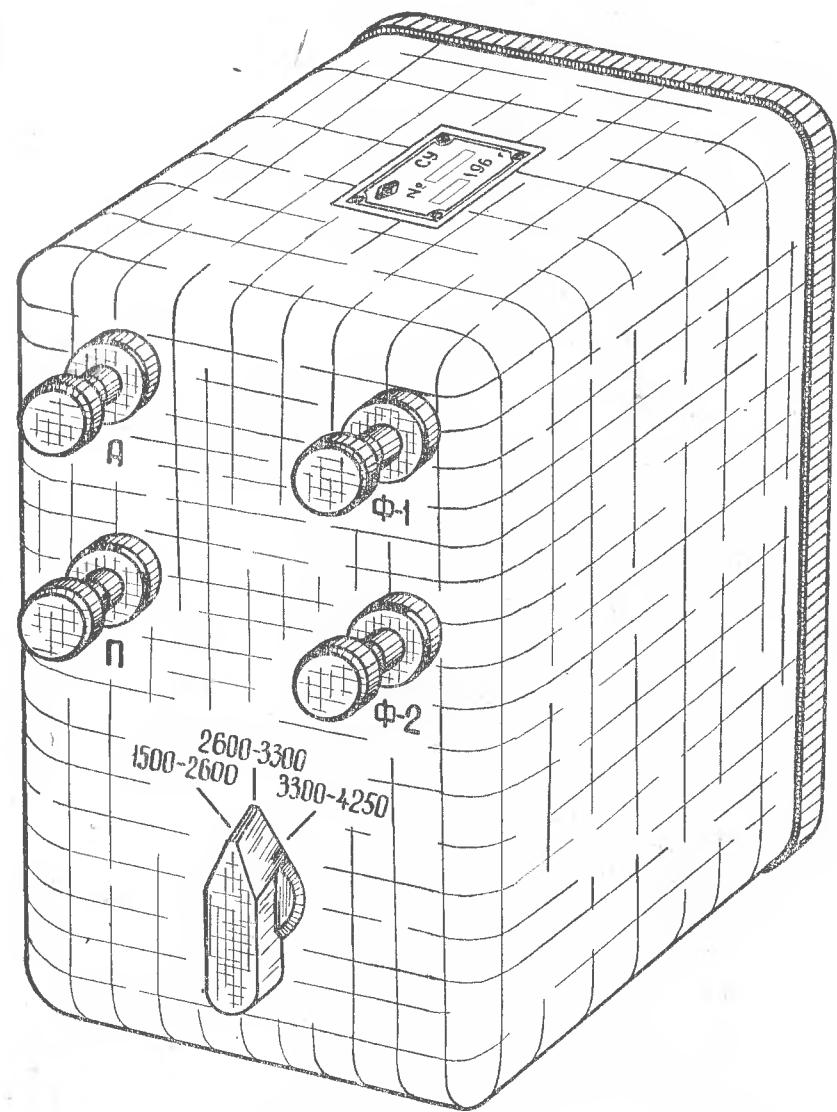


Рис. 19. Согласующее устройство.

131


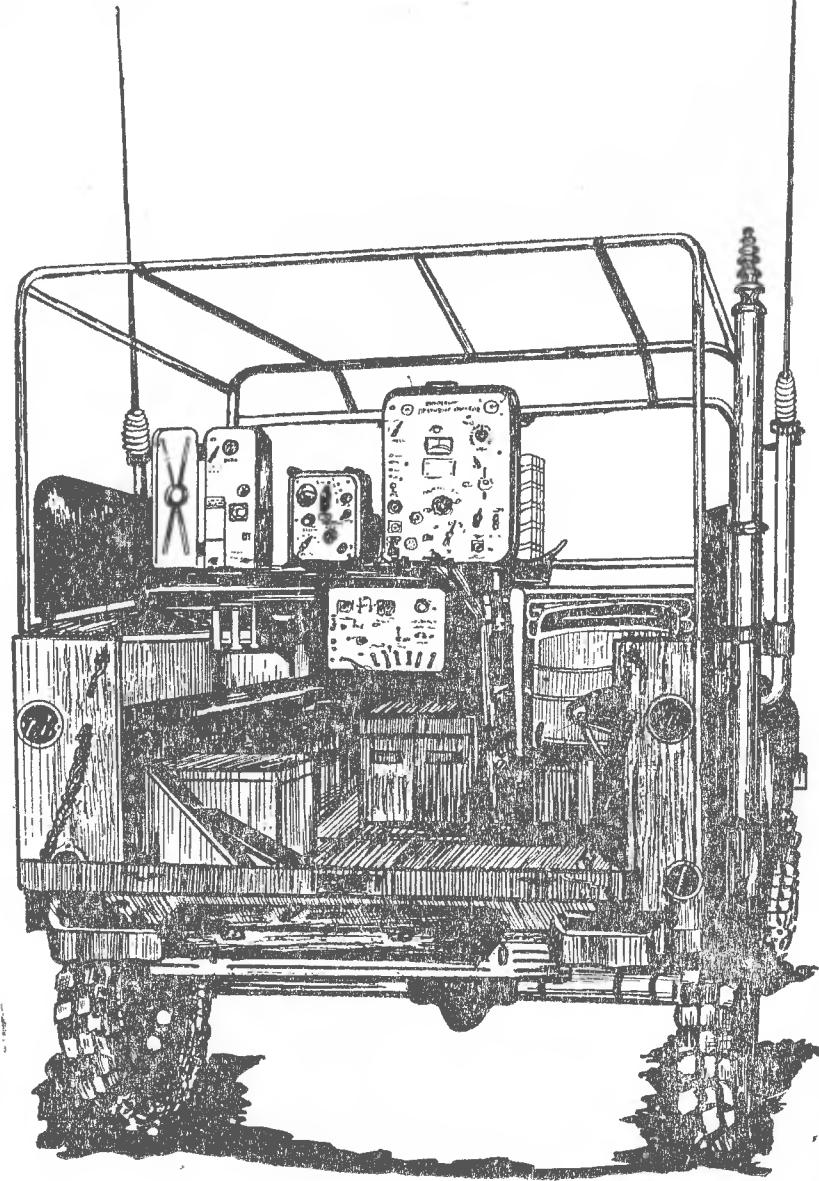


Рис. 20. Размещение радиостанции в автомобиле.

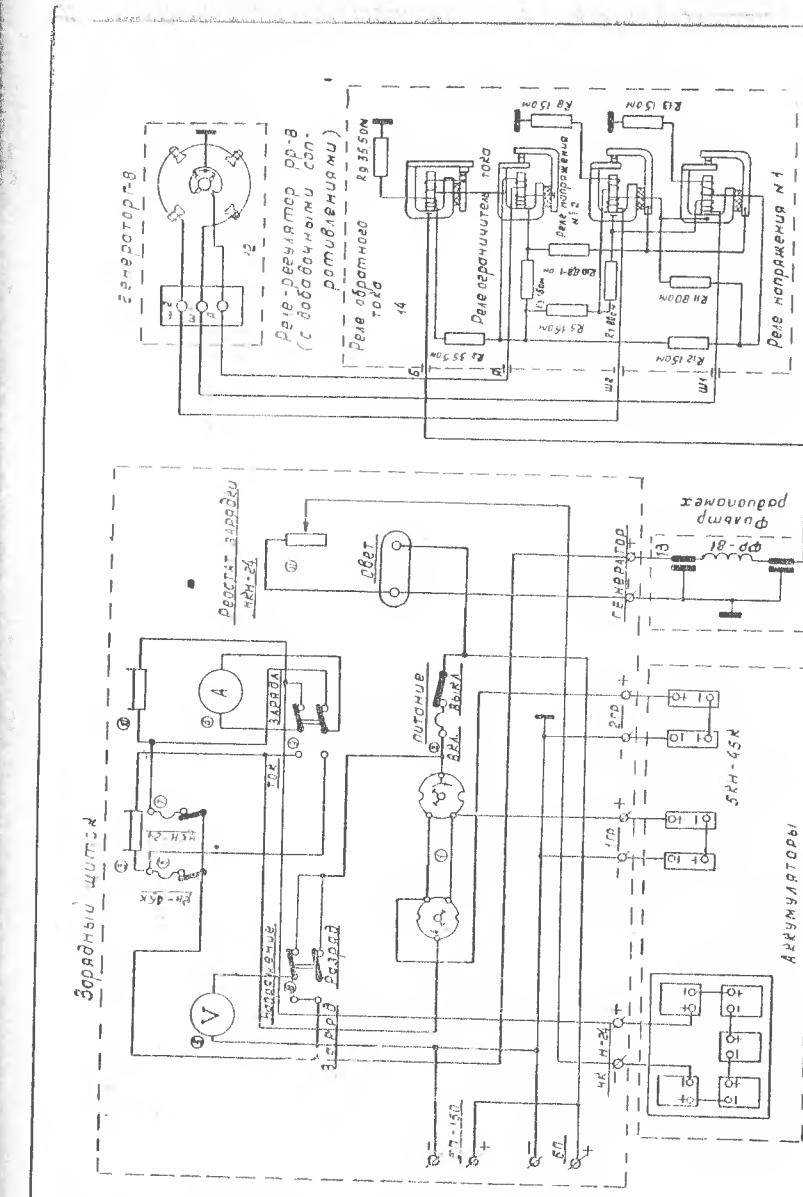

ԲՐԱԿԱԿՈՎԱՆԻՆԾ ՀՀԵԿԸ ՀԱՄԵՆ ՀԱՅԵԱՆԻ ՅՈՐԳՈՒՆ ԾՂԵԿ-
ԽԱՐԱՊՈՅԾ.



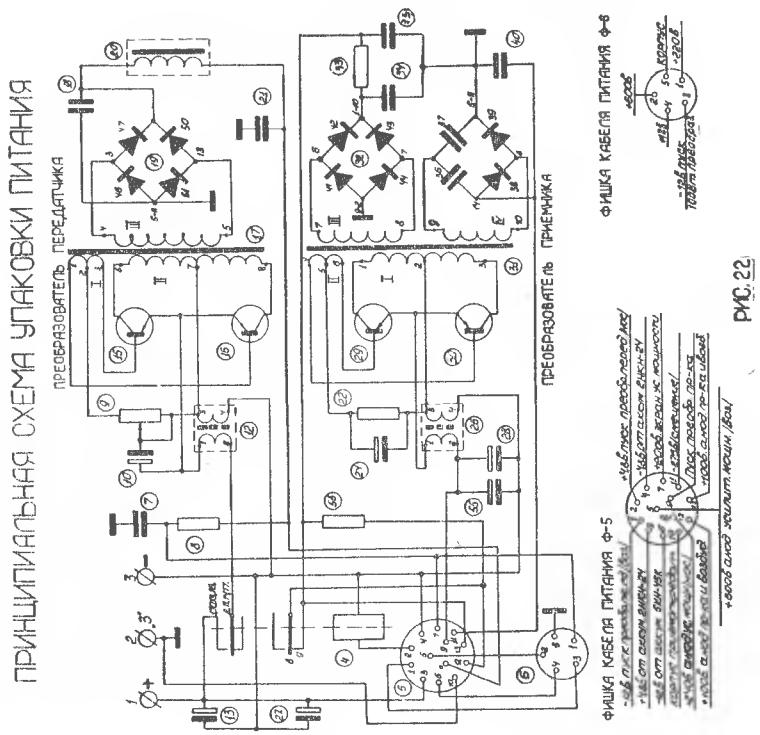


Рис. 22.

СХЕМА ПРИСТАВКИ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

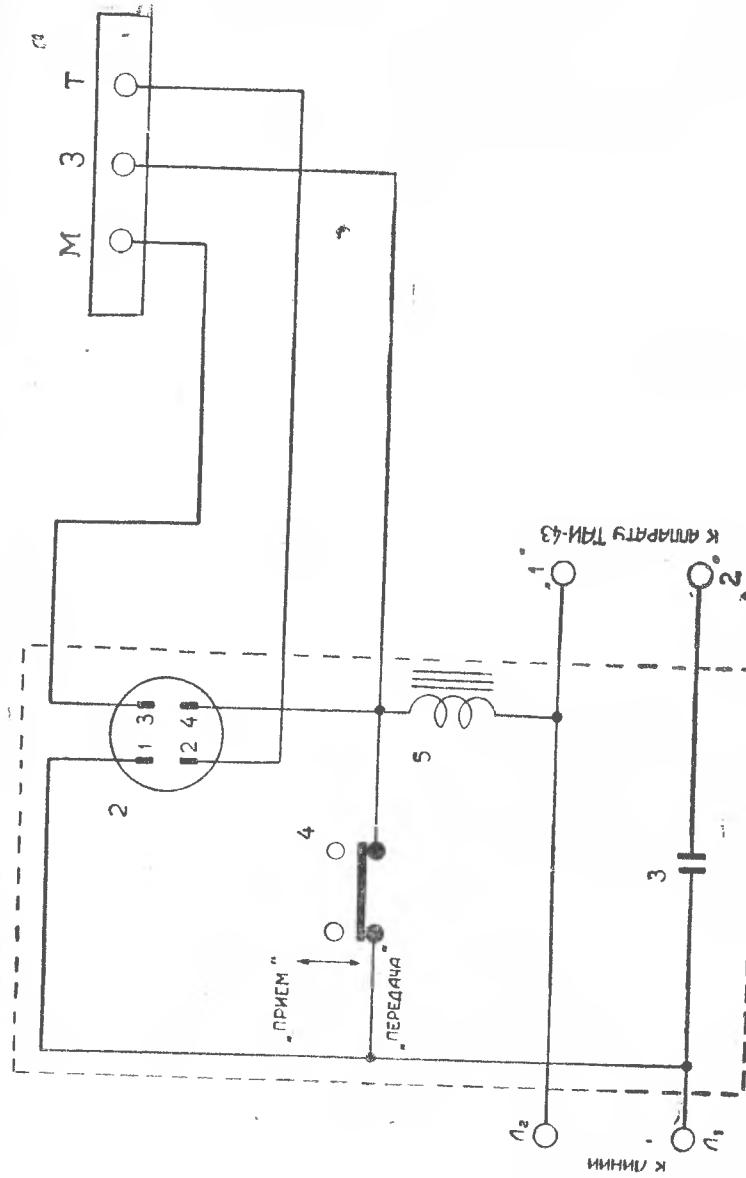

135

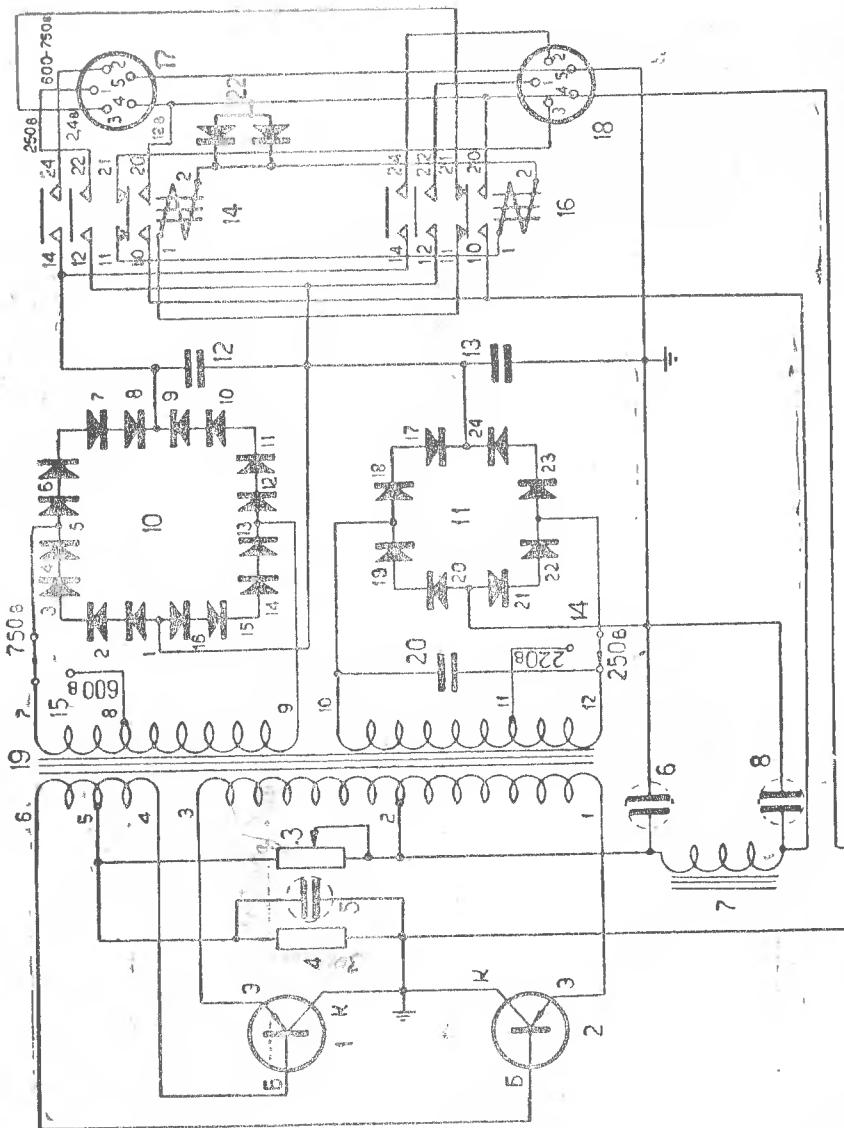

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА БЛОКА ПИТАНИЯ

Рис. 24.

Две радиосети, одна из которых состоит из Р/ст. Р-104М, а другая из Р/ст. Р-105 (УКВ).

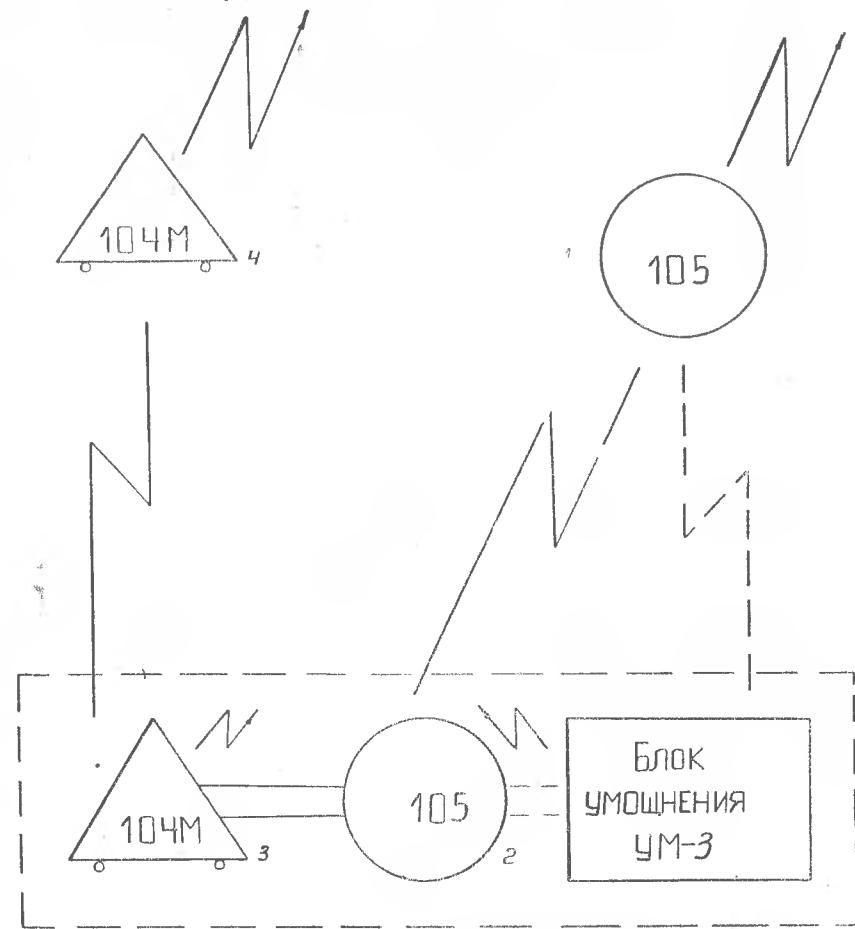


Рис. 25.

Ретрансляционные радиостанции, находящиеся в одном автомобиле УАЗ-69Э.

Обеспечение ретрансляции сигналов корреспондентов 2-х радиосетей.

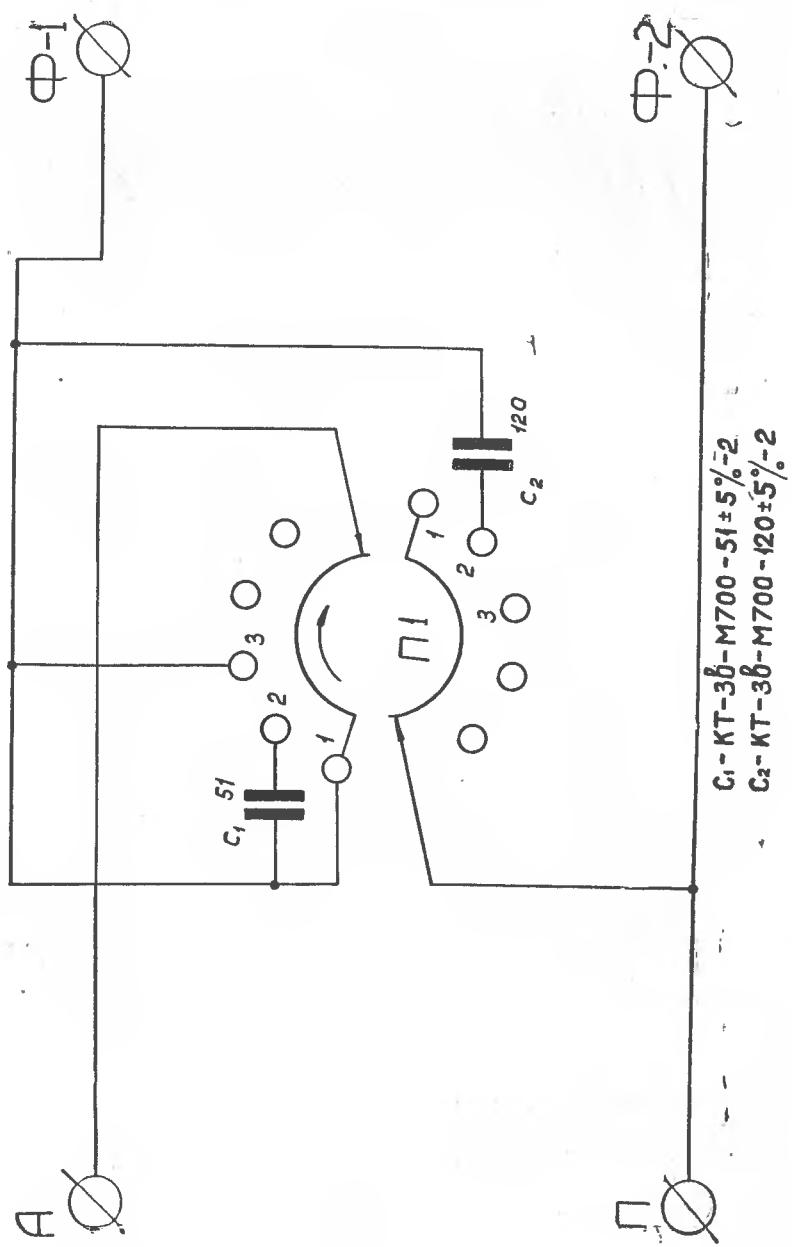


Рис. 26. Схема согласующего устройства (СУ).

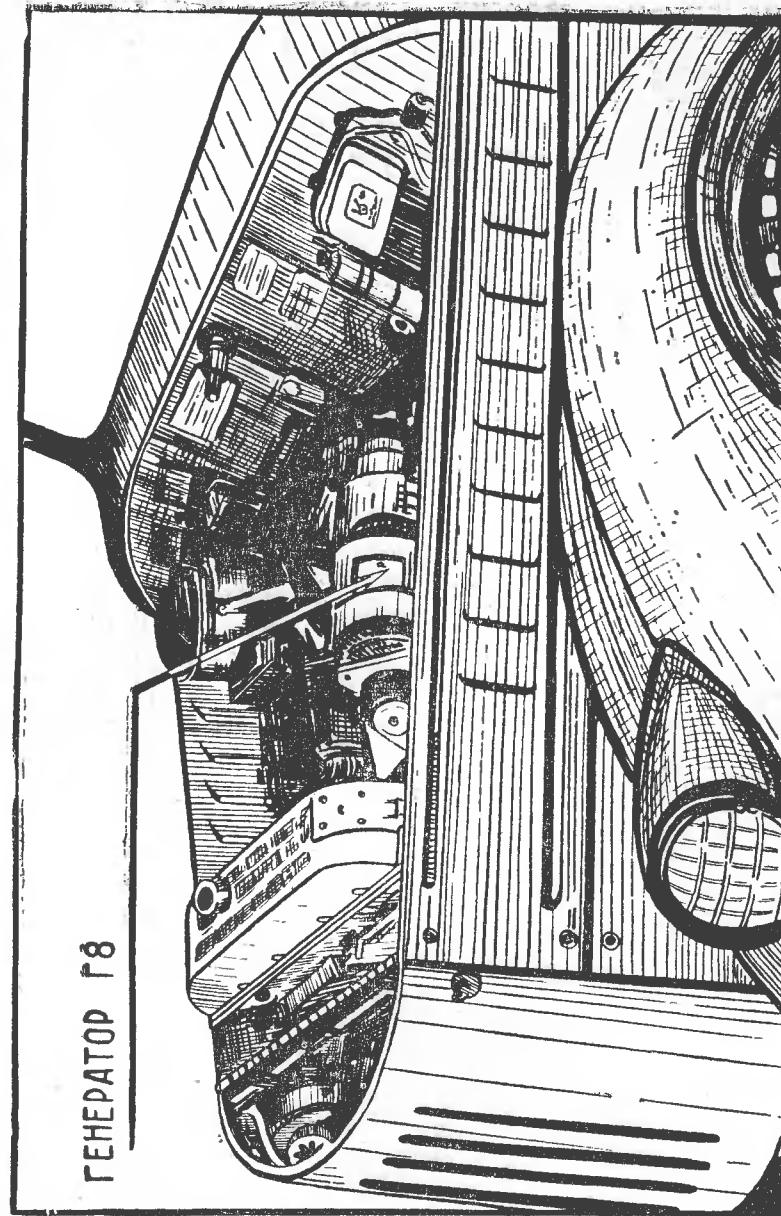


Рис. 27. Размещение генератора Г-8 в моторном отсеке автомобиля.

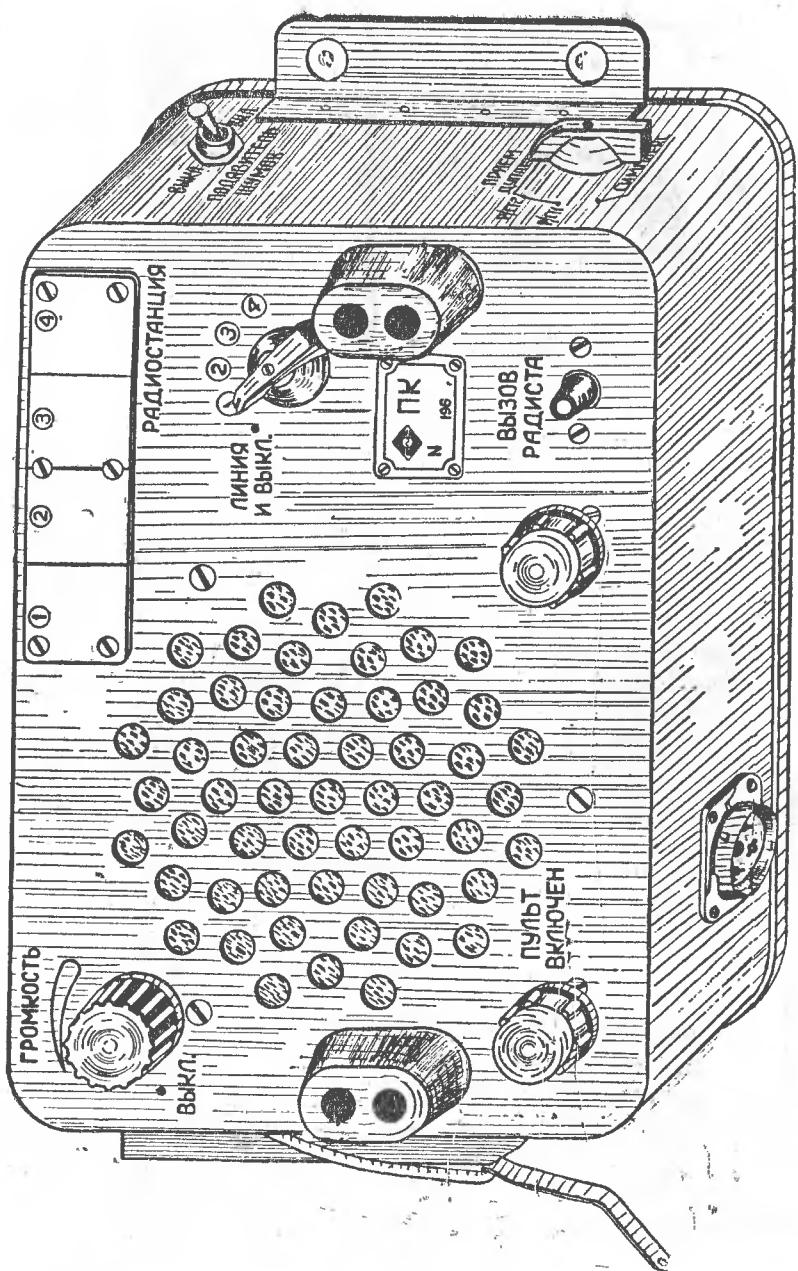


Рис. 28. Пульт команда.

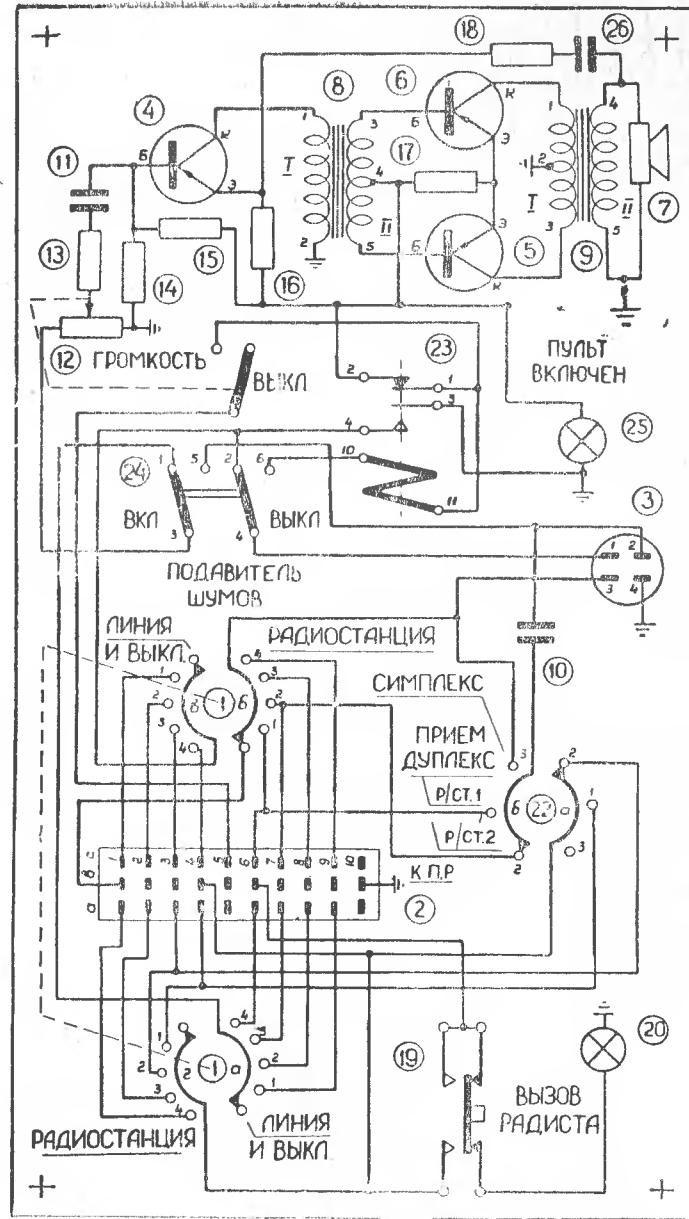


Рис. 29. Принципиальная схема пульта команда.

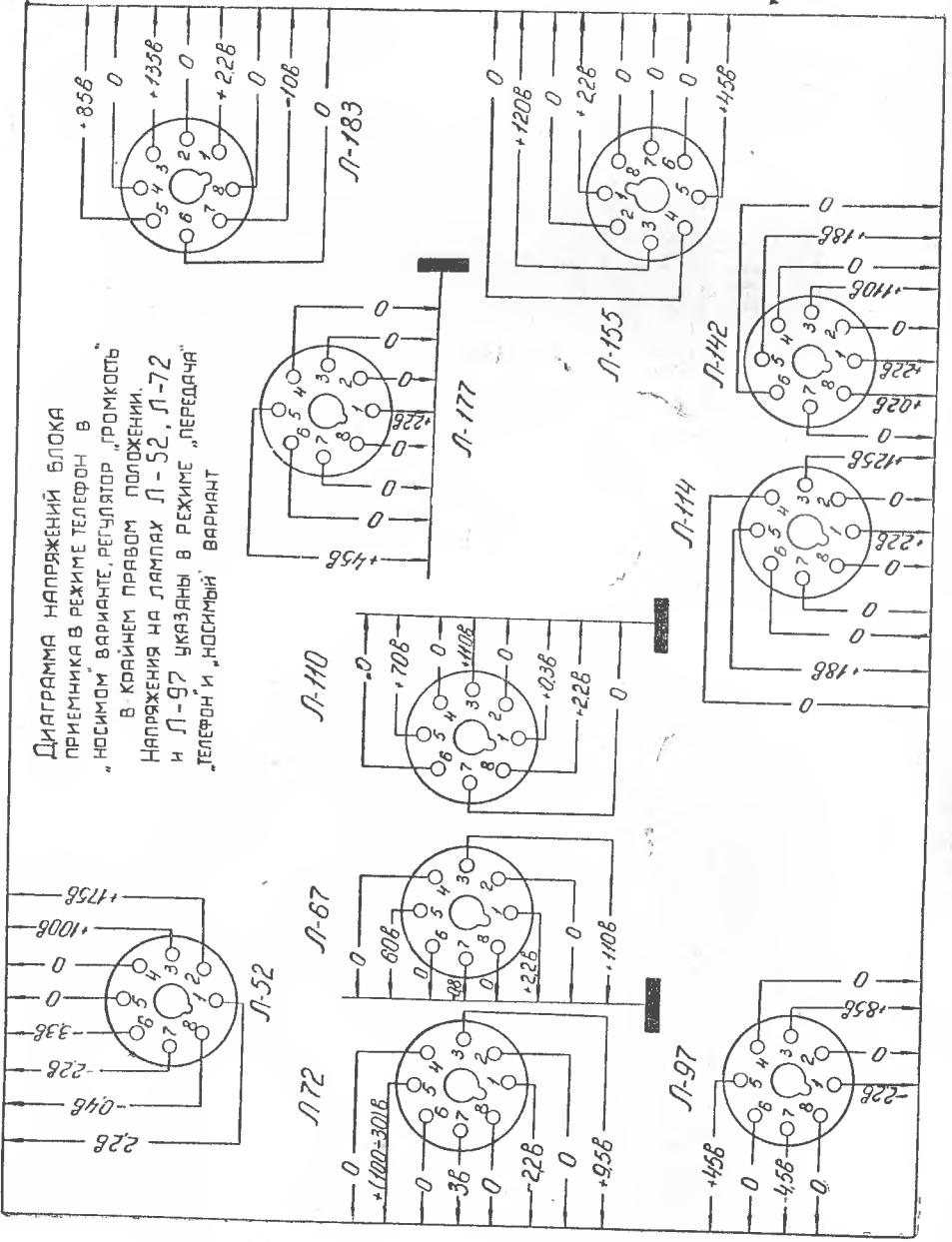


Рис. 30.

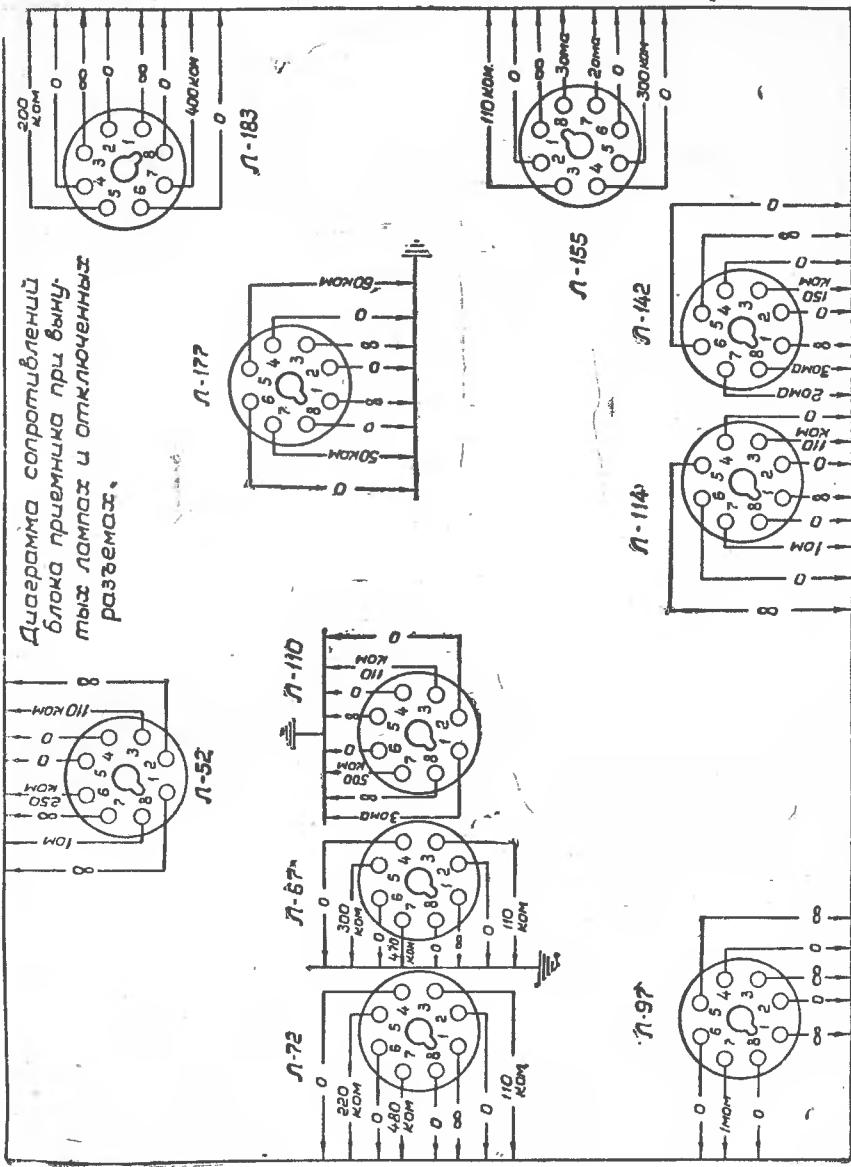


Рис. 31.

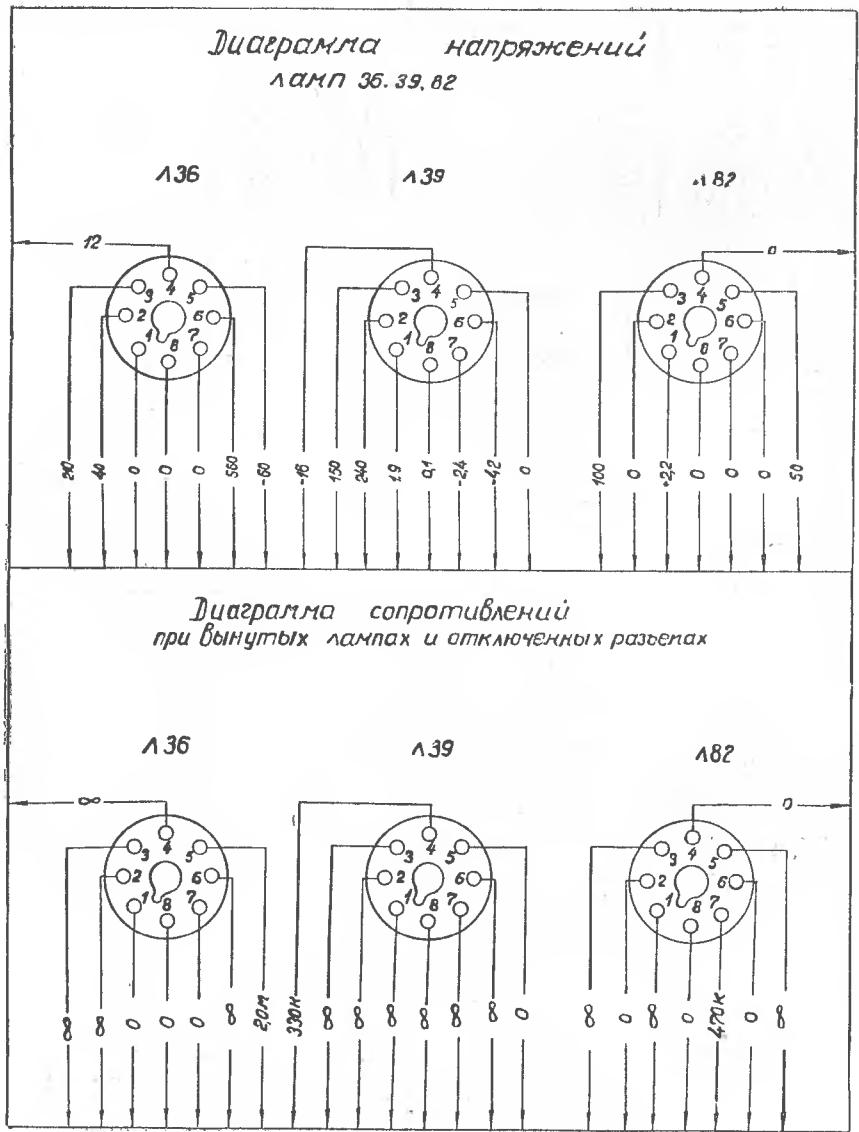


Рис. 32.


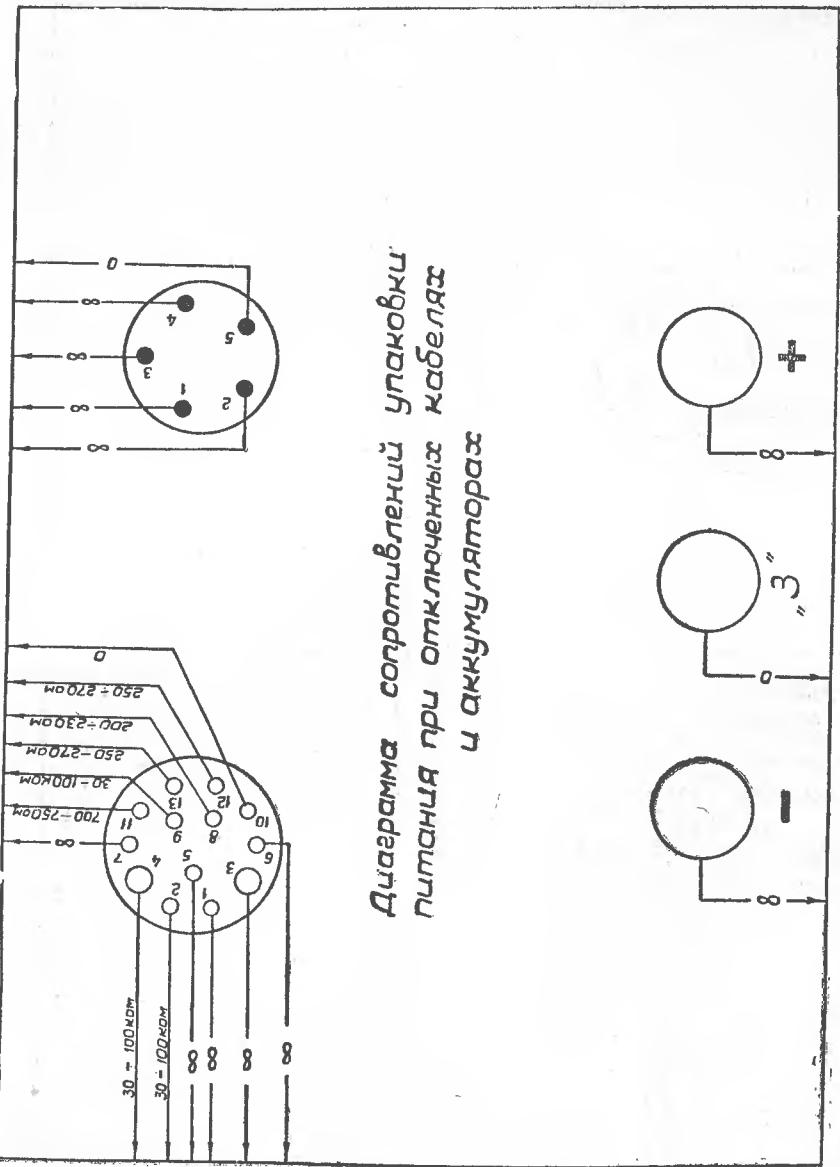


Рис. 33.

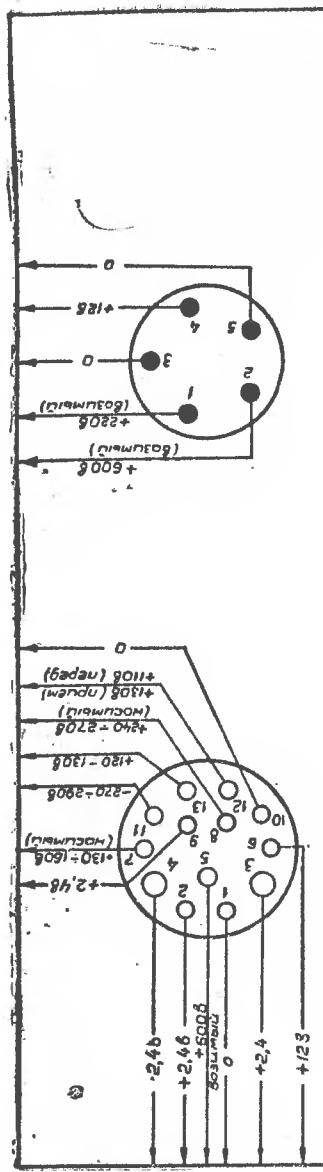

*Диаграмма напряжений
установки питания.*

146


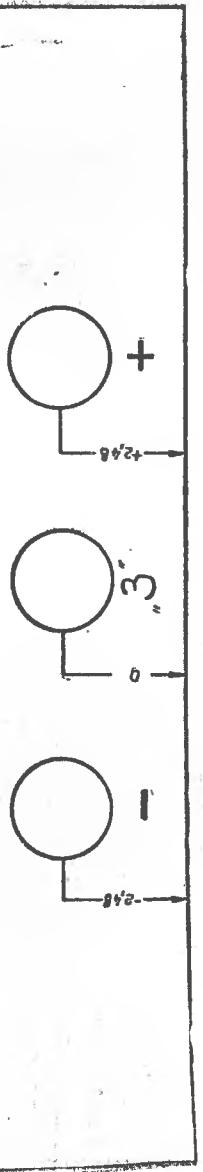


Рис. 34.

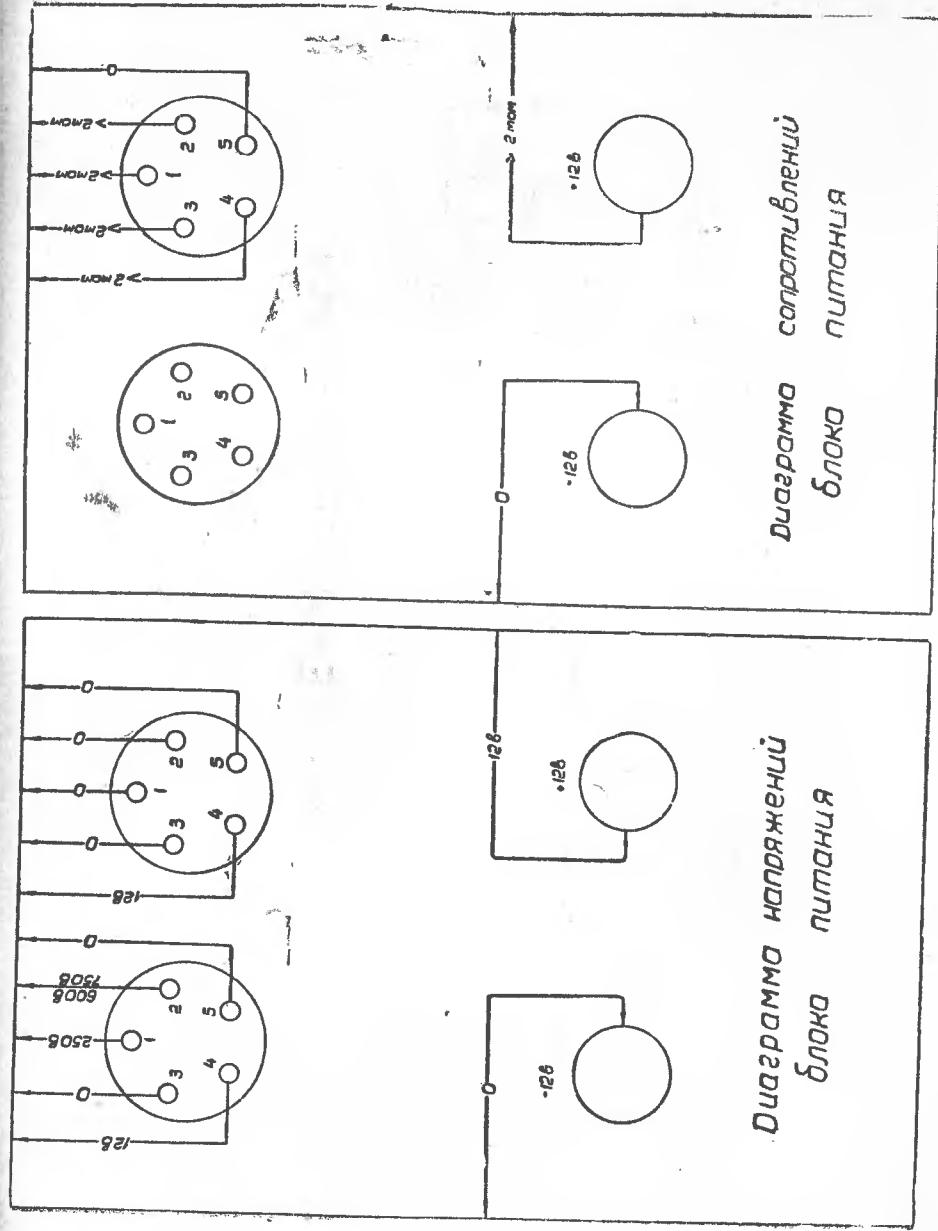

147


*Диаграмма напряжений
блока питания*

*Диаграмма сопротивлений
блока питания*

Рис. 35.


БЛОК-СХЕМА ПРИЁМНИКА

Рис. 36.

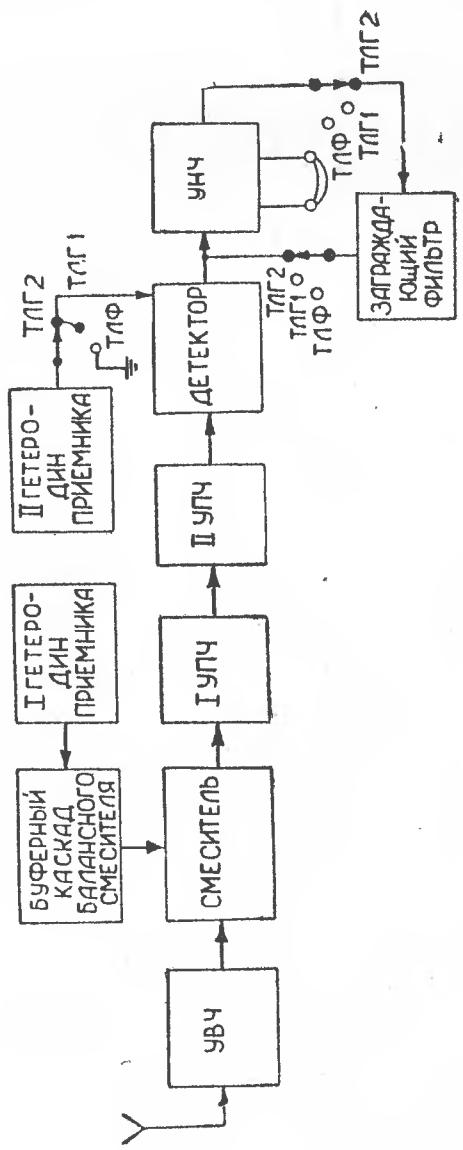

БЛОК-СХЕМА ПЕРЕДАТЧИКА

Рис. 37.

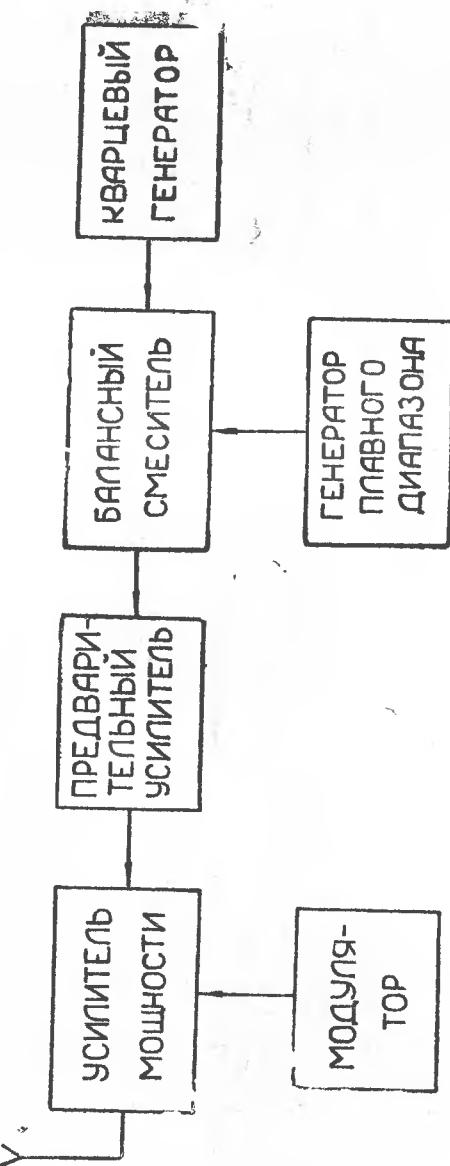

№	Наименование ч/п	В энергии блок входом	Электрическая схема	Данные, обмоток,
1	Узла и номер по принципиальному схеме.			
1	Грансформатор предобразовате- льного питания поз. № 34	В упаковку питания.		Номера обмоток Номе- ро блока Продвод Сопротив- ление в омах.
2	Грансформатор предобразовате- льного питания поз. № 17	В упаков- ке питания		Номера обмоток Номе- ро блока Продвод Сопротив- ление в омах.
3	Дроссель предо- бразователя пре- образователя прием- ника. Оксисферо- ровое кольцо φ 30 мм М:1000 поз. № 12	В упаковку питания		Номера обмоток Номе- ро блока Продвод Сопротив- ление в омах.
4	Дроссель предо- бразователя прием- ника. Оксисфера- ровое кольцо φ 30 мм М:1000 поз. № 26	В упаковку питания		Номера обмоток Номе- ро блока Продвод Сопротив- ление в омах.
5	Дроссель предобразовате- ля передатчика поз. № 20	В упаковку питания		Номера обмоток Номе- ро блока Продвод Сопротив- ление в омах.

Рис. 38.

№	Наименование ч/п по принципиаль- ной схеме	В какой блок входит	Электрическая схема	Данные обмоток		
				Номера обмоток	Номе- ро блока Продвод Сопротив- ление в омах	
6	Дроссель акустического канала φ 30 мм поз. № 17	В блок предобразователя		1-2	19	ЛБД φ 1,81
7	Дроссель известков частоты поз. № 5	В приемо- передатчик антенны		1-2	2000	ПЭЛ φ 0,12
8	Реле прием- передачи поз. № 14	В упаковку питания		1-2	2400	ПЭЛ φ 0,25
9	Высокочастотный фильтрационный трансформатор поз. № 188	В блок приемника		1-6	4000	ПЭЛ φ 0,07
10	Реле обрат- ного тока поз. № 3	В зарядный шунток		1-2	320	ПЭЛ φ 0,07
11	Реле "прием- передача" поз. № 23	В блок питания контамина		1-2	2100	ПЭЛ φ 0,07

151

Рис. 38а.

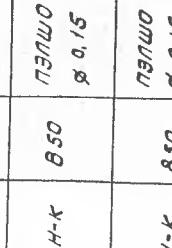
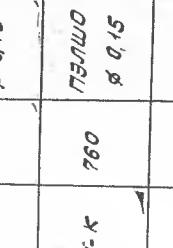
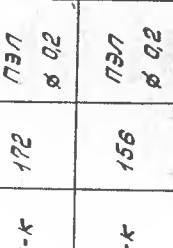
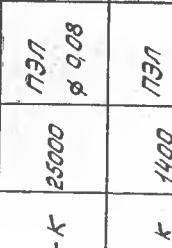
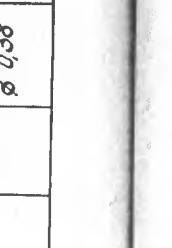
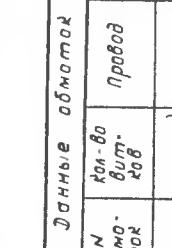
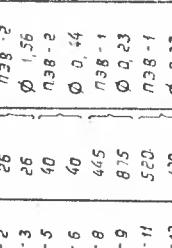
№	Наименование узла и номер по принципиаль- ной схеме	В каком блоке входит	Электрическая схема	Данные обмоток		
				Номера обмотки	Кол-во витков	Продоль- ный
12	Дроссель $\delta/4$ поз. №26	В блок усилителя трансисторов		Н-К	850	ПЭЛШО $\delta 0,15$
13	Дроссель $\delta/4$ поз. №221	В блок приемника		Н-К	850	ПЭЛШО $\delta 0,15$
14	Дроссель $\delta/4$ поз. №297	В блок усилителя трансисторов		Н-К	760	ПЭЛШО $\delta 0,15$
15	Дроссель нормализации поз. №86, 115, 178	В блок приемника		Н-К	172	ПЭЛ $\delta 0,2$
16	Дроссель нормализации поз. №83	В блок генератора лампового дивизиона		Н-К	156	ПЭЛ $\delta 0,2$
17	Реле дистан- ционного управления поз. №277	В первичную последовательно- приемопередатчик		Н-К	25000	ПЭЛ $\phi 0,08$
18	Реле "прием- передача" поз. №198	В первичную последовательно- приемопередатчик		Н-К	1400	ПЭЛ $\phi 0,38$

Рис. 386.

Н/Н н/п	Наименование и наз. по прицепуато- ной схеме	Виды блоков входа	Данные обмоток		Сопротивление
			Н/Н обмот- ков	Кол-во блок- ков	
19	Трансформатор тюб. 100 - блоки нога преодол. затяжка ноз. № 9	Блок 100-блока камера нога преодоления амм.	1-2 2-3 4-5 5-6 7-8 8-9 10-11 11-12	26 26 40 40 45 47 520 120	0,38 - 0,8 0,56 0,38 - 0,8 0,44 0,38 - 1 0,23 0,38 - 1 0,27
20	Межплато- вый трансфор- матор ноз. № 8	Блок нагрева командного устройства	1-2 3-4 4-5	1800 260 260	0,34 ф 0,12 0,34 0,16
21	Выходной трансформа- тор ноз. № 9	Блок нагрева командного устройства	1-2 2-3 3-4 4-5	162 162 80	0,34 ф 0,35 0,2 0,23

153

Назначение и условий работы		Входной блок входом.	Электрическая схема	Данные обмоток
Аналогичный сист- еме генераторного блока плавного изменения частоты последовательно с блоком генератора	1	Блок плывного генератора ПГ2.062.033 ПЧ-312		Номера обмоток биконтактных пробоев
Аналогичный кон- тактный избирателю- щий генераторного блока приемника	2	8 103 №90, 91, 92, 93, 94 9Г4774.002 ПЧ-308Б		Номера обмоток биконтактных пробоев
Контур блоки- чного смесителя 19 + 20 блока приемни- ка по з. №60, 61, 62 9Г2.062.021 ПЧ-312А	3	8 103 №90, 91, 92, 93, 94 9Г4774.002 ПЧ-308Б		Номера обмоток биконтактных пробоев

Рис. 38г.

Назначение и условия работы		В катуш- кой блок входом	Электрическая схема	Данные обмоток
Контур первого и второго усили- телей промежу- точной частоты	4	В блок прием- ника. посл. №№ 146, 152, 153, 260, 261, 135, 139, 140, 258, 259. 9Г4.771.001 ПЧ-308Б		Номера обмоток биконтактных пробоев
Контур второго усилителя про- межуточной частоты по з. №№ 160, 163, 164, 262, 263 9Г4.771.001 ПЧ-308Б	5	В блок прием- ника. посл. №№ 167, 171, 264, 265 9Г2.062.017 ПЧ-309		Номера обмоток биконтактных пробоев
Контур усиите- ля промежуточ- ной частоты и 2-го гетеродина	6	В блок прием- ника. посл. №№ 167, 171, 264, 265 9Г2.062.017 ПЧ-309		Номера обмоток биконтактных пробоев

155

Рис. 38д.

Назначение н/п		В состав блока входит.	Электрическая схема		Данные обжимки	
№ назначения н/п	назначение номер по принцип. схеме		автомат контакт	выключатель контакт	правоот	
7	Контур блансир- ного смесителя 220 вольт. поз. №№ 57 и 58 ягс. 062, 069 пч - 311	В блок прием- ника.	1	1 H1 6-25 2	H1-H2 18 15x0,05	1ЭШ0 15x0,05
8	Контур пред- варительного усилителя мощности поз. 42, 48 и 49 ягс. 062, 069 пч - 313	В блок прием- ника.	1	1 H1 6-25 2	H1-H2 18 15x0,05	1ЭШ0 15x0,05
9	Лотушка антенны контур поз. № 17	В блок настройки антенны.				

Рис. 38e.

Изменения в схеме упаковки питания при использовании 100-ваттного преобразователя вместо блока питания

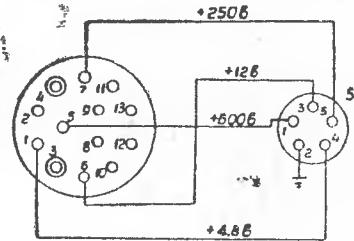


Схема с использованием
блока питания

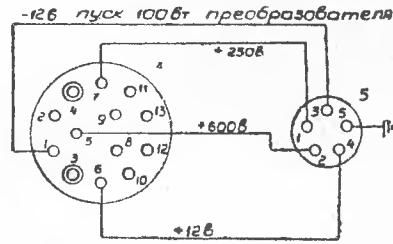


Схема с использованием
100-ваттного преобразователя

Изменения в схеме передней панели при использовании 100-ваттного преобразователя вместо блока питания

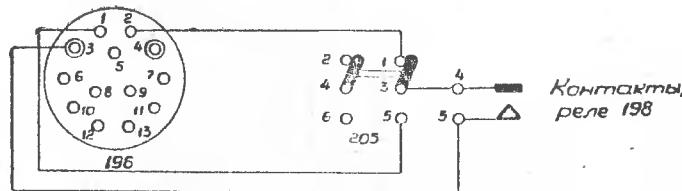


Схема с использованием блока питания

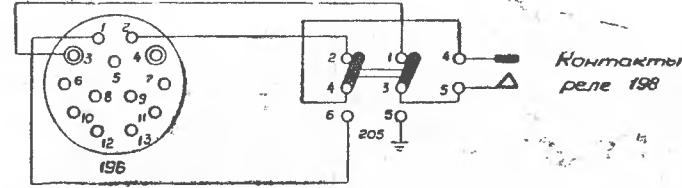



Схема с использованием 100-ваттного преобразователя

Рис. 39.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Стр.

ГЛАВА I	— Назначение радиостанции	3
ГЛАВА II	— Технические данные радиостанции	4
	— Состав радиостанций	8
ГЛАВА III	1. Состав автомобильной радиостанции Р-104АМ	8
	2. Состав автомобильной радиостанции Р-104М	8
	3. Состав радиостанции (Р-104М), выполненной в ящичном варианте (Р-104УМ)	8
	4. Состав радиостанции Р-104М, выполненной в носимом варианте (Р-104МУ)	9
ГЛАВА IV	— Принцип работы и описание схем блоков радиостанции Р-104М	9
	4. Приемопередатчик	10
A.	Передатчик	10
a)	Общая характеристика	10
b)	Возбудитель	11
c)	Предварительный усилитель	17
d)	Усилитель мощности	18
e)	Антенный контур	19
f)	Модуляторный каскад	20
B.	Приемник	20
a)	Общая характеристика	20
b)	Вход приемника	21
c)	Усилитель высокой частоты	21
d)	Смеситель	21
e)	Усилитель промежуточной частоты	22
f)	Детектор и второй гетеродин	22
g)	Усилитель низкой частоты и узкополосный фильтр	22
z)	Кварцевый калибратор	26
5.	Упаковка питания	27
6.	Блок питания	31
7.	Пульт командира и управление радиостанциями	33
8.	Система электропитания	35
a)	Зарядно-распределительный щиток	36
b)	Реле-регулятор РР-8	37
c)	Зарядка аккумуляторов от АБ-1	42
d)	Согласующая приставка (СУ)	43
ГЛАВА V	— Конструкция	44
11.	Приемопередатчик р/ст. Р-104М	44
a)	Блок № 1 (передняя панель)	45
b)	Блок № 2 (усилитель мощности передатчика)	45
c)	Блок № 3 (блок настройки антенны)	46
d)	Блок № 4 (плавный генератор)	46
e)	Блок № 5 (блок приемника)	47
12.	Упаковка питания	47
13.	Блок питания	47
14.	Пульт командира	49
15.	Зарядно-распределительный щиток	50
16.	Антиенное устройство	50
	Штыревая антenna «АШ»	51
	Телескопическая мачта	51
	Штыревая антenna радиостанции Р-104М (носимый вариант)	51

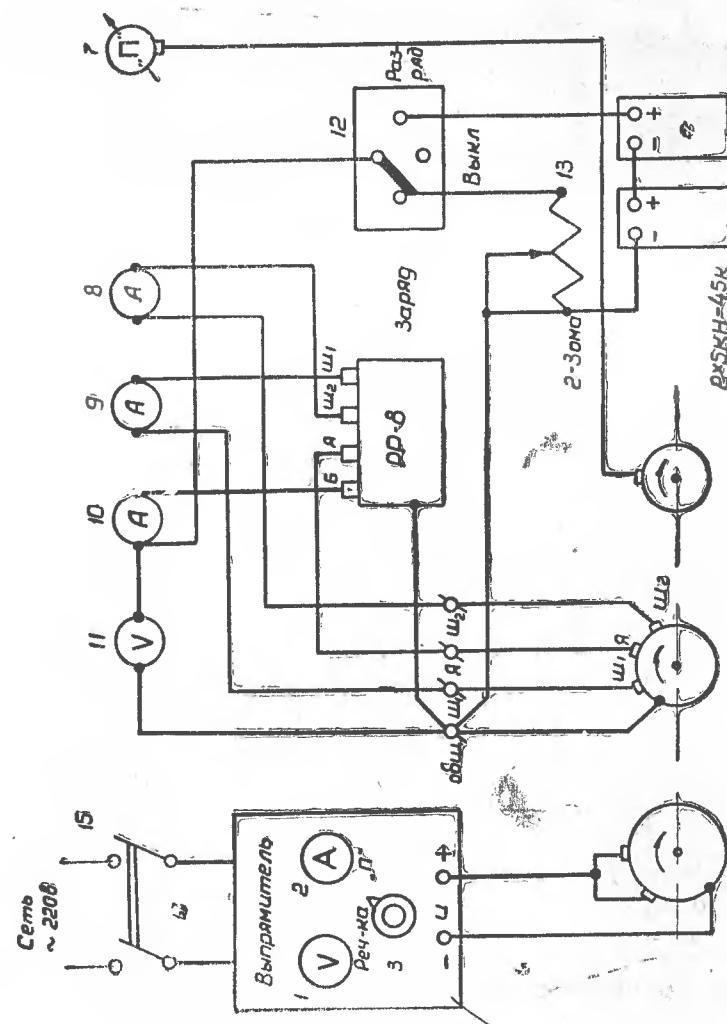

Принципиальная схема стенда регулировки реле-регулятора РР-8.

ПРИЛОЖЕНИЯ

	Стр.
Наклонный луч	96
Симметричный диполь	96
17. Оборудование автомобиля	97
18. Приставка дистанционного управления ДУ	97
19. Согласующая приставка (СУ)	108
20. Электроагрегат АБ-1	110
ГЛАВА VI ГЛАВА VII	
— Размещение радиостанции в автомобиле	111
— Эксплуатация радиостанции	111
21. Состав обслуживающего персонала	113
22. Указания по технике безопасности	113
23. Развертывание и свертывание радиостанции	113
A. Выбор места для установки и развертывания радиостанции	114
B. Развертывание антennы	115
a) Развертывание телескопической мачты и подключение антennы	115
b) Развертывание антennы «симметричный диполь»	116
c) Развертывание антennы «наклонный луч»	116
d) Штыревая антenna (возимый вариант)	117
e) Штыревая антenna (носимый вариант)	118
f) Работа на тело телескопической мачты	119
24. Подготовка источников питания к работе	120
a) Носимый вариант	121
b) Возимый вариант	122
25. Подготовка к работе приемопередатчика	123
26. Настройка радиостанции и ведение связи	124
27. Дистанционное управление и ретрансляция	124
28. Внимание	125
29. Работа УКВ радиостанции с усилителем мощности	126
30. Эксплуатация системы электропитания	127
A. Зарядка аккумуляторов	128
B. Регуировка реле-регуляторов РР-8 на стенде	129
B. Регуировка реле-регуляторов РР-8 на автомобиле	130
31. Ремонт и испытания радиостанции	131
32. Полевой ремонт	132
33. Ремонт в мастерской	133
34. Контрольно-измерительная аппаратура радиостанции	134
— Взаимные помехи радиостанций Р-104М и Р-105 и выбор рабочих волн связи	135
— Контрольно-профилактические работы	136
35. Текущий уход	137
36. Контрольно-профилактические работы	138
A. Общие указания	138
B. Проверка имущества радиостанции	139
B. Механический осмотр элементов радиостанции	140
G. Устранение дефектов механического характера	141
D. Электрическая проверка элементов радиостанции	142
E. Оформление технической документации	143
Ж. Ежемесячные контрольно-профилактические работы	144
З. Квартальные контрольно-профилактические работы	145
И. Годовые контрольно-профилактические работы	146
K. Ремонт радиостанции	147
— Консервация, расконсервация и хранение радиостанции	148
37. Общие сведения	149
38. Подготовка радиостанции к передаче на консервацию	150-156
39. Расконсервация	157
40. Хранение	158
ГЛАВА X	
Таблица № 1	158
Таблица № 2	159
Спецификация к принципиальной схеме приемопередатчика	159
Спецификация к принципиальной схеме упаковки питания	160
Спецификация к принципиальной схеме блока питания	161
Спецификация к принципиальной схеме пульта командира	162
Спецификация к принципиальной схеме системы зарядки	163
Спецификация к схеме приставки дистанционного управления	163
Цоколевка ламп и кристаллических триодов (Рис. 1)	164
Блок-схема преобразования частот (Рис. 2)	165
Схема соединения элементов системы зарядки аккумуляторов (Рис. 3)	166
Схема соединения аккумуляторов для зарядки в ящичном варианте (Рис. 4)	167
Установка антennы «Наклонный луч» (Рис. 5)	168
Установка антennы «Симметричный диполь» (Рис. 6)	169
Развертывание телескопической мачты на земле (Рис. 7)	170
Развертывание телескопической мачты на автомобиле (Рис. 8)	171
Блок № 1 (передняя панель, рис. 9)	172
Блок № 2 (усилитель мощности передатчика, рис. 10)	173
Блок № 3 (блок настройки антennы, рис. 11)	174
Блок № 4 (плавный генератор, рис. 12)	175
Разъемы блока № 5 (блок приемника, рис. 13)	176
Блок № 5 (блок приемника, рис. 14)	177
Приемопередатчик (вид спереди, рис. 15)	178
Приемопередатчик (вид сзади, рис. 16)	179
Упаковка питания (Рис. 17)	180
Блок питания (Рис. 18)	181
Согласующее устройство (Рис. 19)	182
Размещение радиостанции в автомобиле (Рис. 20)	183
Принципиальная схема системы зарядки аккумуляторов (Рис. 21)	184
Принципиальная схема упаковки питания (Рис. 22)	185
Схема приставки дистанционного управления (Рис. 23)	186
Принципиальная схема блока питания (Рис. 24)	187
Обеспечение ретрансляции сигналов корреспондентов 2-х р-сетей (Рис. 25)	188
Принципиальная схема согласующего устройства (Рис. 26)	189
Размещение Г-8 в моторном отсеке автомобиля (Рис. 27)	190
Пульт командира (Рис. 28)	191
Принципиальная схема пульта командира (Рис. 29)	192
Диаграмма напряжений блока ПП (Рис. 30)	193
Диаграмма сопротивлений блока ПП (Рис. 31)	194
Диаграмма напряжений и сопротивлений (Рис. 32)	195
Диаграмма напряжений упаковки питания (Рис. 33)	196
Диаграмма сопротивлений упаковки питания (Рис. 34)	197
Диаграмма напряжений и сопротивлений блока питания (Рис. 35)	198
Блок-схема приемника (Рис. 36)	199
Блок-схема передатчика (Рис. 37)	200
Таблица электрических и конструктивных данных намоточных узлов (Рис. 38, 38а, б, в, г, д, е)	201
Схема перепайки фишек упаковки питания и приемопередатчика для использования блока питания, собранного на кристаллических триодах (Рис. 39)	202
Принципиальная схема стенда регулировки реле-регуляторов РР-8	203
Принципиальная схема приемопередатчика радиостанции типа Р-104М (Рис. 40)	204
График пораженных частот при ретрансляции в р-сетях Р-104—Р-104М	205